Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens

Herausgeber: Association suisse des électriciens

Band: 46 (1955)

Heft: 6

Artikel: Das Verhalten von Regulierspartransformatoren gegenüber

Stossspannungen

Autor: Wellauer, M.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1058134

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Das Verhalten von Regulierspartransformatoren gegenüber Stoßspannungen

Von M. Wellauer, Zürich

621.314.214 : 621.314.223 : 621.3.015.33


Der Verfasser untersucht das Verhalten von Regulierspartransformatoren für hohe Nennspannungen bei Beanspruchung mit Stoßspannungen (Gewitterüberspannungen). An Hand von Berechnungen und Messungen an einem ausgeführten Transformator und an einem Modell wird gezeigt, dass bei Verwendung einer Regulierwicklung mit Lagenaufbau gegenüber einer solchen mit Scheibenspulen wesentlich günstigere Beanspruchungen der Wicklung gegen Erde und viel kleinere Spannungen zwischen den Anzapfungen der Regulierwicklung entstehen. Dies ist besonders der Fall bei einem Stoss, der von der Leitung direkt auf eine Anzapfung der Regulierwicklung auftrifft.

L'auteur examine le comportement de transformateurs de réglage pour hautes tensions nominales, lors d'une sollicitation par des tensions de choc (surtensions dues aux orages). En se basant sur des calculs et des mesures avec un transformateur réel, ainsi qu'avec un modèle, il montre qu'en utilisant un enroulement de réglage à étages, au lieu d'un enroulement à galettes, les sollicitations sont sensiblement plus favorables entre l'enroulement et la terre. De même, les tensions entre les prises additionnelles de l'enroulement de réglage sont moins élevées. Cela est particulièrement notable dans le cas d'un choc provenant de la ligne et atteignant directement une prise additionnelle.

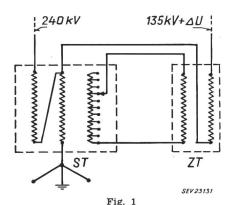I. Einleitung

Bei der Kupplung von Netzen, deren Nennspannungen nicht sehr stark voneinander abweichen, bringt die Verwendung von Spartransformatoren besonders bei hohen Spannungen wesentliche wirtschaftliche Vorteile. Dies trifft zum Beispiel für die Energieübertragung aus den 220-kV-Leitungen in das ausgedehnte schweizerische 150-kV-Netz zu.

Soll eine der Spannungen in einem grösseren Bereich regulierbar sein, wie dies heute üblich ist, so bestehen gegen die Verwendung von Spartransformatoren Bedenken, weil die Stoßspannungen auf den Leitungen direkt auf die Regulierwicklung und den Stufenwähler einwirken und in diesen hohe Beanspruchungen erzeugen.



Spar- und Zusatztransformator mit Regulierung der Unterspannung

ST Spartransformator; ZT Zusatztransformator

Man hat deshalb andere Schaltungen gewählt [1], [2]¹), von denen jene, welche einen Spartransformator und einen Zusatztransformator verwenden, die meiste Anwendung gefunden haben. Eine Anordnung mit Regulierung auf der Unterspannungsseite ist in Fig. 1 dargestellt. Hier sind die Wicklungen mit den Anzapfungen und der dazugehörige Stufenwähler auf einem niedrigen Potential gegen Erde, und sie sind dadurch den Stoßspannungen, die auf den Leitungen ankommen, viel weniger ausgesetzt.

Vergleicht man den Gestehungspreis und die Verluste einer Gruppe von drei Einphasen-Spartransformatoren und eines Dreiphasen-Zusatztransformators mit derjenigen von drei Einphasen-Regulierspartransformatoren (Tabelle I), so erkennt man,

dass die letztere Anordnung billiger und einfacher ist, viel kleinere Verluste aufweist und somit vorzuziehen ist, falls sich eine befriedigende Lösung der eingangs erwähnten Probleme finden lässt.

Die vorliegende Arbeit beschreibt des näheren das Verhalten des Spartransformators mit Spannungsregulierung bei Beanspruchung mit Stoßspannungen und gibt die von der Maschinenfabrik Oerlikon gewählte konstruktive Ausbildung der Wicklungen der Transformatoren an, die von den Bernischen Kraftwerken für das Werk Mühleberg bestellt worden sind. Die Nenndaten dieser Transformatoren sind in der Tabelle I angegeben.

Vergleich der Gewichte, Preise und Verluste einer Gruppe von drei Einphasen-Regulierspartransformatoren und einer Gruppe von drei Einphasen-Spartransformatoren mit einem Dreiphasen-Zusatztransformator (nach Fig. 1).

Nennleistung 125 MVA; Oberspannung 240 kV; Unterspannung in 16 Stufen: 135...184 kV

Tabelle I


	Gruppe von drei Einphasen- Regulier-Spar- transformatoren	Gruppe von drei Einphasen-Spar- transformatoren mit Dreiphasen- Zusatztransfor- mator
Gewichte		
Ohne Öl und Stufenwähler Öl	100	123
Total	100 100	$ \begin{array}{c c} 104 \\ 116 \end{array} $
Preise Transformatoren m. Kühler Zusatztransformator Stufenwähler	100 — 100	91 27 70
Antriebe	100	85
Total	100	116
Verluste in kW	Fe Cu Total	Fe Cu Total
Für 240/184 kV	120 245 365	148 330 478
Für 240/135 kV	120 375 480	148 520 668

II. Das prinzipielle Verhalten eines Spartransformators mit geerdetem Sternpunkt und regulierter Unterspannung beim Auftreten einer Stoßspannung

Stoßspannungen können von der Oberspannungsund von der Unterspannungsleitung auf die Transformatorwicklung auftreffen. Im letzteren Falle kann jede Regulierstellung die volle Stoßspannung erhalten. Der Einfachheit halber werden nur die in

¹⁾ siehe Literatur am Schluss.

Fig. 2 zusammengestellten Fälle untersucht und im folgenden mit $Sto\beta$ schaltungen bezeichnet. Von den 16 Regulierstufen $R_0...R_{16}$ ist R_0 die niedrigste und R_{16} die höchste. Bei den mit a_0 , b_0 und c_0 benannten Stoßschaltungen befindet sich der Transformator im Leerlauf, d. h. er ist nur ober- oder unterspan-

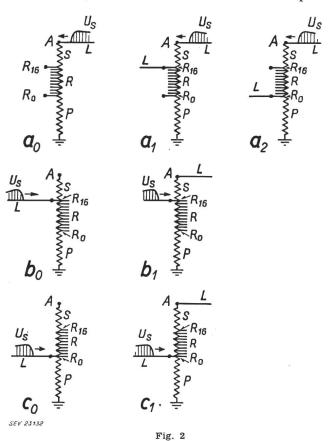

nungsseitig an eine Leitung oder Sammelschiene angeschlossen. Bei den Stoßschaltungen a_1 und a_2 fällt die Stoßspannung von der Oberspannungsleitung auf die Oberspannungsklemme A des Transformators, während an die Klemme R_{16} beziehungsweise R_0 die Unterspannungsleitung angeschlossen ist. Bei der Stoßschaltung b_1 fällt die Stoßspannung

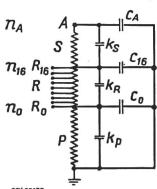


Fig. 3
Ersatzschema des offenen
Regulierspartransformators
P Primärwicklung; R Regulierwicklung; S Zusatz- oder
Sekundärwicklung; no, nis
und ni sind die den Wicklungspunkten Ro, Ris und Azugehörigen Windungszahlen, gerechnet vom geerdeten Ende der Wicklung an;
c Erdkapazitäten; k Windungskapazitäten

auf die Klemme R_{16} , bei der Stoßschaltung c_1 auf die Klemme R_0 , wobei in beiden Fällen die Oberspannungsleitung an die Transformatorklemme A angeschlossen ist.

Man erhält nun näherungsweise einen guten Einblick in das Verhalten der Wicklung bei den verschiedenen Stoßschaltungen, wenn man sich in einem Ersatzschema die verteilten Induktivitäten und Kapazitäten der Wicklungen auf die wichtigsten Wicklungspunkte konzentriert denkt (Fig. 3) und die bei einem Stoß auftretenden Spannungen dieser Wicklungspunkte als den Ausgleichsvorgang aus dem Anfangszustand in den stationären (quasistationären) Endzustand dieser Spannungen auffasst. Der Anfangszustand wird mit einem Index a und der Endzustand mit einem Index s bezeichnet.

Nach dieser Methode seien im folgenden die verschiedenen Fälle der Figur 2 untersucht.

1. Das Verhalten des offenen Regulierspartransformators bei Stoßbeanspruchung

In diesem Falle (Stoßschaltungen a_0 , b_0 und c_0) sind die Verhältnisse besonders einfach. Im Ersatzschema Fig. 3 seien die verteilten Kapazitäten auf die Wicklungspunkte A, R_{16} und R_0 konzentriert. Werden die verteilten Erdkapazitäten der Primärwicklung mit c_P , die der Regulierwicklung mit c_R und die der Sekundärwicklung mit c_S bezeichnet, so kann folgende naheliegende Annahme getroffen werden:

$$c_A = 0.5 c_S \tag{1}$$

$$c_{16} = 0.5 (c_S + c_R) (2)$$

$$c_0 = 0.5 (c_R + c_P)$$
 (3)

In Fig. 3 ersetzen k_S , k_R und k_P die effektiven Windungskapazitäten der Sekundär-, der Regulierund der Primärwicklung.

Mit Hilfe dieser Kapazitäten lassen sich die beim Auftreffen einer Stoßspannung entstehenden Anfangsspannungen u_{Aa} , u_{16a} und u_{0a} berechnen.

Die quasistationären Spannungen des Endzustandes (im folgenden einfach Endspannungen genannt) u_{As} , u_{16s} und u_{0s} der Wicklungspunkte A, R_{16} und R_{0} können im offenen Zustand des Transformators leicht angegeben werden, wobei die Tertiärwicklung als kurzgeschlossen zu betrachten ist. Die Windungszahlen der betrachteten Wicklungspunkte des Beispiels haben folgende relative Werte (Fig. 3):

$$n_0 = 1$$
, $n_{16} = 1.35$ und $n_A = 1.8$

Dann ist:

 $n_0 = 0.56 n_A$

und

$$n_{16} = 0.75 n_A$$

Die beim Auftreffen einer Stoßspannung bestimmter Form entstehenden quasistationären Spannungen u_{As} , u_{16s} und u_{0s} haben die gleiche Form, aber ihre Grösse entspricht den den Wicklungspunkten A, R_{16} und R_{0} zugehörigen Windungszahlen.

Werden die einzelnen Stoßschaltungen der Reihe nach betrachtet, so erhält man, wenn die Stoßspannung mit U_S bezeichnet wird, folgende Ausdrücke für die Anfangs- und Endspannungen:

Stoßschaltung ao

Anfangsspannungen:

$$u_{16a} = U_S \frac{1}{1 + c_{16t}/k_S} \tag{4}$$

$$u_{0a} = U_S \frac{1}{1 + \epsilon_{16t}/k_S} \cdot \frac{1}{1 + (\epsilon_0 + k_P)/k_S}$$
 (5)

Endspannungen:

$$u_A = U_S \tag{6}$$

$$u_A = U_S$$
 (6)
 $u_{16s} = U_S \frac{n_{16}}{n_A}$ (7)
 $u_{0s} = U_S \frac{n_0}{n_A}$ (8)

$$u_{0s} = U_S \frac{n_0}{n_4} \tag{8}$$

worin mit c_{16t} die totale Kapazität des Wicklungspunktes 16 zur Erde bezeichnet ist.

Bei Wicklungen mit schmalen, konzentrischen Scheibenspulen, die bei Grosstransformatoren üblich sind, ist die effektive Windungskapazität k viel kleiner als die Erdkapazität c ($k \ll c$), so dass man aus (4) und (5) folgende Anfangsspannungen erhält:

$$u_{16a} \approx 0 \tag{9}$$

$$u_{0a} \approx 0$$
 (10)

Die Frequenz der Ausgleichsschwingungen lässt sich ebenfalls berechnen, wenn die Induktivitäten der einzelnen Wicklungen L_S , L_R und L_P bekannt sind. Der Einfluss der Dämpfung kann praktisch vernachlässigt werden, da sie in der sehr kurzen betrachteten Zeit noch wenig wirksam ist. Bei dieser Annahme rechnet man also eher etwas zu ungünstig

Für die Höhe der entstehenden Spannungen ist die Frequenz der Ausgleichsschwingungen wichtig, da diese sich den stationären Spannungen überlagern und der entstehende höchste Spannungswert wesentlich durch die Frequenz bei gegebener Form der auftreffenden Stoßspannung bestimmt wird.

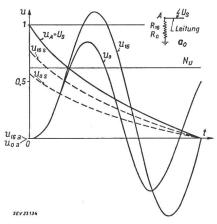



Fig. 4

Berechnete Spannungen u_{10} und u_0 gegen Erde der Wicklungspunkte R_{10} und R_0 bei einem Stoss U_S auf die Oberspannungsleitung

Transformator von der Unterspannungsleitung abgetrennt N_0 Stossniveau der Oberspannung; $N_{\overline{v}}$ Stossniveau der Unterspannung

Die mit den obigen Überlegungen bestimmten Spannungen bei der Stoßschaltung a₀ sind in Fig. 4 aufgezeichnet. Beispielsweise entsteht die Spannung u_{16} dadurch, dass sich die von Null ausgehende Ausgleichsschwingung mit einer Amplitude gleich dem Unterschied von u_{16a} und u_{16s} im Zeitpunkt Null der stationären Spannung u_{16s} überlagert. Man erkennt, dass die Wicklungspunkte R_{16} und R_0 (Anfang und Ende der Regulierwicklung) hohe Spannungen gegen Erde annehmen. Die Spannung u_{16} schwingt sogar über die Haltespannung der Oberspannung hinaus. Da der Wicklungspunkt das Stoßniveau N_U der Unterspannung hat, wird bei diesem Vorgang das Stoßniveau des Punktes 16 ganz kräftig überschritten. Weniger hoch sind die Spannungen des Punktes R_0 .

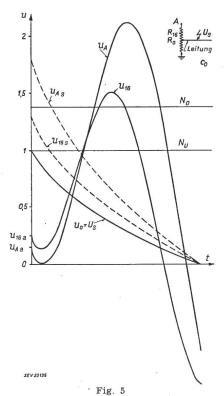Da die Unterspannungsleitungen nicht angeschlossen sind, treten diese Spannungen in der Unterstation nur bis zum offenen Schalterpol auf.



Berechnete Spannungen gegen Erde der Wicklungspunkte A und R_{16} bei einem Stoss U_S auf die Unterspannungsleitung Tiefste Regulierstellung; Transformator von der Oberspan-nungsleitung abgetrennt

 N_u Stossniveau der Unterspannung; U_0 Stossniveau der Oberspannung

Auf analoge Weise lassen sich die Spannungen des offenen Spartransformators für die Schaltungen b_0 und c_0 bestimmen. Am ungünstigsten werden die Verhältnisse bei einem Stoss auf die unterste Regulierstellung (Stoßschaltung c_0). Dieser Fall ist in Fig. 5 dargestellt. Die Spannungen ergeben sich aus den folgenden Anfangs- und Endspannungen:

Stoßschaltung co

Anfangsspannungen:

$$u_{16a} = U_S \frac{1}{1 + c_{16t}/k_B} \tag{11}$$

$$u_{16a} = U_S \frac{1}{1 + c_{16t}/k_R}$$

$$u_{Aa} = U_S \frac{1}{1 + c_{16t}/k_R} \cdot \frac{1}{1 + c_A/k_S}$$
(11)

Endspannungen:

$$u_0 = U_S \tag{13}$$

$$u_0 = U_S$$
 (13)
 $u_{As} = U_S \frac{n_A}{n_0}$ (14)

$$u_{16s} = U_S \frac{n_{16}}{n_0} \tag{15}$$

Da diese Anfangsspannungen klein sind, schwingen die Spannungen der Klemmen A und R_{16} , wie Fig. 5 zeigt, weit über das diesen Wicklungspunkten

zugeschriebene Stossniveau hinaus.

Diese ungünstigen Verhältnisse lassen sich durch konstruktive Massnahmen nur wenig beeinflussen. Es ist also notwendig, sowohl oberspannungsseitig als auch unterspannungsseitig Ableiter oder Schutzfunkenstrecken zwischen Transformatorklemmen und Erde einzubauen, wenn man diesen hohen Spannungen begegnen will²).


Anderseits darf angenommen werden, dass der Transformator äusserst selten nur einseitig angeschlossen ist. Will man diesen seltenen Fall ganz vermeiden, so ist durch Betriebsvorschrift zu verlangen, dass der Transformator gleichzeitig sowohl unterspannungsseitig wie oberspannungsseitig von

der Sammelschiene abgetrennt wird.

Im folgenden wird nun der weit wichtigere Fall des *beidseitig* an das Netz angeschlossenen Transformators untersucht.

2. Das Verhalten des belasteten, d. h. beidseitig angeschlossenen Regulierspartransformators bei Stossbeanspruchung

Wesentlich günstiger sind nun die Verhältnisse, wenn der Transformator sowohl ober- wie unterspannungsseitig an die Netzleitungen angeschlossen ist. Um die auftretenden Spannungen wieder mit dem Ersatzschema untersuchen zu können, sind die Leitungen L durch ihren Wellenwiderstand Z zu ersetzen (siehe Schaltungen a_1 , a_2 , b_1 und c_1 in Fig. 2). Nach der gleichen Methode sind dann die Ausgleichsschwingungen, die vom Anfang- in den Endzustand überleiten, zu bestimmen.

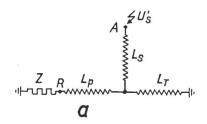

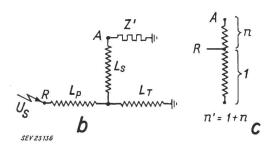


Fig. 6
Ersatzschaltung zur Berechnung der quasistationären Spannungen

a Stoss auf die Oberspannungsklemme A. An der Unterspannungsklemme R ist eine Leitung angeschlossen mit dem Wellenwiderstand Z

b Stoss auf die Unterspannungsklemme R. An die Oberspannungsklemme A ist eine Leitung angeschlossen mit dem Wellenwiderstand Z

c Bezeichnung der zugehörigen Windungszahlen (1, n)

Das Ersatzschema zur Berechnung des quasistationären Zustandes eines belasteten Spartransformators mit einer Tertiärwicklung T ist in Fig. 6a, b dargestellt. Die darin angegebenen Induktivitäten können aus den folgenden Gleichungen berechnet werden [3]:

$$L_S = \frac{n'-1}{2 n'} \left(\frac{n'-2}{n'} L_{PS} + \frac{L_{ST}}{(n'-1)^2} - L_{PT} \right)$$
 (16)

$$L_{P} = \frac{n'-1}{2 n'} \left(L_{PS} - \frac{L_{ST}}{(n'-1)^{2}} - L_{PT} \right)$$
 (17)

$$L_T = \frac{n'-1}{2 n'} \left(-L_{PS} + \frac{L_{ST}}{(n'-1)^2} + \frac{n'+1}{n'-1} L_{PT} \right) (18)$$

Darin ist

$$n' = 1 + n \tag{19}$$

wenn mit I die Windungszahl der jeweiligen Schalterstellung R und mit n die zusätzliche Windungszahl bis A bezeichnet wird (siehe Fig. 6c).

 L_{PS} ist die Induktivität der Primärwicklung, wenn die Sekundärwicklung kurzgeschlossen und die Tertiärwicklung offen ist. Dabei ist unter Primärwicklung die Wicklung vom Nullpunkt bis zum Wicklungspunkt R und unter Sekundärwicklung die Wicklung von R bis A zu verstehen. Mit analogen Bedingungen erhält man L_{PT} und L_{ST} .

Bei einem Stoss auf die Klemme A ist in die Berechnung eine reduzierte Stoßspannung $U_{S'}$ einzuführen, und bei einem Stoss auf die Unterspannungsklemme R ist in der Berechnung der Widerstand Z durch Z' zu ersetzen, wobei

$$U' = \frac{U}{n'} \tag{20}$$

und

$$Z' = \frac{Z}{(n')^2} \tag{21}$$

Für die Berechnung der quasistationären Spannungen wird der Einfluss der Frontdauer vernachlässigt, also eine Stoßspannung U_S mit der Frontdauer Null und der Halbwertzeit T_h angenommen. Es ergeben sich dann folgende Ausdrücke für die stationären Spannungen:

Stoßschaltung a1 und a2

$$u_A = U_S e^{-at} (22)$$

$$u_R = \frac{U_S}{n'} \cdot \frac{A}{\alpha - a} \left(e^{-at} - e^{-at} \right)$$
 (23)

wobei im Ausdruck für Spannung u_R der Klemme R die reziproken Zeitkonstanten a, α und A den folgenden Ausdrücken genügen:

$$a = \frac{0.7}{T_h} \tag{24}$$

$$\alpha = \frac{Z \left(L_S + L_T \right)}{\Sigma} \tag{25}$$

$$A = \frac{Z L_T}{\Sigma} \tag{26}$$

und

$$\Sigma = L_P L_S + L_P L_T + L_S L_T \tag{27}$$

Die quasistationäre Spannung an einer mit dem Wellenwiderstand Z belasteten Klemme R hat also

²) Der Vorgang bei einem Stoss auf die Unterspannungswicklung eines auf der Hochspannungsseite offenen Zweiwicklungstransformators ist übrigens ähnlich.

die Form einer Stoßspannung, die mit Null beginnend exponentiell zum Maximum ansteigt und dann wiederum exponentiell abfällt. Aus den Zeitkonstanten

$$T_a = \frac{1}{a} \tag{28}$$

und

$$T_b = \frac{1}{\alpha} \tag{29}$$

können die Zeiten t_1 bis zum Scheitelwert und t_2 bis zum Rückenhalbwert und der Scheitelwert der Spannung aus bekannten Kurven entnommen werden (siehe z. B. [4]).

Die Anfangsspannungen der Wicklungspunkte R_{16} und R_0 sind wiederum Null, so dass sich die in Fig. 7 und 8 gezeichneten Spannungen für die Stoßschaltung a_1 und a_2 ergeben.

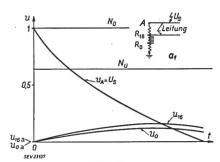


Fig. 7

Berechnete Spannungen u_{16} und u_0 der Wicklungspunkte R_{16} und R_0 gegen Erde bei einem Stoss U_S auf die Oberspannungsleitung

Unterspannungsleitung an die oberste Regulierstellung angeschlossen

 N_{θ} Stossniveau der Oberspannung; $N_{\overline{\theta}}$ Stossniveau der Unterspannung

Sto β schaltungen b_1 und c_1

Für diese Schaltungen gilt:

$$u_s = U_S e^{-at} \tag{30}$$

$$u_A = U_S n' \frac{A}{\alpha - a} (e^{-at} - e^{-\alpha t}) \quad (31)$$

$$\alpha = \frac{Z'(L_P + L_T)}{\Sigma} \tag{32}$$

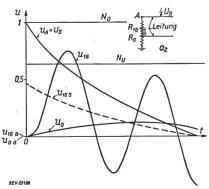


Fig. 8

Berechnete Spannungen u_{10} und u_{0} gegen Erde an den Wicklungspunkten R_{10} und R_{0} bei einem Stoss auf die Oberspannungsleitung


Unterspannungsleitung an die unterste Regulierstellung angeschlossen

No Stossniveau der Oberspannung; Nv Stossniveau der Unter-

$$A = \frac{Z' L_T}{\Sigma} \tag{33}$$

worin a und Σ wie früher zu berechnen sind.

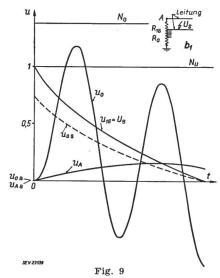
Die Figuren 9 und 10 enthalten die berechneten Spannungen bei den Stoßschaltungen b_1 und c_1 .



Berechnete Spannungen u_A und u_0 gegen Erde der Wicklungspunkte A, und R_{10} bei einem Stoss U_S auf die oberste Regulierstellung

Oberspannungsleitung angeschlossen N_{θ} Stossniveau der Oberspannung; N_{θ} Stossniveau der Unterspannung

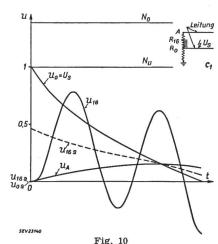Der Vergleich der Figuren 7 bis 10 mit denen des offenen Transformators der Figuren 4 und 5 zeigt, wie viel günstiger die Verhältnisse des an die Leitung angeschlossenen Spartransformators sind, besonders was die Spannungen gegen Erde anbetrifft. Die Spannungen aller Wicklungspunkte überschreiten nun das ihnen zugeschriebene Stossniveau viel weniger.



Berechnete Spannungen u_{16} und u_A gegen Erde der Wicklungspunkte A und u_{16} bei einem Stoss U_S auf unterste Regulierstellung

Oberspannungsleitung angeschlossen No Stossniveau der Oberspannung; Nv Stossniveau der Unter-


Immer noch relativ gross sind jedoch die Spannungen, die an der Regulierwicklung, d. h. zwischen R_0 und R_{16} auftreten. Zieht man ferner in Betracht, dass die Frequenzen der einzelnen Anzapfstellen dieser Wicklung infolge der kleinen induktiven und kapazitiven Kopplung zwischen den Wicklungsteilen der Regulierwicklung unter sich etwas verschieden sein können, so kommt man zum Resultat, dass auch die Spannungen zwischen den Anzapfungen und damit die Spannungen zwischen den Kontakten des Stufenwählers nahezu so gross werden können wie die Spannung an der ganzen Regulierwicklung, ein Resultat, das durch Messungen bestätigt wird (siehe Fig. 15 und 17).

Um diese ungünstigen Verhältnisse zu beheben, hat die Maschinenfabrik Oerlikon unseres Wissens erstmalig bei sehr hohen Spannungen die im folgenden beschriebene Wicklungsanordnung für Regulierspartransformatoren gewählt, die eine wesentlich bessere Beanspruchung in der ganzen Wicklung bei Stoßspannungen ergibt. Als Resultat dieses günstigen Aufbaues konnte der hier betrachtete Transformator nicht nur mit der Stoßspannung von 960 kV, sondern auch mit der Stoßspannung von 1050 kV (wie für nicht geerdeten Sternpunkt) geprüft werden.

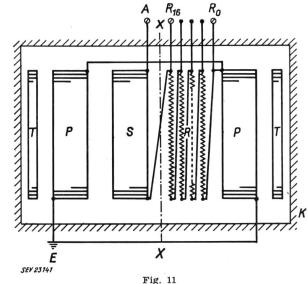3. Der Spartransformator mit einer Regulierwicklung in Lagenanordnung


Dieser Transformator ist dadurch gekennzeichnet, dass seine Regulierwicklung eine Lagenwicklung ist. Regulierwicklung und Zusatzwicklung sind getrennt auf je einer Säule angeordnet. Das Eisenfenster ist in Fig. 11 dargestellt.

sowie die Zusatzwicklung getrennt auf je einem Eisenkern aufgebaut sind, hat den Vorteil, dass die Regulierwicklung mit ihren 16 Anzapfungen und den Zuleitungen zum Stufenwähler gut zu montieren ist und einfache und kurze Leitungen erhalten werden.



Eisenfenster des Regulierspartransformators mit Regulierwicklung in Lagenanordnung mit 16 Stufen $R_0...R_{16}$

P Primär (Stamm-)wicklung; R Regulierwicklung; S Sekundär (Zusatz-)wicklung

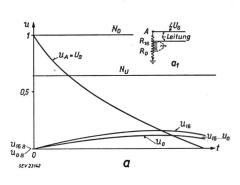

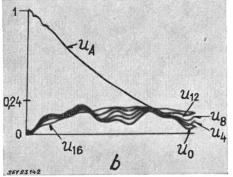


Fig. 12

Berechnete und gemessene Spannungen u_A , u_{12} , u_8 , u_4 und u_0 gegen Erde der Wicklungspunkte A, R_{16} , R_{12} , R_8 , R_4 und R_0 bei einem Stoss $U_S = u_A$ auf die Oberspannungsleitung

Unterspannungsleitung an die oberste Regulierstellung ange-schlossen; Regulierwicklung in Lagenanordnung


- a berechnete Kurven
- b gemessene Kurven

No Stossniveau der Oberspannung; Nv Stossniveau der Unterspannung

Dadurch werden folgende Vorteile gewonnen:

a) Die Regulierwicklung als Lagenwicklung ausgeführt bewirkt, vermöge ihrer grösseren Kapazität, bei Stossvorgängen kleinere Spannungen in der ganzen Wicklung und eine

Der Einfluss der Lagenwicklung auf das Verhalten des Transformators bei Stoßspannungen wird jetzt wieder an Hand der Ersatzschaltungen untersucht. Im Ersatzschema, Fig. 3, ist die Win-

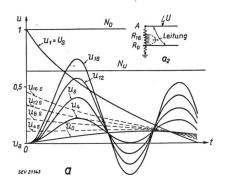

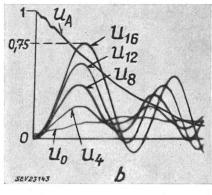


Fig. 13

Berechnete und gemessene Spannungen u_4 , u_{16} , u_{12} , u_8 , u_4 und uo gegen Erde der Wicklungspunkte A, R₁₆, R₁₂, R₈, R₄ und R_0 bei einem Stoss U_S ua auf die Oberspannungs-

leitung

Unterspannungsleitung an die unterste Regulierstellung ange-schlossen; Regulierwicklung in Lagenanordnung

- a berechnete Kurven
- b gemessene Kurven

 N_{θ} Stossniveau der Oberspannung; N_{θ} Stossniveau der nung; N_U Stossmyo.
Unterspannung

praktisch gleichmässige Aufteilung der in der Regulierwicklung auftretenden Spannungen auf die einzelnen Anzapfungen, beziehungsweise Kontakte des Stufenwählers.


b) Der zweisäulige Aufbau, wobei die Stamm- und die Tertiärwicklung auf die beiden Säulen verteilt und die Regulier-

dungskapazität k_R der Regulierwicklung nun sehr gross. Die übrigen Kapazitäten werden durch die neue Anordnung kaum geändert.

Untersucht man wieder die Verhältnisse bei an-

geschlossenen Leitungen, so erhält man bei der Stoßschaltung a_1 die in Fig. 12a gezeigten, berechneten Spannungen $u_A = U_S$ der Oberspannungsklemme A und u_{16} , u_{12} , u_8 , u_4 und u_0 der Anzapfungen R_{16} , R_{12} , R_8 , R_4 und R_0 . Fig. 13a enthält die

der Anzapfungen besonders am Anfang bei hohen Spannungen gleichmässig zusammenschwingen. Die Amplituden dieser Schwingungen entsprechen praktisch genau den Windungszahlen der Anzapfungen. Die gemessene Spannung u_{16} hat im ungünstigsten

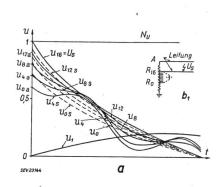

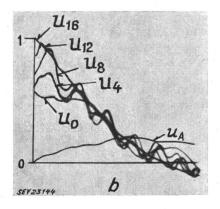


Fig. 14

Berechnete und gemessene Spannungen u_A , u_{12} , u_8 , u_4 und u_0 gegen Erde der Wicklungspunkte A, R_{12} , R_8 , R_4 und R_0 bei einem Stoss $U_B = u_{16}$ auf die oberste Stufe R_{16} der Unterspannung

Oberspannungsleitung angeschlossen (für die Messung: Oberspannungsklemme A über einen Wellenwiderstand Z = 300 \(\Omega \) an Erde angeschlossen); Regulierwicklung in Lagenanordnung

a berechnete Kurven b gemessene Kurven N_U Stossniveau der Unterspannung

berechneten Spannungen bei der Stoßschaltung a_2 für dieselben Wicklungspunkte. Die beim offenen und einseitig angeschlossenen Transformator auftretenden Spannungen werden, wie bereits erwähnt, auch durch diese konstruktive Massnahme nicht verbessert.

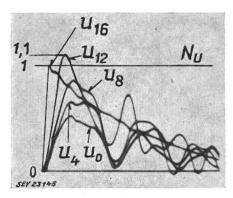



Fig. 15

An einem Modelltransformator gemessene Spannungen u_{16} , u_{15} , u_{15} , u_{14} und u_{0} gegen Erde der Wicklungspunkte R_{16} , R_{12} , R_{8} , R_{1} und R_{0} bei einem Stoss $U_{S}=u_{16}$ auf die oberste Stellung R_{16} der Regulierwicklung

Regulierwicklung in Scheibenspulenanordnung; Oberspannungsklemme A über einen Wellenwiderstand $Z=300~\Omega$ geerdet

Falle einen höchsten Wert von 0.75 bezogen auf die Stoßspannung U_S . Sie überschreitet also das Stossniveau der Unterspannung nur noch um wenige Prozente.

Besonders gut ist nun die Wirkung der Lagenwicklung bei einem Stoss auf die Regulierwicklung, wie die folgenden Figuren zeigen. Fig. 14a enthält die berechneten Spannungen bei einem Stoss auf die oberste Anzapfung der Regulierwicklung (Stossschaltung b_1). Die viel kleineren Ausgleichsspannungen und damit geringeren Beanspruchungen, die man durch die Lagenwicklung gewinnt, lassen sich beim Vergleich der Figuren 14b und 15 erkennen. Fig. 14b zeigt die gemessenen Spannungen des Transformators mit der Regulierwicklung in Lagen und entspricht den berechneten Kurven. Fig. 15 enthält die gemessenen Spannungen bei einem Stoss auf die oberste Anzapfung eines Modelltransformators mit dem genau gleichen Wicklungsaufbau und den gleichen Windungszahlen, jedoch ohne Lagenwicklung. Diese Figur zeigt das Auseinanderfallen der Spannungsschwingungen der Anzapfungen, wodurch die Aufteilung der ganzen Spannung der Regulierwicklung innerhalb derselben sehr ungünstig wird, wie dies bereits erwähnt wurde.

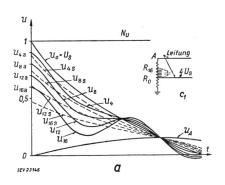

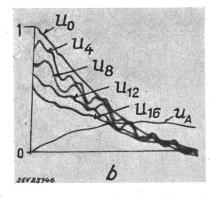


Fig. 16

Berechnete und gemessene Spannungen u_{A_1} u_{10} , u_{12} , u_{3} und u_{4} gegen Erde der Wicklungspunkte A, R_{16} , R_{15} , R_{8} und R_{4} bei einem Stoss $U_{S}=u_{0}$ auf die unterste Stufe R_{0} der Regulierwicklung

Oberspannungsleitung angeschlossen (für die Messung: Oberspannungsklemme A über einen Wellenwiderstand $Z=300~\Omega$ an Erde angeschlossen); Regulierwicklung in Lagenanordnung

a berechnete Kurven b gemessene Kurven Nv Stossniveau der Unterspannung

Die Figuren 12b und 13b enthalten die entsprechenden gemessenen Spannungen, die mit den berechneten eine gute Übereinstimmung zeigen.

Man erkennt aus diesen Figuren den günstigen Einfluss der Lagenwicklung, da nun die Spannungen Ganz analog sind die Verhältnisse bei einem Stoss auf die unterste Anzapfung R_0 der Regulierwicklung (Stoßschaltung c_1). Fig. 16 a zeigt die Berechnung und Fig. 16 b die Messung der Spannungen des Regulierspartransformators mit Lagenwicklung. Der Fortsetzung von Seite 246

Das Verhalten von Regulierspartransformatoren gegenüber Stoßspannungen (Fortsetzung)

Vergleich der Figur 16b mit den gemessenen Spannungen des Modelltransformators in Fig. 17 zeigt wiederum das viel bessere Verhalten des Transformators mit der Lagenwicklung.

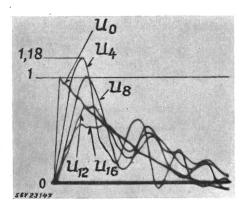


Fig. 17

An einem Modelltransformator gemessene Spannungen u_{16} , u_{12} , u_{8} , u_{4} und u_{0} gegen die Erde der Wicklungspunkte R_{16} , R_{12} , R_{8} , R_{4} und R_{0} bei einem Stoss U_{S} auf die unterste Stufe R_{0} der Regulierwicklung

Regulierwicklung in Scheibenspulenanordnung; Oberspannungsklemme A über einen Wellenwiderstand $Z=300~\Omega$ geerdet

Der grosse Unterschied im Verhalten des Spartransformators mit einer als Lagenwicklung ausgeführten Regulierwicklung gegenüber einer solchen mit Scheibenspulen wird durch die grosse Windungskapazität der Lagenwicklung bewirkt, die bei einem Stoss auf die Regulierwicklung eine viel günstigere Anfangsspannung in der Regulierlagenwicklung und dadurch viel kleinere Ausgleichspannungsschwingungen entstehen lässt.

Die Lagenkapazität kann ohne Schwierigkeit so gewählt werden, dass die Anfangsspannungen der Anzapfungen nahé beim Anfang der entsprechenden stationären Spannung liegen, wobei im Idealfall beim völligen Zusammenfallen beider Spannungswerte überhaupt keine Ausgleichsschwingungen in der Regulierwicklung entstehen. Man erkennt aus den Figuren 14b und 16b, dass dies beim Transformator für das Kraftwerk Mühleberg praktisch erreicht wurde. Man darf also mit Bestimmtheit sagen, dass dieser Transformator gerade für einen Stoss auf die Regulierwicklung besonders günstig gebaut ist.

Es ergibt sich aus dieser Untersuchung, dass das Problem der Verwendung von Spartransformatoren mit Spannungsregulierung auch für sehr hohe Spannungen eine zufriedenstellende Lösung gefunden hat.

Der Spartransformator mit einer als Lagenwicklung gebauten Regulierwicklung ist, wenn die Leitungen angeschlossen sind, in sich koordiniert, d. h. die Spannungen sämtlicher Wicklungspunkte überschreiten in allen möglichen Fällen das ihnen zugeschriebene Stoßspannungsniveau nicht.

Es darf darauf hingewiesen werden, dass die guten Eigenschaften in der vorliegenden dargestellten Konstruktion wesentlich dazu beigetragen haben, den Bernischen Kraftwerken den Entschluss zu erleichtern, erstmals in der Schweiz einige Regulierspartransformatoren sehr hoher Spannung und grosser Leistung in Auftrag zu geben.

Literatur

- [1] Rossier, Cl. und J. Froidevaux: Liaisons entre réseaux à très haute tension: Transformateurs ou autotransformateurs. Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques (CIGRE), Paris 1954, Bd. 2, Rapp. 124, 16 S.
- [2] Wellauer, M.: Le comportement des autotransformateurs de réglage soumis aux tensions de choc. Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques (CIGRE), Paris 1954, Bd. 2, Rapp. 123, 14 S.
- [3] Westinghouse: Electrical Transmission and Distribution Reference Book. 3. Aufl.; Pittsburgh: Westinghouse Electric and Manufacturing Co. 1944.
- [4] Wellauer, M.: Einführung in die Hochspannungstechnik. Basel: Birkhäuser 1954.

Adresse des Autors:

Dr. M. Wellauer, Leonhardstrasse 8, Zürich 1.

Technische Mitteilungen — Communications de nature technique


Germanium-Gleichrichter in der Starkstromtechnik

621.315.592.2 : 621.314.634 : 546.289 [Nach H. N. McIntyre: Germanium Rectifiers - Big Low-Cost Power. Gen. Electr. Rev. Bd. 57(1954), Nr. 6, S. 11...14]

Das in der Elektronik durch seine Anwendung als Transistor berühmt gewordene Germanium (Ge) bringt auch für die Starkstrom-Gleichrichtung einen Fortschritt. Physikalisch gesehen, verwendet man, wie bei den andern metallischen Gleichrichtern Selen (Se) und Kupferoxydul (CuO₂), diejenigen komplizierten Eigenschaften des Ge, die es als «Halbleiter» kennzeichnen. An Stelle des winzigen Ge-Einkristalles beim Transistor treten jedoch beim Starkstromgleichrichter Ge-Querschnitte bis 1 cm² auf.

General Electric baut z. Z. zwei standardisierte Ge-Gleichrichter-Einheiten, bestehend aus Anpassungstransformator, Ge-Zelle und Kühlvorrichtung. Sie können mit Drehstrom von 208, 230, 280 oder 460 V Spannung gespiesen werden. Die luftgekühlte 25-kV-Anlage liefert 400 A, die flüssigkeitgekühlte 120-kW-Anlage 2000 A schwachwelligen Gleichstrom bei 65 V.

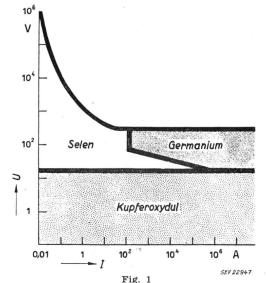Germanium-Gleichrichter zeichnen sich gegenüber allen andern durch ausserordentliche Kleinheit, geringste Verluste (die obigen Anlagen weisen einen Wirkungsgrad von 94 %) minime Anschaffungs- und Unterhaltskosten und



Wirtschaftlichste Bereiche der metallischen Gleichrichter

U Gleichspannung; I Gleichstrom