

Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens
Herausgeber: Association suisse des électriciens
Band: 50 (1959)
Heft: 3

Artikel: Volltransistorisierte drahtlose Personensuchanlage
Autor: Blöchlinger, H.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1057779>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BULLETIN

DE L'ASSOCIATION SUISSE DES ELECTRICIENS

ORGANE COMMUN

DE L'ASSOCIATION SUISSE DES ELECTRICIENS (ASE) ET DE L'UNION DES CENTRALES SUISSES D'ELECTRICITE (UCS)

Volltransistorisierte drahtlose Personensuchanlage

Von H. Blöchliger, Solothurn

654.938 : 621.314.7

Drahtlose Personensuchanlagen sind eine wertvolle Ergänzung zu den bekannten optischen und akustischen Suchsystemen. Entsprechend den behördlichen Vorschriften arbeiten solche Anlagen nach dem Induktionsprinzip im Frequenzbereich von 10...40 kHz. Für den Selektivruf kommt das Zwei-Frequenz-Code-Verfahren zur Anwendung. Die beschriebene Anlage benutzt als Verstärker und Gleichrichter ausschliesslich Halbleiterelemente, womit bei grosser Betriebssicherheit minimaler Energieverbrauch erreicht wird. Die Anlage lässt sich wahlweise mit automatischen Telephonanlagen oder einer besonderen Gebereinrichtung zusammenschalten. Transistoren finden Verwendung als Oszillatoren, Verstärker und Schalter. Gegenüber mit Röhren bestückten Anlagen ergeben sich interessante Vorteile.

A. Einleitung

Personensuchanlagen sind heute aus Betrieben der Verwaltung und Industrie sowie aus Spitätern usw. nicht mehr wegzudenken. Eine Vielzahl optischer, akustischer und kombinierter Systeme wird angewendet. Dabei hat sich insbesondere jenes mit einstellbaren Leuchtzahlen gut bewährt [1...4]¹⁾. Der Gedanke, den Suchvorgang drahtlos vorzunehmen, ist schon relativ alt. Erst das Erscheinen der Transistoren erlaubte jedoch die Realisation praktischer Lösungen.

Die Vielfalt von Betrieben und deren Gliederung zeigt jedoch, dass neben den drahtlosen Anlagen auch solche des erwähnten optischen Systems mit einstellbaren Leuchtzahlen gleichberechtigt sind. Drahtlose Anlagen werden vornehmlich überall dort zum Einsatz kommen, wo eine Vielzahl von Räumen erfasst werden muss. Hier kann unter Umständen der Aufwand an Apparaten und Installationen wesentlich geringer ausfallen. Als weiteres Anwendungsbereich kommen Spitäler in Frage, weil in den Krankenzimmern fest installierte optische und akustische Zeichengeber die Patienten stören und deshalb unerwünscht sind.

Im folgenden ist die von der Autophon AG, Solothurn, unter der Typenbezeichnung PS 16 entwickelte und fabrizierte, volltransistorisierte Anlage näher umschrieben, wobei speziell die Transistororschaltungen erläutert werden.

B. Übertragungsprinzip

Grundsätzlich stehen für die drahtlose Übertragung zwei Lösungen zur Verfügung:

Les installations de recherche de personnes sans fil sont un complément important des systèmes optiques et acoustiques existants. Correspondant aux prescriptions officielles, de telles installations travaillent par induction dans une bande de fréquence de 10 à 40 kHz. Un code à deux fréquences est employé pour l'appel sélectif. L'installation décrite utilise comme amplificateurs et redresseurs exclusivement des éléments semi-conducteurs, lesquels ont une grande sécurité de fonctionnement et ne nécessitent qu'une énergie minimum. L'installation est raccordée, suivant le cas, à une installation automatique de téléphone ou à un clavier séparé. Les transistors sont employés comme oscillateurs, amplificateurs et commutateurs. Par rapport aux installations munies de tubes il en résulte d'intéressants avantages.

1. Übertragung nach dem Strahlungsprinzip

Zur Anwendung kommt ein Hochfrequenzsender, welcher auf eine Antenne als strahlendes Element arbeitet. Das sich ausbreitende elektromagnetische Feld wirkt auf die Antenne des mobilen Empfängers ein. Die in der Empfangsantenne erzeugte Spannung wird im Empfänger verstärkt und weiter verarbeitet. Damit auch bei grösseren Gebäudekomplexen, bei welchen konstruktiv bedingte grosse Abschirmungen wie Eisenbeton, Stahlskelette usw. vorhanden sind, ein genügend starkes Eindringen des elektromagnetischen Feldes erreicht wird, sollte eine kleine Wellenlänge gewählt werden, welche ohne allzu grosse Dämpfung durch Fenster- und Türöffnungen der Gebäude eintritt. Vorteilhaft wären Wellenlängen unter 1 m, doch stösst der Bau von transistorisierten Empfängern für die entsprechenden Frequenzen von 300...1000 MHz zur Zeit noch auf beachtliche Schwierigkeiten. — Das Strahlungsprinzip hat zudem den Nachteil, dass die Energieausbreitung nicht ohne weiteres auf das interessierende Versorgungsgebiet begrenzt werden kann — es tritt vielmehr eine unerwünschte oder schädliche Fernwirkung auf. Bei einer Anhäufung mehrerer solcher drahtloser Suchanlagen, z. B. in einer Grossstadt, dürfte es schwierig sein, ohne gegenseitige Störungen durchzukommen. Bei der heutigen allgemeinen Frequenzknappheit scheint es zudem zweckmäßig, wenn irgend möglich die zur Verfügung stehenden Frequenzen für Dienste zu verwenden, welche unbedingt auf drahtlose Übermittlung nach dem Strahlungsprinzip angewiesen sind, und umgekehrt für möglichst viele Aufgaben das Induktionsprinzip anzuwenden, bei welchem die Feldausbreitung recht genau in den gewünschten Grenzen gehalten werden kann.

¹⁾ Siehe Literatur am Schluss des Aufsatzes.

2. Übertragung nach dem Induktionsprinzip

Für die Übertragung nach dem mobilen Empfänger wird im Versorgungsbezirk ein magnetisches Wechselfeld genügender Stärke erzeugt. Dazu wird eine zweckmäßig ausgebreitete Drahtschlaufe durch einen Sender mit einem Wechselstrom I erregt. Die sich im Abstand r vom stromdurchflossenen Leiter einstellende magnetische Feldstärke beträgt

$$H = \frac{I}{2\pi r} \text{ A/m.}$$

Sofern mehrere stromdurchflossene Leiter an einem Punkte wirksam sind, ist die geometrische Summe der einzelnen Teilstärken wirksam.

Im allgemeinen genügt es, wenn um das zu versorgende Gebäude eine Schlaufe verlegt wird. Es ist jedoch zu erwähnen, dass durch Armierungseisen usw. erhebliche Felddämpfungen hervorgerufen werden können. In diesen Fällen muss eine besonders sorgfältige Schlaufenverlegung mit kleineren Drahtabständen vorgenommen werden.

Der zum Einsatz kommende Empfänger ist mit einer Aufnahmespule ausgerüstet, welche vom genannten magnetischen Wechselfeld durchflutet wird. Diese Durchflutung hat an den Klemmen der Spule eine induzierte Spannung zur Folge, welche einem Transistorverstärker zugeführt und weiter verarbeitet wird.

Die Arbeitsfrequenz wird möglichst tief gewählt. Damit Störungen von Niederfrequenz-Anlagen wie Telephon- und Verstärkereinrichtungen vermieden werden, wird vornehmlich im Ultraschallgebiet von 10...40 kHz gearbeitet.

Die Anwendung des Induktionsprinzips hat, wie erwähnt, den grossen Vorteil, dass der Wirkungsbereich eng begrenzt bleibt. Im weitern steht im Frequenzbereich von 10...40 kHz dem Einsatz von Transistoren in allen zur Anlage gehörenden Geräten nichts im Wege. Die im folgenden beschriebene drahtlose Personensuchanlage arbeitet nach dem Induktionsprinzip.

C. Grundlagen

1. Die Feldausbreitung durch Schlaufen

Die Berechnung der zu erwartenden Feldstärke bei gegebener Schlaufenverlegung ist nur in Gebäuden, welche keine ferromagnetischen Stoffe wie Armierungseisen enthalten und praktisch nur aus Isolatoren (Holz) bestehen, oder im freien Gelände möglich. Massgebend ist immer die Vertikalkomponente des resultierenden Feldes, was durch die beim normalen Tragen des Empfängers horizontal liegende Aufnahmespule bedingt ist. Ausgedehnte Messungen haben gezeigt, dass in schwer armierter Betonkonstruktion sowie bei Stahlskelettbauweise sehr grosse Felddämpfungen auftreten. Die Dämpfung gegenüber der Ausbreitung im freien Raum nimmt mit zunehmendem Abstand vom Schlaufenleiter rasch zu, was sofort verständlich wird, wenn man bedenkt, dass die weiter vom Leiter entfernten Kraftlinien auf ihrem Wege mehrfach auf ferromagnetische Stoffe stoßen und von diesen entsprechend deren Permeabilität abgeleitet werden. In diesen Fällen kommt nur eine Schlaufenverlegung

mit kleinerer Weite in Frage, z. B. eine mäanderförmige Verlegung im Überbeton oder in der Blinddecke. Die vorhandenen Ferromagnetika beeinflussen im weitern den wirksamen Widerstand der Schlaufe, welcher für die Dimensionierung der notwendigen Speiseleistung massgebend ist.

Es hat sich gezeigt, dass der Dämpfungsverlauf gegenüber der Ausbreitung im freien Raum im Bereich von 20...40 kHz wenig frequenzabhängig ist. Hingegen nimmt der wirksame Schlaufenwiderstand mit steigender Frequenz zu. Die ausgelegte Induktionsschlaufe weist neben ihrem wirksamen Ohmschen Widerstand eine relativ grosse induktive Blindkomponente auf, welche ein Mehrfaches des wirksamen Ohmschen Widerstandes sein kann. Es ist deshalb naheliegend, den induktiven Schlaufenwiderstand bei der jeweiligen Arbeitsfrequenz zu kompensieren.

2. Die zu beachtenden Vorschriften

Für die Erstellung und den Betrieb von drahtlosen Personensuchanlagen auf dem Gebiete der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist von der Generaldirektion PTT ein verbindliches Pflichtenheft [5] aufgestellt worden. In einem ersten Abschnitt sind die massgebenden Gesetze und Vorschriften, welchen die Anlagen genügen müssen, angegeben. Im zweiten Teil sind die einzuhaltenden technischen Daten festgelegt, und im dritten Abschnitt wird darauf hingewiesen, dass durch den Betrieb von solchen Anlagen keine Störungen von Radio-, Fernseh-, Verstärker- oder Telephon-Anlagen auftreten dürfen. Ein solches Pflichtenheft ermöglicht vor allem, beim Betrieb von verschiedenen Anlagen auf eng begrenztem Raum gegenseitige Störungen zu vermeiden. Der Betrieb von drahtlosen Personensuchanlagen ist konzessionspflichtig, wobei mit der Konzessionserteilung von der zuständigen Behörde die Arbeitsfrequenzen zugewiesen werden.

3. Die Frequenzbereiche


Entsprechend den technischen Bedingungen des oben erwähnten Pflichtenheftes können zwei verschiedene Frequenzpläne, welche im gleichen Frequenzband liegen, zur Anwendung gelangen. Der eine Frequenzplan weist im Bereich 10 680 Hz...37 450 Hz vier Bänder zu 5 Frequenzen auf. Der zweite Frequenzplan im Bereich 20 220...38 290 Hz umfasst 5 Bänder zu 6 Frequenzen. Fig. 1 zeigt die graphische Darstellung der beiden möglichen Frequenzpläne. Daraus geht hervor, dass die Planung so getroffen worden ist, dass keinerlei Störungen durch Oberwellen, sowie durch Zeilenfrequenz und Oberwellen der Fernsehempfänger zu erwarten sind.

Bei der drahtlosen Suchanlage PS 16 wird pro Rufnummer eine Kombination von zwei Frequenzen im Impuls-Folge-Verfahren verwendet. Aus der Kombinatorik ist bekannt, dass für n Frequenzen die Anzahl Variationen Z zur r . Klasse ohne Wiederholung sich zu

$$Z = \frac{n!}{(n-r)!}$$

berechnet. Für ein Frequenzband des ersten Frequenzplanes zu 5 Frequenzen zur 2. Klasse ergeben

sich somit 20 Variationen, bei Verwendung von zwei Bändern deren 90 und bei 4 Bändern total 380. Bei Anwendung des zweiten Frequenzplanes mit 6 Frequenzen pro Band sind in jedem Band 30 Variationen bzw. Rufteilnehmer möglich, bei der Verwendung von 2 Bändern deren 132 und, wenn alle 5 Bänder zum Einsatz kommen, sind 870 Selektivrufe möglich.

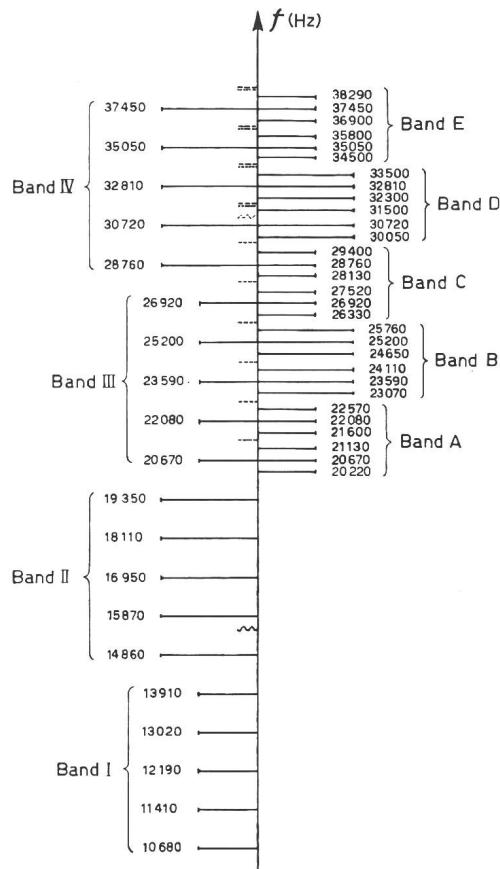

SEV 27445

Fig. 1

Frequenzplan in logarithmischer Darstellung
links: mit grossem Frequenzbandbedarf
rechts: mit kleinem Frequenzbandbedarf für
hochselektive Systeme

- 2. Harmonische,
- 3. Harmonische,
- ~~~ Fernseh-Zeilensfrequenz
- ~~~ 2. Harmonische der Fernseh-Zeilensfrequenz

Es zeigt sich sofort, dass nach dem zweiten Frequenzplan bei einem wesentlich kleineren Bedarf an Frequenzbandbreite bedeutend mehr Variationsmöglichkeiten vorhanden sind. Dem etwas grösseren Aufwand für die erhöhte Selektion nach diesem zweiten Plan steht die weitergehende Ausbaufähigkeit und damit die grössere Zukunftssicherheit der Anlage gegenüber. Im weiteren weist dieser Frequenzplan den Vorteil auf, dass er über dem Tonfrequenzbereich ($f > 15\,000$ Hz) liegt und Störeinwirkungen, z. B. auf hochqualitative Verstärkeranlagen, nicht möglich sind.

D. Funktionsweise

1. Das Arbeitsprinzip


Die drahtlose Personensuchanlage wird entweder an eine Geberstelle (Tastatur) oder an den

Telephonautomaten angeschlossen. Im zweiten Fall muss eine Anschalteeinrichtung zwischengeschaltet werden. Ausser diesen Geräten besteht die Suchanlage aus:

- einer Steuereinrichtung mit Sender Typ ST 16
- einem oder mehreren Schlaufenverstärkern Typ SK 16
- einer oder mehreren Induktionsschläufen
- mehreren tragbaren Rufempfängern Typ RE 16

Das Prinzipschema der Anlage geht aus Fig. 2 hervor. Bei Anschluss der Anlage an einen Telephonautomaten 2 wird der Suchende durch die Wahl der Vorziffer über den Automaten mit der Anschalteeinrichtung 3 verbunden (Vorwahl-system). Je nach der anschliessend gewählten 2stelligen Suchnummer erzeugt nun die Steuereinrichtung 5 eine bestimmte, sich wiederholende Impuls-Frequenz-Kombination, die nach Verstärkung im Schlaufenverstärker 6 den im vorgesehenen Suchbereich verlegten Induktionsschläufen 7 zugeführt wird. Diese Frequenzkombination induziert in den Aufnahmespulen aller Rufempfänger 8 Spannungen und bewirkt beim gesuchten Teilnehmer nach Verarbeitung die wiederholte Abgabe eines akustischen Signals. Der so gerufene Teilnehmer wählt am nächsten Telephonapparat die allen Teilnehmern gemeinsame Meldekennziffer und ist unmittelbar mit dem Suchenden verbunden, wobei gleichzeitig die Signalgabe der Suchanlage abgeschaltet wird.

Wenn der Suchvorgang nicht über die Telephonanlage, sondern von einer bestimmten Geberstelle

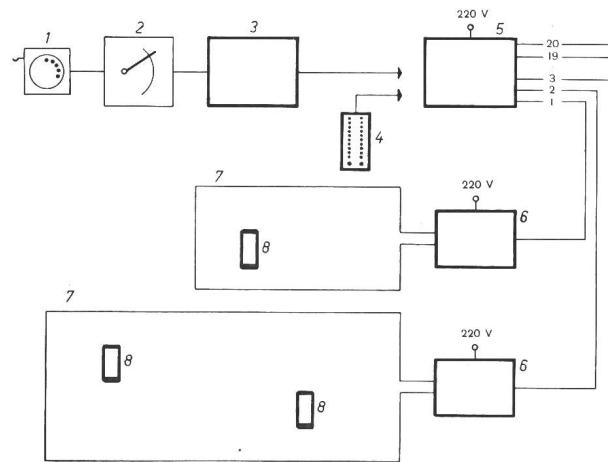

SEV 27446

Fig. 2

Prinzipschema einer drahtlosen Personensuchanlage
1 Teilnehmerapparat der automatischen Telephonanlage;
2 automatische Telephonzentrale; 3 Anschalteeinrichtung (nur
bei Suchanlagen, die mit der Telephonanlage kombiniert sind);
4 Gebereinrichtung (nur für Suchanlagen, die unabhängig von
der Telephonanlage arbeiten); 5 Steuereinrichtung; 6 Schla-
ufenverstärker; 7 Induktionsschlaufe; 8 Rufempfänger

eingeleitet werden soll, wird dort eine 2stellige Tastatur verwendet, die z. B. von der Telephonistin bedient wird. Bei Einstellung der Suchnummer werden von der Steuereinrichtung 5 aus die gleichen Vorgänge ausgelöst wie bei Benutzung der Telephonanlage. Auf Grund der Benachrichtigung setzt sich der Gesuchte z. B. telephonisch mit der Geberstelle in Verbindung, von wo aus dann die Signalgabe durch Drücken der Auslösetaste gelöscht wird.

2. Die Steuereinrichtung ST 16

Die Steuereinrichtung besteht im wesentlichen aus einem Speise-, einem Relais-, einem Oszillatorteil und einem Verstärkerteil (Fig. 3). Fig. 4 zeigt das Prinzipschema. Der Ablauf eines Suchvorganges ist

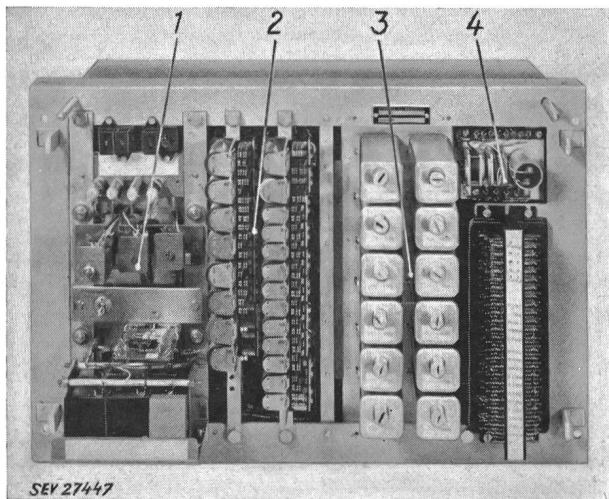


Fig. 3
Steuereinrichtung ST 16
(ohne Abdeckhaube)

1 Speiseteil; 2 Relaisteil; 3 Oszillatorteil; 4 Verstärkerteil

im wesentlichen kurz der folgende: Die Gebereinrichtung bzw. der Anpassungsstromkreis 1 markiert die Zehner- und Einerstelle. Vorerst wählt das Zehner-Oszillatormarkierrelais 2 den zugehörigen Oszillator 5, welcher durch das Oszillatoren-Freigabesetz 6 auf den Verstärker 8 geschaltet wird; die Frequenz f_1 der Rufkombination wird während ca. 1 s dem Schlaufenverstärker zugeführt. Gleichzeitig wird das der ausgesendeten Frequenz zugeordnete Abstimmkkriterium 7 für die Suchschlaufe übertragen. Nach dieser Aussendung wird durch den

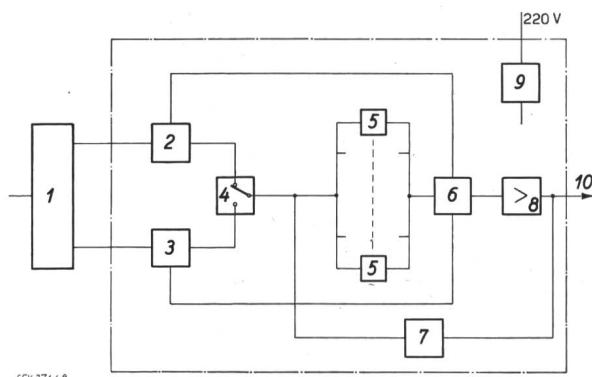


Fig. 4
Prinzipschaltung der Steuereinrichtung

1 Anschalteeinrichtung (bei mit Telefonanlagen kombinierten Anlagen) bzw. Gebereinrichtung (bei von der Telefonanlage unabhängigen Anlagen); 2 Zehner-Oszillatormarkierrelais; 3 Einer-Oszillatormarkierrelais; 4 Umschalter; 5 Oszillator 1...6 bzw. 1...12; 6 Oszillatoren-Freigabesetz; 7 Schlaufenabstimm-Kriterium; 8 Verstärker; 9 Speiseteil; 10 Steuerleitungen zu den Schlaufenverstärkern

Umschalter 4 freigegeben, welches den zugehörigen Oszillator 5 wählt, und der weitere Vorgang ist derselbe wie soeben beschrieben. Dieser Vorgang wiederholt sich

ca. alle 10 s, bis der Gesuchte bei automatischen Anlagen die Meldeziffer wählt, oder bei Anlagen mit Gebereinrichtung mittels der Auslösetaste der Suchvorgang gelöscht wird.

a) Der Oszillatorteil

Je nach Ausbaustufe wird der Oszillatorteil mit 6 oder 12 steckbaren Oszillatoren ausgerüstet, wobei beim Ausbau mit 6 Oszillatoren 30 Rufkombinationen und mit 12 Oszillatoren deren 100 möglich sind. Nach den Regeln der Kombinatorik ergibt der letztgenannte Ausbau 132 Kombinationen. Aus Gründen des dekadischen Ausbaues und der schaltungstechnischen Einfachheit wird auf die maximale Ausnützung verzichtet.

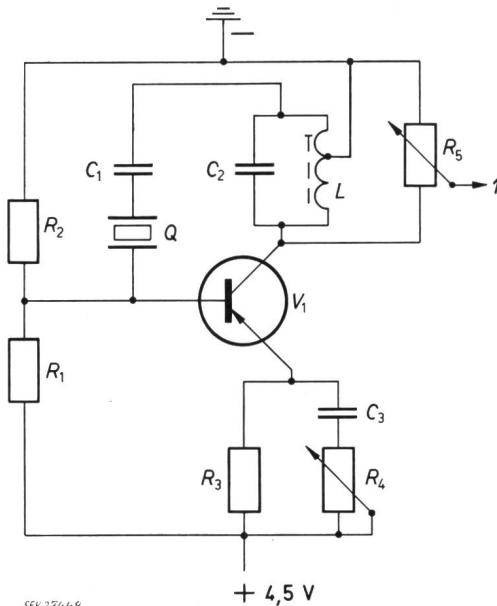


Fig. 5
Schema der Oszillatoren der Steuereinrichtung

V_1 Transistor; Q Schwingquarz; L Induktivität; $C_1 \dots C_3$ Kondensatoren; $R_1 \dots R_5$ Widerstände; R_4 , R_5 Potentiometer; 1 Ausgang zum Verstärker (Fig. 6)

Zur Erzielung einer grösstmöglichen Frequenzkonstanz arbeiten die Oszillatoren mit Quarzsteuerung. Damit sie eine grosse Betriebssicherheit sowie einen sparsamen Energieverbrauch gewährleisten, sind sie mit einem Transistor bestückt. Der schaltungsmässige Aufbau geht aus Fig. 5 hervor. Im wesentlichen sind es Hartley-Oszillatoren, in deren Rückkopplungsweg zur Basis von V_1 der Schwingquarz Q liegt. Das Potentiometer R_4 dient zur Einstellung der Wechselstromgegenkopplung. Bei richtiger Einstellung ist der Oberwellengehalt der über dem Potentiometer R_5 abgegriffenen Ausgangsspannung minimal. Sämtliche Schaltelemente sind auf eine gedruckte Leiterplatte montiert.

b) Der Verstärkerteil

Die von den erwähnten Oszillatoren gelieferten Signale werden in einem 2stufigen Transistor-Verstärker weiter verstärkt (Fig. 6). Transistor V_1 arbeitet als Treiberstufe für die Gegentaktendstufe V_2 , V_3 . Der Transistor T_2 übernimmt die Anpassung an bis zu 20 zweidrige Steuerleitungen zu den Schlaufenverstärkern. Der Sekundärseite dieses Transformators werden die für die automatische

Abstimmung der Induktionsschlaufen notwendigen Steuerkriterien zugeführt.

Als Steuerleitungen zu den Schlaufenverstärkern kommen normale Telephonadern in Frage, wobei die maximale Länge dieser Leitungen 4 km betragen kann. Der Sendepegel auf den Steuerleitungen beträgt je nach Last 0,6...3 mW.

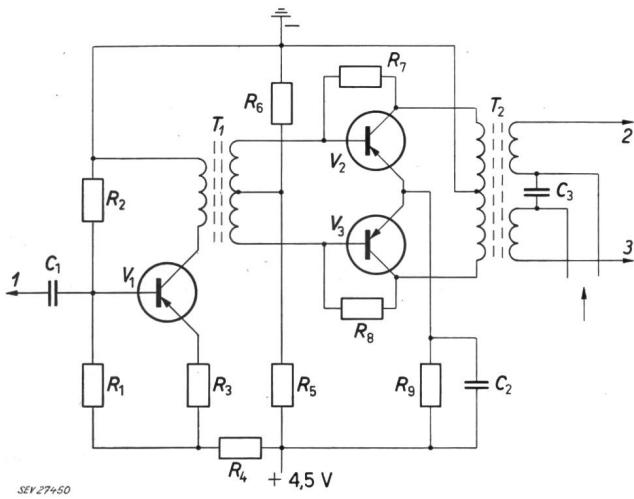


Fig. 6

Schematische Darstellung des Verstärkers der Steuereinrichtung

V_1 Transistor als Treiberstufe; V_2, V_3 Transistoren als Gegenakt-Endstufe; T_1, T_2 Transformatoren; $C_1 \dots C_3$ Kondensatoren; $R_1 \dots R_9$ Widerstände; 1 Eingang vom Oszillatoren her; 2, 3 Ausgang zu den Schlaufenverstärkern 1...20

3. Der Schlaufenverstärker SK 16

In konzentrierten Anlagen wird der Schlaufenverstärker unmittelbar neben der Steuereinrichtung installiert. Öfters umfasst jedoch der Suchbereich mehrere Gebäude, die unter Umständen weitab liegen können. In diesen Fällen werden die Schlaufenverstärker dezentralisiert angeordnet. Diese Installationsweise hat den grossen Vorteil, dass die Verstärkerleistung am Ort des Verbrauchers installiert wird und somit Verluste auf langen Zuleitungen entfallen.

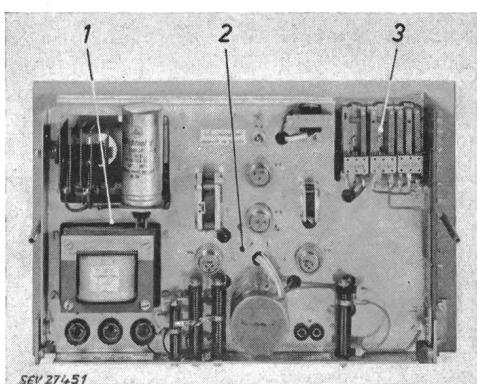


Fig. 7

Schlaufenverstärker SK 16 (ohne Abdeckhaube)

1 Speiseteil; 2 Verstärkerteil; 3 Einschalt- und Abstimmteil

Zur Erreichung grösstmöglicher Betriebssicherheit und minimalen Energieverbrauchs sind die Schlaufenverstärker durchwegs mit Transistoren bestückt. Es stehen zwei Ausführungen zur Verfügung, wovon die erste eine Verstärkerleistung von

6 W und die zweite eine solche von 50 W aufweist. Infolge des geringen Energieverbrauchs und der damit verbundenen kleinen Erwärmung kann der 6-Watt-Typ direkt in einen Unterputzkasten eingebaut werden (Fig. 7).

Die Wirkungsweise sei am 6-Watt-Typ anhand von Fig. 8 erläutert. Die 50-Watt-Verstärkereinheit arbeitet prinzipiell gleich. Das Gerät enthält einen Einschaltteil, einen 4stufigen Verstärker, einen Abstimm- sowie einen Speiseteil.

a) Der Einschaltteil

Der Einschaltteil hat die Aufgabe, den Schlaufenverstärker bei Eintreffen einer Ruf-Frequenzfolge einzuschalten und nach dem Ruf wieder auszuschalten. Dadurch wird der Energieverbrauch auf ein Minimum beschränkt. Der Gleichrichter G_3 und der Ladekondensator C_5 bilden die Energieversorgung für Einschaltteil und Verstärker. Der gemeinsame Vorverstärker V_1 und der Einschaltteil V_6, V_7 sind dauernd eingeschaltet. Die Parallelschaltung von R_1 und R_2 hält auch bei starken Streuungen der Transistor-Kenndaten von V_1 den Eingangswiderstand des Verstärkers konstant. Mit R_2 wird der Verstärkungsgrad und damit der Schlaufenstrom eingestellt. Eine von der Steuereinrichtung ausgesendete Ruf-Frequenz wird mit C_1 vom Abstimmteil ferngehalten und gelangt über T_1 , R_2 und C_2 an die Basis von V_1 . Die verstärkte Spannung wird an den Anschlüssen a, b von T_2 abgenommen und über den Kontakt e_6 der Basis von V_7 zugeführt. Die negativen Halbwellen der durch V_1 verstärkten Rufspannung öffnen V_7 und somit auch V_6 . Das Relais E zieht an und schaltet durch den Kontakt e_6 den Einschaltteil vom Vorverstärker ab und den Stabilisierungswiderstand R_{13} ein. Sobald der Relaiskontakt e_2 den Verstärker eingeschaltet hat, steht am Emitter von V_3 eine verstärkte Spannung zur Verfügung, die mit R_{14} an die Basis von V_7 geleitet wird und den Basisstrom und damit den Einschalt-Zustand aufrechterhält. Durch diese Massnahme werden Verzerrungen der Signalspannung vermieden und eine höhere Einschalt-Empfindlichkeit erzielt. R_{15} begrenzt die Verlustleistung von V_7 , während D_5 zur vollständigen Sperrung des Transistors V_6 im Ruhezustand dient.

Nach Aussendung einer jeden Frequenzfolge wird der Emitter von V_3 spannungslos, wodurch die Basis von V_7 stromlos wird und V_7 und damit V_6 sperrt. Das Relais E fällt ab und schaltet durch den Kontakt e_2 den Verstärker ab. Der Kontakt e_6 verbindet die Basis von V_6 wieder mit dem Vorverstärker, womit die Ruhelage hergestellt ist.

b) Der Verstärkerteil

Durch das Einschalten des Verstärkers durch den Kontakt e_2 sinkt die Spannung von der Leerlaufspannung an C_5 (19 V) auf die Betriebsspannung (14 V) ab. Das verstärkte Signal gelangt über den Transformator T_2 zur Stufe V_2 , die ebenfalls wie V_1 in Emitterschaltung arbeitet. Die Treiberstufe V_3 und die Gegenaktendstufe V_4, V_5 arbeiten in Kollektorbasis-Schaltung. Hierdurch wird der Innenwiderstand des Verstärkers sehr klein, so dass der angeschlossene Serie-Kreis aus Schlaufeninduktivität, Abstimmkapazität und Widerstand nicht zu-

sätzlich durch den Verstärker gedämpft wird. Eine Abschaltung des Lastwiderstandes, wie sie z. B. bei den Abstimmarbeiten vorkommen kann, bringt keine Überspannungen an den Transistoren mit sich. Ferner ermöglicht die Kollektorschaltung eine wirksame Kühlung der Transistoren.

sistor hat seine getrennte Energieversorgung, bestehend aus Gleichrichter G_1 und Kondensator C_3 , bzw. G_2 und C_4 . Die Dioden D_1 und D_2 schützen die Schalt-Transistoren vor Spannungsspitzen, die durch schnelle Stromänderung in den Relais I und II auftreten können. Ferner erteilen die beiden Dioden

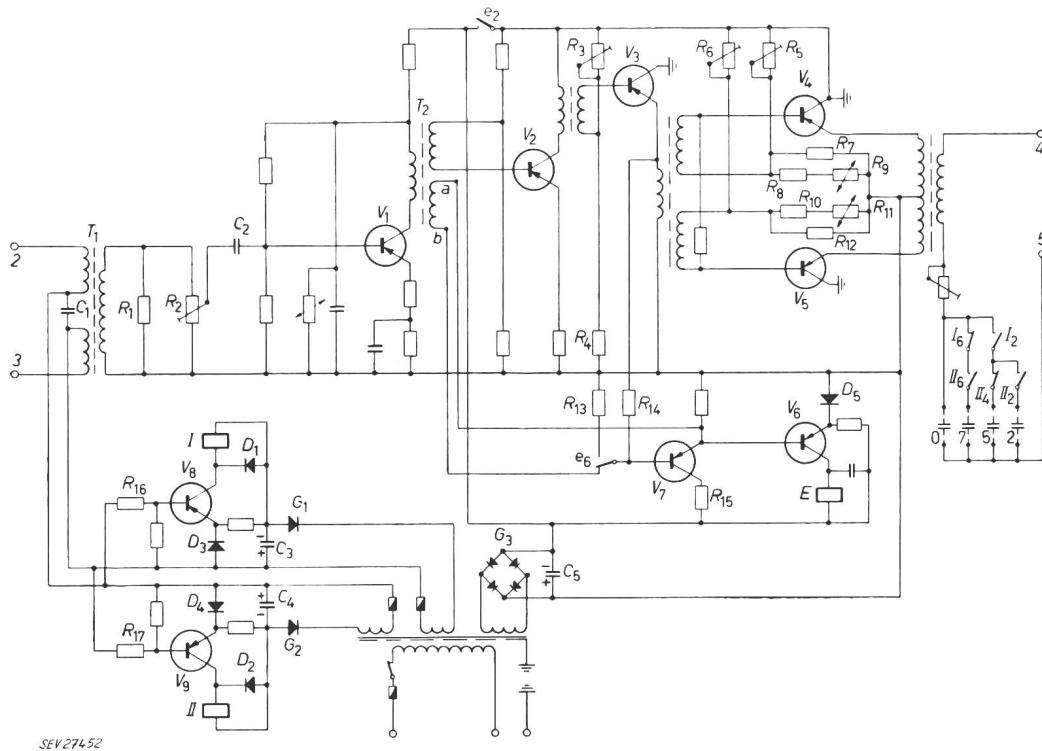


Fig. 8
Schema des Schlaufenverstärkers SK16

oben: Vor- und Endverstärkerteil; unten links: Steuerung des Abstimmteils; unten Mitte: Speiseteil; unten rechts: Einschaltteil; am rechten Rand: Ausgangs- und Abstimmteil
 $V_1 \dots V_9$ Transistoren; $D_1 \dots D_6$ Halbleiter-Dioden; $G_1 \dots G_3$ Gleichrichter; T_1, T_2 Transformatoren; $C_1 \dots C_5$ Kondensatoren; $R_1 \dots R_{17}$ Widerstände und Potentiometer; E, I, II Relais; $e_2, I_2, II_2 \dots$ zugehörige Kontakte; a, b Anschluss-Stellen an T_2 ; 2, 3 Eingang von der Steuereinrichtung her; 4, 5 Ausgang zur Induktionsschlaufe

Die Widerstände R_9 und R_{11} mit negativem Temperatur-Koeffizienten dienen in Zusammenarbeit mit den Widerständen R_7, R_8, R_{10} und R_{12} der Temperaturstabilisation der Endstufe. Die Widerstände R_3, R_5 und R_6 dienen der Einstellung des Arbeitspunktes der Transistoren.

Wie bereits erwähnt, wird die induktive Blindkomponente der angeschlossenen Induktionsschlaufe kompensiert; die Schlaufe wird abgestimmt. Hiezu sind die maximal 12 Ruffrequenzen, die von der Steuereinrichtung ST 16 ausgesendet werden, in 4 Frequenzgruppen zu je 3 Frequenzen eingeteilt, von denen jeweils auf die mittlere abgestimmt wird. Werden die Nachbarfrequenzen der Abstimmfrequenzen ausgesendet, so tritt eine Schwächung des Schlaufenstromes durch Verstimmung ein. Dieser Abfall ist aber in jedem Falle unerheblich. Die zur Abstimmung der Schlaufe erforderlichen Kapazitäten werden bei der Einmessung der Anlage messtechnisch bestimmt und auf einer Kondensatorplatine im Schlaufenverstärker eingelötet.

c) Der Abstimmteil

Der Abstimmteil besteht im wesentlichen aus den Relais I und II , denen je ein Schalt-Transistor vorgeschaltet ist, damit über grössere Entfernungen mit kleinen Strömen gesteuert werden kann. Jeder Tran-

den Relais I und II die gewünschte Abfallverzögerung. Die Dioden D_3 und D_4 dienen der vollständigen Sperrung der Transistoren im Ruhezustand.

Die Steuereinrichtung übermittelt neben den Ruf-Frequenzen auch die Steuerimpulse für die Umschaltung der Abstimmrelais I und II über die Steuerleitung, an welcher der Schlaufenverstärker an den Klemmen 2 und 3 angeschlossen ist. Die Steuerimpulse werden durch den Kondensator C_1 und den Transformator T_1 vom Verstärker abgetrennt und über die Begrenzungswiderstände R_{16} und R_{17} den Basen der Transistoren V_8 und V_9 zugeführt.

Der Schlaufenverstärker enthält 4 Kondensatorgruppen mit den Bezeichnungen 0, 7, 5 und 2. Bei der Aussendung einer Frequenz übermittelt die Steuereinrichtung das Abstimmkriterium, so dass im Schlaufenverstärker die entsprechende Kondensatorgruppe eingeschaltet wird. Es bestehen folgende 4 Möglichkeiten:

- a) Bereich 2, Frequenz 4, 5 und 6 (entspricht Gruppe 0):

Bei Aussendung dieser Frequenzen wird kein Steuerkriterium von der Steuereinrichtung aus übermittelt. Die Relais I und II bleiben in Ruhelage, womit die Kondensatorgruppe 0 eingeschaltet ist.

b) Bereich 2, Frequenz 1, 2 und 3 (entspricht Gruppe 7):

Bei Aussendung dieser Frequenzen wird die positive Halbwelle des 50-Hz-Wechselstromes von der Steuereinrichtung auf die Ader der Klemme 2 gegeben. Das Minuspotential auf der Ader der Klemme 3 öffnet V_9 , wodurch das Relais II aufgezogen und durch den Kontakt II_6 über den Kontakt I_6 die Kondensatorgruppe 7 parallel zur Grundabstimmung 0 geschaltet wird.

c) Bereich 1, Frequenz 4, 5 und 6 (entspricht Gruppe 5):

Bei Aussendung dieser Frequenzen wird die Polarität der Steuerimpulse auf der Leitung vertauscht. Das Relais I wird aufgezogen und schaltet durch den Kontakt I_2 über den Kontakt II_4 die Kondensatorgruppe 5 parallel zur Grundabstimmung 0.

d) Bereich 1, Frequenz 1, 2 und 3 (entspricht Gruppe 2):

Bei Aussendung dieser Frequenzen übermittelt die Steuereinrichtung Wechselstrom 50 Hz, bringt die Relais I und II zum Aufzug und schaltet über die Kontakte I_2 und II_2 die Kondensatorgruppe 2 parallel zur Grundabstimmung 0.

4. Der Rufempfänger RE 16

Der Rufempfänger steht in zwei Ausführungen zur Verfügung, wovon die eine vornehmlich in lärmigen Räumen, wie Industriebetrieben, und die andere, kleinere Ausführung in ruhigen Betrieben, wie Spitäler, zum Einsatz gelangt (Fig. 9 und 10).

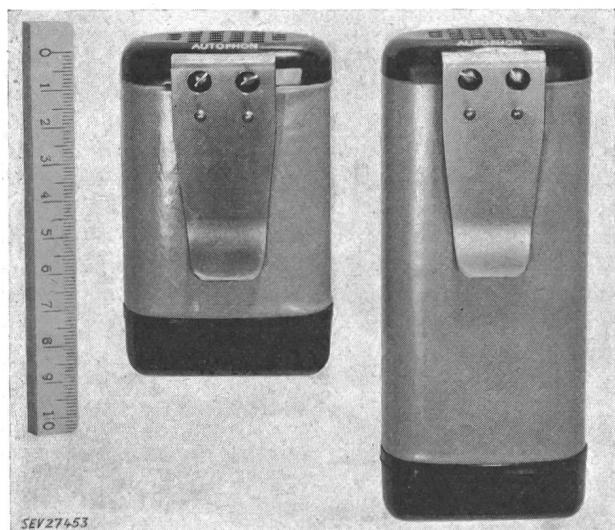


Fig. 9

Rufempfänger RE16

links: Spitalausführung; rechts: Industrieausführung

Sowohl im elektrischen Aufbau als auch in der Betriebsdauer des Energieversorgungssteiles sind beide Empfänger identisch. Sie unterscheiden sich lediglich in der Lautstärke des Ruftones und im Aufbau. Während beim grösseren Gerät die gute akustische Anpassung des elektroakustischen Wandlers mittels eines relativ langen Hornstrahlers 4 eine grosse Lautstärke ergibt, entfällt dies bei der kleinen Ausführung. Die Lautstärke ist jedoch für ruhige Betriebe ausreichend.

Spezielles Augenmerk wurde einer grösstmöglichen Betriebsdauer der Speisebatterie geschenkt, was durch geeignete Schaltungsmassnahmen realisiert werden konnte. Von den 7 eingesetzten Transistoren sind im Bereitschaftszustand nur deren zwei im Betrieb, während die übrigen gesperrt bleiben. Im weiteren sind keinerlei dem Verschleiss unter-

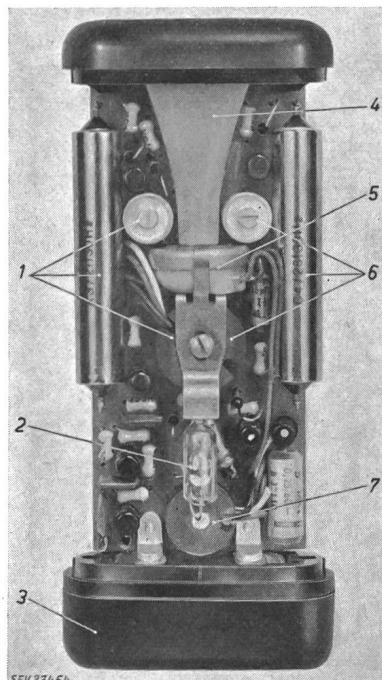


Fig. 10

Rufempfänger RE16

(ohne Gehäuse mit Aufnahmespule)

1 Quarzfilter 1; 2 Quecksilberschalter; 3 Batterieteile; 4 Hornstrahler; 5 elektroakustischer Wandler; 6 Quarzfilter 2; 7 Rufoszillator


worfen elektrische Schaltelemente, wie Schalter, Relais usw. vorhanden, was für die Betriebssicherheit von wesentlicher Bedeutung ist. Nicht zuletzt garantieren die zum Einsatz kommenden Quarzfilter 1 und 6 einen stabilen Betrieb, indem nicht mit Unstabilitäten von frequenzbestimmenden Elementen, wie Spulen und Kondensatoren gerechnet werden muss. Fig. 11 zeigt den schaltungsmässigen Aufbau.

Entsprechend dem angewendeten Frequenzcodesystem geschieht die Auswahl eines bestimmten Empfängers mit Hilfe zweier kurzer HF-Impulse von je ca. 1 s Dauer. Als Aufnahmegerät für die Vertikalkomponente des magnetischen Feldes dient die Aufnahmespule A. Diese besteht aus einem rohrförmigen, lamellierten Eisenkern, worauf einlagig die Kupferwicklung aufgebracht ist. Das Ganze ist so ausgebildet, dass es gleichzeitig als Empfängergehäuse dient.

Die von der Induktionsschlaufe in der aperiodischen Aufnahmespule A induzierte Spannung wird nun in einem dreistufigen Transistorverstärker $V_1 \dots V_3$ verstärkt. Die letzte Stufe V_3 ist so ausgelegt, dass sie erst «hochgetastet» wird, wenn ein Signal an deren Basis gelangt. Sie verbraucht daher im Bereitschaftszustand sehr wenig Energie. Das von V_3 verstärkte Signal ist nicht mehr sinusförmig, son-

dern es wird besonders bei erhöhtem Eingangssignal nahezu rechteckförmig, was aber dank dem nachfolgenden, sehr selektiven Filter keine Rolle spielt.

Von V_3 gelangt das Signal über den Anpasstransformator T_1 auf die als Filter wirkenden Quarze Q_1 und Q_2 . Das Ganze ist in einer Brückenschaltung angeordnet, so dass mit C_1 bzw. C_2 die schädliche Parallelkapazität der Quarze neutralisiert werden kann. Die Durchlasskurve der Quarze, die in Serie-resonanz arbeiten, wird dabei vollkommen symmetrisch, und die Weitabselektion sehr stark verbessert.

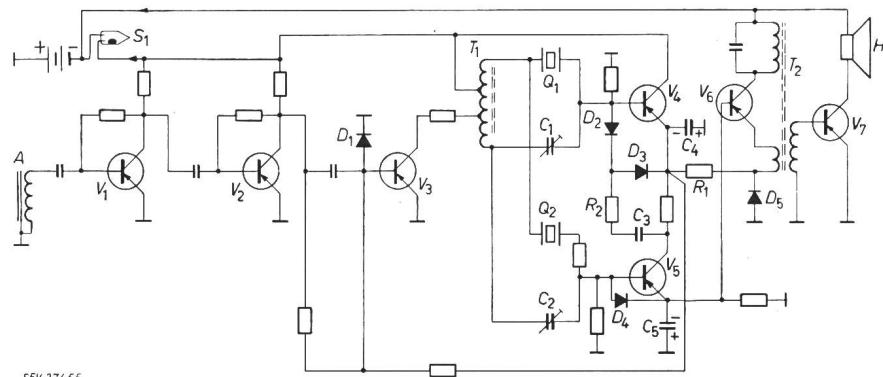

Das Empfangssignal gelangt gleichzeitig auf beide Quarze Q_1 und Q_2 . Die nachfolgende Schaltung mit V_4 und V_5 ist aber so aufgebaut, dass vorerst nur eine von Q_1 durchgelassene Frequenz wirksam sein kann. Eine Signalspannung mit der Frequenz f_1 wird also von Q_1 durchgelassen und gelangt auf die als Gleichrichter und Gleichspannungsverstärker wirkende Stufe V_4 . Das Potential des Kondensators C_4 steigt dabei von Null bis nahezu auf die Batteriespannung von $-2,5$ V an. Beim Verschwinden der Frequenz f_1 entlädt sich C_4 über R_1 und D_5 mit einer Zeitkonstante von etwa 100 ms.

Gelangt nun ein Signal f_2 , das von Q_2 durchgelassen wird, auf V_5 , solange die Spannung an C_4 noch nicht unter ca. 0,8 V gesunken ist, so wird das Signal f_2 von V_5 verstärkt und die negative Halbwelle über C_3 , R_2 und D_2 der Basis von V_4 zugeführt. C_4 lädt sich dann wieder auf volles negatives Potential auf, solange die Frequenz f_2 vorhanden ist. Das Ganze wirkt also als Selbstthalteschaltung. Durch die Gleichrichterwirkung von V_5 wird aber auch C_5 auf negatives Potential aufgeladen. Dies hat zur Folge, dass der vorher durch die Vorspannung über D_5 gesperrte Tonfrequenzoszillator V_6 freigegeben wird und zu schwingen beginnt. Die Oszillatorkennfrequenz von ca. 1,5 kHz gelangt an den Endverstärker V_7 , von wo sie über den elektroakustischen Wandler H abgestrahlt wird. Der niederfrequente Ton ist so lange hörbar, als die Frequenz f_2 kontinuierlich ausgesendet wird.

Eine Frequenzfolge f_2 , f_1 kann von diesem Empfänger (Q_1 , Q_2) nicht ausgewertet werden, da die erste Frequenz f_2 wohl von Q_2 durchgelassen wird, aber von V_5 nicht weiter verarbeitet werden kann, da die hiezu benötigte negative Gleichspannung an C_4 fehlt. C_5 kann sich daher auch nicht aufladen und damit bleibt der Oszillator V_6 weiterhin gesperrt.

Damit kein Ein-Aus-Schalter benötigt wird, ist der Empfänger mit einem Quecksilberschalter S_1 ausgerüstet, der die Verstärkerstufen $V_1 \dots V_5$ abschaltet, sobald das Gerät flach auf den Tisch gelegt wird. Die Speisespannung der Stufen V_6 und V_7 wurde direkt an die Batterie gelegt, da der Bereitschaftsstrom nur einige μ A beträgt.

5. Zusatzgeräte

Verschiedene Zusatzgeräte gestatten, den vielseitigen Betriebsbedürfnissen gerecht zu werden.

Fig. 11

Schema des Rufempfängers RE16
A Aufnahmespule; H Hornstrahler;
 $V_1 \dots V_7$ Transistoren; $D_1 \dots D_5$ Halbleiter-Dioden; Q_1 , Q_2 Filterquarze;
 S_1 Quecksilberschalter; T_1 , T_2 Transformatoren; R_1 , R_2 Widerstände;
 $C_1 \dots C_5$ Kondensatoren

Zur Verfügung stehen Anschalteinrichtungen für den Anschluss an automatische Telephonzentralen. Diese können mit mehreren Such- und Meldeleitungen ausgerüstet sein. Als zweckmäßige Einrichtung hat sich der Gruppenrufzusatz erwiesen. Mit dieser Zusatzeinrichtung können durch Wahl spezieller Suchnummern zwei Gruppen von je maximal 5 Teilnehmern oder beide Gruppen zusammen gleichzeitig gerufen werden. Die Gruppenteilnehmer werden bei Gruppenruf durch einen langen Rufton — gegenüber einem kurzen bei Einzelruf — benachrichtigt, dass sie sich z. B. an eine voraus bestimmte Stelle begeben sollen. Im weiteren wird mit Hilfe einer Zusatzeinrichtung das Zusammenschalten von drahtlosen und optischen Personensuchanlagen ermöglicht. Für Grossanlagen werden entsprechend der Anzahl Suchteilnehmer spezielle Steuereinrichtungen gebaut.

E. Technische Daten

Die oben beschriebene drahtlose Personensuch-anlage erreicht folgende technische Daten:

1. Steuereinrichtung

Speisung:	220 V, 50 Hz
Anschlusswert (inkl. Relaisautomatik):	6 W leer 40 VA Vollast
Ausgangsleistung des Verstärkers:	12 mW

2. Schlaufenverstärker

	6-W-Einheit:	50-W-Einheit:
Anschlusswert:	220 V, 50 Hz 3 W leer	220 V, 50 Hz 3 W leer
Speisung:	68 VA Vollast	165 VA Vollast
Eingangsimpedanz:	150 Ω	150 Ω
Eingangsempfindlichkeit:	25 mV	25 mV
Ausgangsleistung:	6 W	50 W

3. Rufempfänger	
	Spital-ausführung:
Ansprechempfindlichkeit:	ca. 1 mA/m
Ansprechbandbreite:	± 2...3 %
Speisespannung:	2,5 V
Stromstärke:	
ohne Eingangssignal	380 µA
während des Rufes	16 mA
Ladevermögen der Batterie:	1000 mAh
Betriebsdauer der Batterie:	ca. 2000 h
Gewicht inkl. Batterie:	160 g
	Industrie-ausführung:
	ca. 0,5 mA/m
	± 2...3 %
	2,5 V
	380 µA
	16 mA
	1000 mAh
	ca. 2000 h
	180 g

F. Schlussbetrachtung

Dank der ausnahmslosen Anwendung von Transistoren und weiteren Halbleiterelementen in sämtlichen Geräten der drahtlosen Personensuchanlage PS 16 konnten wesentliche Vorteile gegenüber Röhrenanlagen erzielt werden, wie

1. grösste Betriebssicherheit, da die Lebensdauer von Transistoren wesentlich höher ist als diejenige von Röhren;
2. minimaler Energieverbrauch, was den Einbau des Schlaufenverstärkers infolge der geringen Erwärmung in einen Unterputzkasten ermöglicht;
3. hohe Betriebsdauer der Rufempfänger-Batterie, wodurch die Betriebssicherheit der Anlage wesentlich gesteigert wird;
4. tiefe Betriebsspannungen und somit keine hohe Beanspruchung von Isolatoren;
5. kleine Abmessungen der Geräte;
6. kleinere Betriebskosten;
7. kleinere Unterhaltskosten.

Die Konzeption der Anlage gestattet vorteilhafte Installationen, weil sie eine dezentralisierte Anordnung der Schlaufenverstärker zulässt. Als Steuerleitungen zu diesen sind Aderpaare der Telefonkabel zulässig. Im weitern gestattet die Verwendung von hochselektiven Empfängern eine enge Frequenzbelegung, wodurch wesentlich an Bandbreite gespart werden kann. Ausserdem wird der Ausbau von Anlagen erleichtert. Der Betrieb von mehreren unabhängigen Anlagen auf eng begrenztem Raum ist ohne gegenseitige Beeinflussung möglich. Infolge der geringen Ansprechbandbreite der Rufempfänger sind minimale Einflüsse durch äussere Störfelder vorhanden. Die Verwendung von Quarzen sowohl in den Oszillatoren als auch den Empfängern ergibt grösstmögliche Frequenzstabilität.

Die drahtlose Personensuchanlage PS 16 entspricht vollumfänglich dem von der Generaldirektion PTT aufgestellten Pflichtenheft. Eine ganze Anzahl im In- und Ausland installierter Anlagen hat sich ausgezeichnet bewährt — die Betriebssicherheit ist vorzüglich.

Literatur

- [1] Tschumi, Otto: Ein neues System für Personensuchanlagen. Techn. Mitt. PTT Bd. 12(1934), Nr. 5, S. 170...177.
- [2] Tschumi, Otto: Fortschritt im Bau von Personensuchanlagen. Techn. Mitt. PTT Bd. 21(1943), Nr. 4, S. 137...142.
- [3] Tschumi, Otto: Neue Schaltwerke zu Zahlenmeldern, insbesondere für Personensuchanlagen. Techn. Mitt. PTT Bd. 21 (1943), Nr. 5, S. 165...170.
- [4] Stricker, Walter: Fortschritte im Bau von Personensuchanlagen. Techn. Mitt. PTT Bd. 35(1957), Nr. 3, S. 113...119.
- [5] Generaldirektion PTT: Pflichtenheft für drahtlose Personensuchanlagen. September 1957.

Adresse des Autors:

Hans Blöchliger, Elektroingenieur, Autophon AG, Solothurn.

Choix du calibrage des fusibles, sélectivité de la protection et courant de limitation lors des courts-circuits

Par R. Widmer, Genève

621.316.923

Cet article a pour but non seulement de donner une contribution à la résolution des problèmes du choix du calibrage des fusibles dans les installations à courant fort et de la définition des caractéristiques, mais surtout de remettre à l'exploitant l'outil qui lui permet de définir d'une façon directe le fusible à utiliser en fonction de ce qu'il connaît (transformateur ou réseau). L'auteur donne des graphiques utiles à la détermination pratique des grandeurs caractéristiques, en particulier de l'ordre de grandeur du courant réellement coupé lors d'un court-circuit.

Der vorliegende Aufsatz ist nicht nur ein Beitrag zur richtigen Wahl einer Sicherung für Starkstromanlagen und zur Definition der Kenndaten; er möchte vielmehr dem Ingenieur ermöglichen, eine Sicherung anhand der ihm bekannten Größen (des Transformatoren oder des Netzes) zu wählen. Zu diesem Zweck enthält der Aufsatz Nomogramme zur Bestimmung der Kenngrößen einer Sicherung, insbesondere der Größe des von der Sicherung im Kurzschlussfall wirklich abgeschalteten Stromes.!

1. Introduction

Les fusibles sont d'une utilisation extrêmement courante dans les installations électriques en haute et basse tension. Outre le fait qu'ils constituent un élément de protection très économique, ils présentent par rapport au disjoncteur, l'avantage de limiter le courant coupé lors des courts-circuits; ceci peut influencer fortement l'économie de toute l'installation (résistance mécanique des isolateurs, des supports de barres, des ferrures de fixation, etc.).

Les fusibles font l'objet de règles et normalisations nationales et internationales. L'interprétation de ces dernières est ardue pour le lecteur non spécialisé avec ces questions [1]¹⁾.

Les constructeurs donnent les caractéristiques dimensionnelles et physiques de leurs appareils. Il n'en reste pas moins que l'exploitant (chef des réseaux) éprouve souvent bien des difficultés pour déterminer le calibrage des fusibles. Ces difficultés proviennent du fait que l'interprétation du comportement des fusibles dans les temps courts est complexe, plus particulièrement que dans ces conditions, les notions de valeur efficace ou valeur de crête du courant sont confuses. Par ailleurs, la lecture correcte des caractéristiques de fusion demande une certaine expérience, étant donné l'importance des zones de dispersion.

Cet article a pour but non seulement de donner une contribution à la résolution de ces problèmes d'apparence complexe, mais surtout de remettre à

¹⁾ Voir la bibliographie à la fin de l'article.