

Zeitschrift: Technische Mitteilungen / Schweizerische Telegraphen- und Telephonverwaltung = Bulletin technique / Administration des télégraphes et des téléphones suisses = Bollettino tecnico / Amministrazione dei telegrafi e dei telefoni svizzeri

Herausgeber: Schweizerische Telegraphen- und Telephonverwaltung

Band: 2 (1924)

Heft: 3

Artikel: Erdleitungen

Autor: Bühner, Ernst

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-873940>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Erdleitungen.

Von Ernst Bühler, St. Gallen.

Im Hinblick auf die fortschreitende Elektrifikation der Voll- und Nebenbahnen und auf die dadurch bedingten elektrischen Einwirkungen auf das gesamte Telegraphen- und Telephonnetz ist es unerlässlich, unsern Ueberspannungs- und Blitzschutz-Apparaten, sowie den zugehörigen Erdleitungen, vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken.

Während in Gegenden ohne elektrische Anlagen von hoher Spannung und grosser Leistung das Auftreten gefährlicher Ueberspannungen in Schwachstromleitungen sich auf die Gewitter-Periode und auf Zeiten vereinzelter trocken-kalter Schneestürme beschränkt, werden solche Erscheinungen nach der allgemeinen Einführung des elektrischen Bahnbetriebes an der Tagesordnung sein. Die Einschaltung

von Wechselstrom-Generatoren und andern Betriebsunregelmässigkeiten vorkommt, d. h. bei Erscheinungen, welche eine Ueberlagerung von Schwingungen hoher Wechselzahl über die Maschinenspannung zur Folge haben.

Bei der Beurteilung unserer an die Ueberspannungs- und Blitzschutzapparate angeschlossenen Erdleitungen darf daher nicht nur der Ohm'sche Widerstand allein in Betracht gezogen werden, obwohl auch dieser beispielsweise bei direkter Berührung von Telephonröhren mit Starkstromleitungen eine wichtige Rolle spielt, sondern es muss auch dem Wechselstrom-Widerstand volle Aufmerksamkeit zugewendet werden. Dieser Widerstand kann nämlich für rasch oszillierende Ströme in einer unzuweck-

Fig. 1

Die Glühlampe bleibt dunkel.

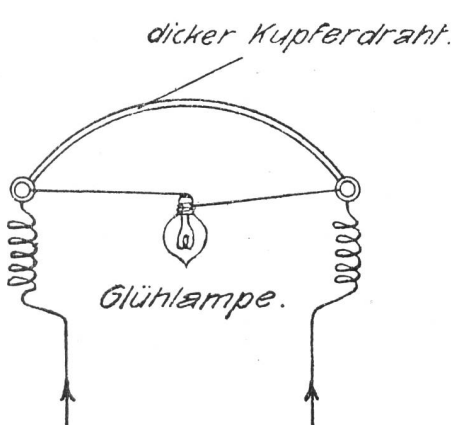


Fig. 2.

Die Glühlampe leuchtet schwach auf.


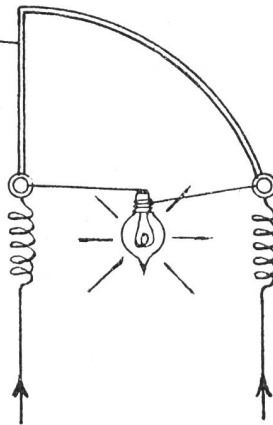


Fig. 3.

Die Glühlampe leuchtet hell auf.

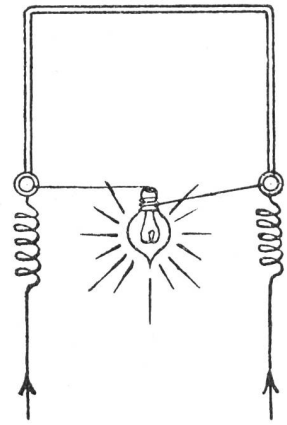

Vom Hochfrequenz-Induktorium mit einem Blitzschutz-
apparat als Funkenstrecke.

von Entlade-Spulen, welche bisher als Schutz gegen statische Ladungen angeordnet wurde, eignet sich zur Ableitung der Induktionsspannungen elektrischer Hochspannungsbahnen aus verschiedenen Gründen nicht. Wir bleiben also zur Beseitigung der unvermeidlichen Ueberspannungen in den Schwachstromanlagen hauptsächlich auf die Schutzvorrichtungen mit Funkenstrecken angewiesen.

Durch die Ableitung der Ueberspannungen vermittelt Funkenstrecken entstehen in den Erdleitungen Oszillationen von hoher Frequenz. Hochfrequenz-Schwingungen in Telegraphen- und Telephonsystemen können aber auch direkt durch atmosphärische Entladungen oder durch Influenz infolge Spannungs-Ausgleich geladener Wolken entstehen; sie können jedoch auch indirekt durch benachbarte Starkstromleitungen hervorgerufen werden, wenn in den letztern Schutzapparate mit Funkenstrecken zum Ansprechen gelangen, was bei Blitzschlägen, Erd- und Kurzschlüssen, bei ungenauer Parallel-

mässig angelegten Leitung leicht das Vielfache des Ohm'schen Widerstandes erreichen.

In dieser Beziehung wird wohl allgemein, im besonders aber von unsern Monteuren, unbewusst sehr viel gesündigt. Mit grosser Geschicklichkeit und grossem Fleisse werden — in guten Treuen — die Erdleitungsdrähte in zahlreichen, scharf abgebo- genen Winkeln um alle möglichen Gegenstände, Ecken und Kanten herumgeknickt, bis endlich der geplagte Draht an irgend einer Wasserleitung angelötet, oder — weil die Röhre für die Lötung selten vom Wasser entleert wird — „angepappt“ werden kann. Eine innige Imprisierung des Lötmittels ist bekanntlich nur bei gehöriger Erwärmung der zu verbindenden Gegenstände möglich, und dies ist bei Wasserleitungsröhren ausgeschlossen, solange sie vom Wasser durchflossen sind.

Durch die vielen Abbiegungen des Erdleitungs- drahtes wird dessen Widerstand für die abzuleiten- den Ströme hoher Wechselzahl erheblich vergrössert,

und die mit viel Mühe, Material- und Zeitaufwand erstellte Leitung wird den ihr zugeordneten Zweck deshalb nicht erfüllen. Dieser erhöhte Erdleitungs-widerstand kann zur Folge haben, dass die Ent-ladungen von hoher Wechselzahl sich andere Wege suchen müssen und für Personen und Sachen eine Gefahr bilden. Wie sehr dies zutrifft, geht aus den vorstehenden Figuren 1—3 hervor, welche ein in-struktives Experiment bildlich darstellen.

Für Gleichstrom und technischen Wechselstrom von zirka 50 Perioden hätte der dicke Kupferdraht des Nebenschlusses einen minimalen Widerstand, und durch die Glühlampe von hohem Ohm'schen Wider-

stand würde nur ein ganz kleiner Teil des Stromes fließen. Ein Aufleuchten der Lampe käme deshalb bei gewöhnlichem Betriebsstrom nicht in Betracht. Bei rasch oszillierenden Strömen steigt jedoch der Wechselstrom-Widerstand der dicken aber winkli- gen Drahtleitung so hoch an, dass ihr scheinbarer Widerstand dem Widerstand des dünnen Glühfadens gleichkommt und ihn sogar übersteigt. Die Glüh-lampe wird deshalb zum Aufleuchten kommen.

Es sollte daher bei allen Erdleitungen für Ueber-spannungs- und Blitzschutzapparate grösstes Gewicht auf eine möglichst direkte geradlinige Führung ge- legt werden.

Ist die Halteschaltung notwendig?

Von Friedrich Sandmeier, Bern.

Halteschaltung nennen wir eine besondere An- ordnung in *Z. B.-Teilnehmerapparaten*, die verhüten soll, dass durch das Mikrophon Unterbrechungen im Hauptstromkreise entstehen. Sie stellt im Prinzip nichts anderes dar als einen Nebenschluss zum Mikrophon.

Bei Mikrophonen einfacher Bauart — heutzutage fast ausschliesslich Kapseln — ist bekanntlich leicht eine räumliche Lage zu finden, bei der sämtliche Kohlenkörner von der Membran (oder von der Rück- wand) abfallen und so eine Unterbrechung des Mikrophonstromkreises hervorrufen. Da nun aber in den gebräuchlichen Teilnehmerapparaten der Weg über das Mikrophon der einzige für Gleichstrom durch- lässige ist, so wird durch das Abfallen der Kohlen-

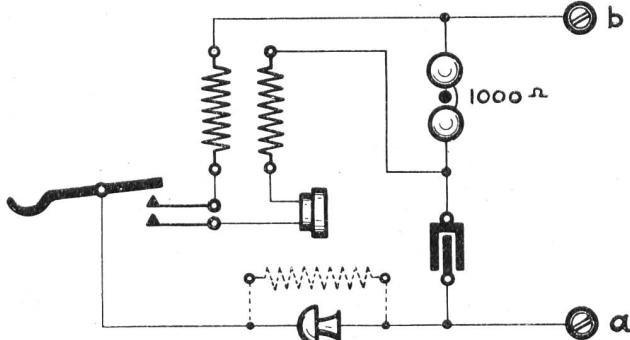


Fig. 1.

körner die Leitung unterbrochen. Beim automa- tischen System ist dies gleichbedeutend mit einem Zusammenfallen der Verbindung; auch bei dem ge- wöhnlichen *Z. B.-Betrieb* wirkt eine Unterbrechung schon unangenehm störend.

Diese Unterbrechungsgefahr ist aus naheliegenden Gründen am grössten bei Verwendung von *Mikro- telephonen* und sozusagen Null bei fest an Wand- stationen angebrachten Mikrophonen. Man wird also sagen können: Eine Halteschaltung scheint überall da notwendig, wo bewegliche, „unterbrechende“ Mikrophone in Serie im Hauptstromkreis liegen, ohne dass gleichstromdurchlässige Brücken vorhan- den sind.

Diese Bedingungen treffen zu bei der Western- Schaltung nach Fig. 1 und bei der Ericsson-Schal-

tung nach Fig. 2, die beide in unseren Betrieben Ver- wendung finden.

Bei der Westernschaltung hat man sich früher damit beholfen, dass man einen Widerstand als Nebenschluss an das Mikrophon legte. In der jün- gsten Zeit wurde die Westernschaltung bei Appa- raten mit Mikrotelefon nicht mehr angewandt.

Bei der Ericssonsschaltung wird über einen Hilfs- kontakt der Kondensator kurz geschlossen, sobald das Mikrotelefon abgehängt wird. Der Nebenschluss zum Mikrophon wird dann durch die Weckerwick-

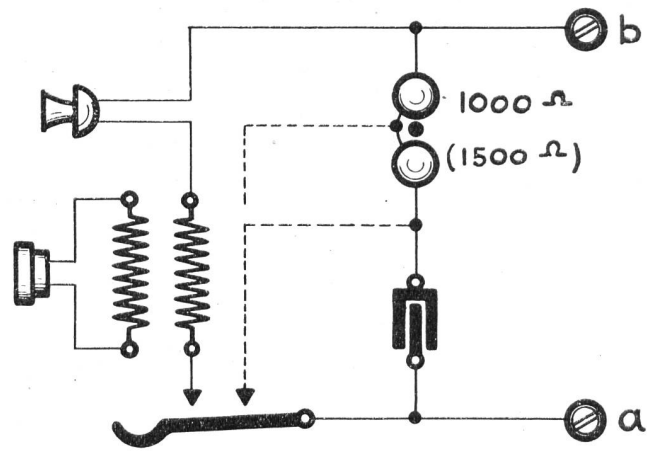


Fig. 2.

lung gebildet (bei Schaltungen unserer Verwaltung 1000 Ohm) oder, bei der Ausführung mit 1500 ohmigem Wecker, durch die halbe Weckerwicklung (750 Ohm).

Es ist nun ohne weiteres klar, dass jeder Neben- schluss zum Mikrophon eine Verschlechterung der Uebertragung zur Folge hat, da er einen Teil des Speisestromes unnütz verzehrt.

Es drängt sich deshalb die Frage auf: ist die Halteschaltung überhaupt notwendig, welche Ein- flüsse ausser ihrem eigentlichen Zweck hat sie auf die übrige Schaltung und was gewinnen wir, wenn wir sie aufheben?

Die nachstehenden Versuchsergebnisse und Er- wägungen stellen einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage dar.