Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 125/126 (1945)

Heft: 6

Artikel: Elektroakustische Grossanlagen

Autor: Müller-Strobel, Josef

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-83599

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Inhalt: Elektroakustische Grossanlagen. — Brücken-Umbauten auf der Strecke Herzogenbuchsee-Solothurn-Busswil. — Kleines Wohnhaus am Zürichberg. — Mitteilungen: 50 Jahre Giesserei Bern. Die heutige Bewertung des Hubschraubers. Schweizer Mustermesse Basel. Bekämpfung der Quarzstaublunge (Silikose). Gewitterschäden an Luzerner Stras-

sen. Subventionierung der Anschaffung landwirtschaftlicher Maschinen. Persönliches. Eidg. Techn. Hochschule. — Nekrologe: Hans E. Bucher. — Wettbewerbe: Bezirks- und städtische Bauten in Zofingen. — Literatur. Mitteilungen der Vereine.

Vortragskalender.

Band 125 Der S.I.A. ist für den Inhalt des redaktionellen Tells seiner Vereinsorgane nicht verantwortlich
Nachdruck von Text oder Abbildungen ist nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit genauer Quellenangabe gestattet

Nr. 6

Elektroakustische Grossanlagen

Von Dr. sc. techn. JOSEPH MÜLLER-STROBEL, Dipl. Elektro-Ing. Entwicklungsabteilung der Albiswerk Zürich A.-G., Zürich

(Schluss von Seite 53)

Grosse Schwierigkeiten für eine gute Sprachwiedergabe treten meist in den schallharten, mit zu grossem Nachhall behafteten kahlwandigen, viereckigen Räumen auf. Tiefe Töne stossen solche Räume akustisch an und es entstehen die bereits in Kap. III erwähnten Effekte. Beispielsweise sind die Frequenzgänge von in Eisen konstruierten grossen Hallen, wegen dem Vorhandensein von sehr vielen, durch tiefe und hohe Sprachschwingungen anregbaren Schwingsystemen sehr unregelmässig. Eine starke Frequenzabhängigkeit der Reflektions- und Absorptionseffekte ist zu verzeichnen, was recht unangenehme Folgen hat. Stimmlose Laute vermögen den Raum anzustossen, ihre Lautstärke am Ohr des Hörers wird erhöht. Stimmhafte Konsonanten oder alle höheren Sprachkomponenten, die sog. Sprachformanten dagegen, die den wesentlichsten Teil zu einer guten Verständlichkeit beitragen, werden unterdrückt. Jeder Klang und jedes Klanggemisch werden dadurch verzerrt. Es bedarf umsichtiger Massnahmen, um die gewünschten Frequenzgangkorrekturen vornehmen zu können. Erst das Studium der Frequenzgänge einerseits und der Klanganalysen anderseits gibt die nötigen Unterlagen für den Bau der ganz individuell herzustellenden Korrekturfilter oder Korrekturglieder. Gleichmässigkeit der Lautstärke-Verteilung und Verständlichkeit ist ebenfalls anzustreben; eine Forderung, die wegen den von Laufzeitunterschieden bzw. Interferenzen hervorgerufenen Effekten nur beim Einbau einer genügenden Anzahl von Lautsprechern erfüllbar ist. Anhand von Diagrammen der Schallintensität des Schallfeldes und der bekannten Relation zwischen relativer Schallstärke und Abhängigkeit der Entfernung mehrerer Lautsprecher voneinander bei zusammengesetzter Lautsprecheranordnung (dem sog. Reverberationseffekt), lassen sich die Lagen der Schallquellen theoretisch feststellen. Kuppelähnliche Räume und Hallen verlangen, sofern es die Raumgestaltung zulässt und Wandlautsprecher unwirksam sind, den Einbau eines Pilzlautsprechers nach Abb. 22.

Langgestreckte Räume sind, wenn mangels Seitenwänden keine Lautsprecher angebracht werden können, wie z.B. in Bahnhofhallen, mit Strahlern mit ausgeprägter Richtwirkung auszurüsten. Man hat es in der Hand, durch direkte Schallstrahlung in der allernächsten Umgebung des Hörers die Schallstärke und damit die Verständlichkeit zu erhöhen. Zudem ist mit dieser Massnahme eine beachtenswerte akustische Wirkungsgradverbesserung verbunden, die gemeinsam mit der Schallstärkeerhöhung am Ort des Hörers eine wesentliche Einsparung an installierter Leistung der Endverstärker bewirkt. Einfach- und Doppelstrahler mit Exponentialtrichtern oder ähnlichen Formen kommen zur Anwendung. Das Polardiagramm für gleiche Lautstärke oder die Richtwirkungskurve eines schräg zur Horizontalebene x - y strahlenden Teiles eines Doppelstrahlers bei 2500 Hz veranschaulicht Abb. 23. Die Peilschärfe, d. h. der Winkel φ , bei dem die Schallenergie um die Hälfte des Maximalbetrages abgesunken ist, beträgt rd. 27%. Die Ansicht einer konstruktiven Ausführung von Strahlern mit starker Bündelung vermittelt Abb. 24.

Vorteilhaft ist der Gebrauch solcher Strahler in Räumen, die durch grosse Oeffnungen miteinander verbunden sind und deshalb die Gefahr der akustischen Rückkopplungen besteht. Man

schafft damit eine ganz natürliche Trennung, eine Selektion mit den allereinfachsten Mitteln. Schaltungstechnisch ist eine weitere Massnahme zur Unterbindung akustischer Kopplungen durch die in Kap. III a zu besprechende «Nebenraumsperre» getroffen worden.

Wie eingangs erwähnt, ist in lärmerfüllten Hallen der Einbau einer automatischen Lautstärkeregelung unerlässlich. Wie gross die Regelstufen, also der Sprung von der einen zur andern Lautstärke, zu wählen sind, hängt unter Umständen sehr vom spektralen Charakter des Störlärms ab. Das Zurückregeln der Sprach- oder Nutzlautstärke ist nach tieferen Stufen einzuleiten, als es der zugehörigen Ansprech- oder Anschwellautstärke entspricht. Die Rückwärtsregelung ist gegenüber der Vorwärtsregelung um eine Stufe verzögert. Diese Besonderheit ist physiologischen Effekten des Hörens angepasst, indem die Adaption des Ohres bei an- und abschwellendem Störlärm verschieden ist. Lauscht der Hörer mit gleicher Konzentration, so verlangt er bei anschwellendem Störlärm sofort, d. h. ohne Verzögerung, eine höhere Nutzsprachlautstärke bei gleicher Verständlichkeit; die Reizschwelle wird sogleich gehoben. Umgekehrt wirkt die Adaption bei abschwellendem Lärm so, dass die Nutzsprachlautstärke mindestens eine Stufe höher über der Störlärmlautstärke belassen werden muss, als bei der Aufregelung.

Ein wichtiger akustischer Vorteil der Störlärmregelung ist die durch sie bewirkte Verminderung des Echos in wenig gedämpften Räumen, also dort, wo die Regelung meistens eingebaut wird. Durch sie steigt bei richtiger Wahl der Stufung der Nutzlautstärkepegel nur so viel über denjenigen des Störlärms, dass der akustische Raum nicht durch Sprachschwingungen zu ausgeprägten Eigenschwingungen angeregt wird, die die Verständlichkeit wesentlich herabzusetzen vermögen. Aendert sich die Dämpfung des Raumes durch einströmendes Publikum, ist der Nachhall kleiner und seine Wirkung wird verringert. Gefahr besteht in erhöhtem Masse bei kleinem Störpegel im leeren Raum mit grossem Nachhall. Hierin ist die Regelwirkung bezüglich der Unterbindung der Nachhalleinflüsse auf die Verständlichkeit am wirksamsten. Dank des kleinen, jedoch genügend grossen Nutzpegels bleibt trotz Nachhall die Qualität der Sprachwiedergabe ausreichend.

3) Verstärker und Relaisgestelle

a) Das Relaisgestell enthält alle mit Steuerströmen gesteuerten Schaltelemente zum Aufbau der Verbindung zwischen Sprech. stelle und Lautsprecher. Wie erwähnt, werden bei zentralisiertem Aufbau der Endverstärker schiedene durch den Betrieb der Anlage bedingte Einschränkungen nötig. Diese Schaltfunktionen tätigen die Relais des

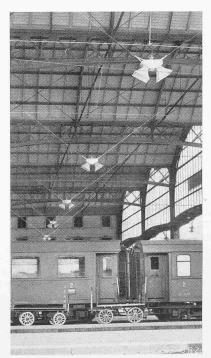


Abb. 24. Schallstrahler in einer Bahnhofhalle

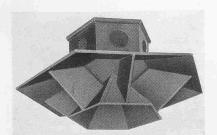


Abb. 22. Pilzlautsprecher



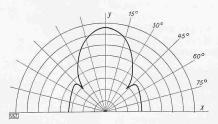


Abb. 23. Polardiagramm auf horizontaler Ebene eines schräg strahlenden Schallstrahlers

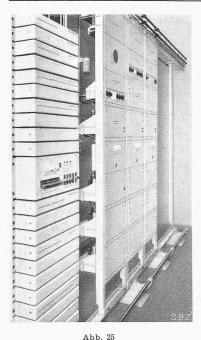

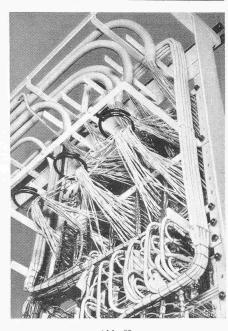





Zentrale einer elektroakustischen Grossanlage: Abb. 25 Relaisgestell und drei Verstärkergestelle; Abb. 26 Rückansicht davon Abb. 27 Abgedecktes Relaisgestell mit einer Haupt- und sieben Nebenstellen und mehreren Lautsprechergruppen Abb. 28 Einführung der Tonfrequenzkabel- und Signalleitungen in das Relaisgestell

Relaisgestelles. So wird beispielsweise die Kontrolle, ob eine Gruppe belegt oder nicht belegt ist, durch Prüfrelais vorgenommen. Das Gesprächsende, also die Freigabe des Kanals, meldet die grüne Lampe. Verbunden mit dieser Automatik ist die sogenannte Gewichtskontrolle. Durch sie verhindert man Ueberlastungen der Verstärkerkanäle. Benötigt man durch gleichzeitiges Anschalten mehrerer Sprechstellen eine grosse Leistung, indem eine Anzahl von Lautsprechern gespeist werden müssen, werden alle installierten Verstärkerkanäle automatisch freigegeben und durch Parallelschaltung zu einem einzigen Kanal vereinigt. Diese Durchschaltung erfolgt aber erst, wenn keiner der Verstärker mehr von einer Sprechstelle belegt ist. Damit ist gesorgt, dass keinem der Sprecher das Wort «abgeschnitten» wird. Diese Massnahmen dienen zum Schutz der Endverstärker vor Ueberlastungen. Aehnlich funktioniert dieses Zuschalten der Verstärkerkanäle beim Generalruf. Störungen werden mit der roten Signallampe oder mit Flackerlicht gemeldet.

Wichtige Funktionen besitzen auch die Nebenraumsperren. Wird nämlich im Raum X gesprochen und besteht zwischen diesem und einem Raum Y eine Oeffnung bzw. akustische Kopplung, so dürfen diese beiden Räume nicht gleichzeitig besprochen werden. Deshalb besteht eine Selektion in dem Sinne, dass der erstgerufene Raum X freigegeben wird, während der später gerufene Y bis zum Ende der Besprechung von X gesperrt bleibt. Bei Gesprächsende wird der Kanal des Raumes Y durch Meldung mit grüner Lampe freigegeben. Ausgenommen von dieser Sperre ist der Generalruf, bei dem ohnehin die selben Laute in allen Lautsprechern gleichzeitig ertönen und die Gefahr des Rückkoppelns naturgemäss sehr vermindert ist.

Um die vielen Schaltungen, Meldungen und Ueberwachungen zustande zu bringen, bedarf es bei einer Lautsprecheranlage von rd. 250 Lautsprechern und einer Haupt- und sieben Nebenstellen, einer Zentrale vom Typus Abb. 25 und 26. Man beachte die Gestellreihe: im Vordergrund das Relaisgestell, anschliessend daran die Gestelle der End-, Vor-, Regel- und Störlärmverstärker. Ein geöffnetes Relaisgestell zeigt Abb. 27. In der obersten Reihe sind die hochempfindlichen Tonfrequenzrelais angeordnet, die eine äusserst geringe Kapazität zwischen den Kontaktlamellen besitzen, um eine Uebersprechdämpfung auf einer mit 200 Ohm abgeschlossenen Leitung bei 10 kHz von mindestens \geq 60 db zu erreichen.

Leitungsführung und Kabellegung der Tonfrequenz- und Signal-Leitungen erfordern viel Sorgfalt. Das Einschalten von Entzerrer- und Dämpfungsgliedern ist unerlässlich, denn alle Ausgleichsvorgänge, das unliebsame Knacken der Schalter und Relais usw., können die Ursache von Instabilitätserscheinungen in den mehrmals unterteilten und geregelten Kanälen werden. Sind solche Vorgänge, wenn auch nur in geringem Masse, eingeleitet, entstehen nichtlineare Verzerrungen, die entweder eine Modu-

lation der Sprache erzeugen oder die Eigenfrequenz des Systems anregen (Pfeifen). Sehr unangenehm macht sich die Sprach-Modulation in Verbindung mit dem Lärm bemerkbar, indem die bekannten halb kreischenden, halb quackenden Sprachgemische entstehen. Wie die Zuführung der abgeschirmten Tonfrequenz-Kabel und der Signalleitungen zu geschehen hat, vergegenwärtigt Abb. 28.

b) Regelverstärker (Begrenzungsverstärker)

Nach Abb. 1 dient er der Regelung der Ausgangspannung der zu besprechenden Mikrophone M. Die Zwischenschaltung dieses Regelgliedes ist deshalb eine Notwendigkeit, weil die dem Mikrophon zugeführte Schallenergie wegen den sehr ungleichen Lautstärken und Artikulierungen der Sprache des Sprechers starken Schwankungen unterworfen ist. Man denke nur daran, wie verschieden die sehr energiestarken Explosivlaute p, t, k, die Zischlaute und Konsonanten bei mehreren Sprechern tönen, wie veränderlich die Gemütszustände und der Grad der Nervosität beim Sprechen der Meldung sind. Hierzu kommen die beim nicht geübten Sprecher unbemerkt auftretenden Lautstärkeschwankungen während des Satzes. Befindet sich der Sprecher auch im schwachen Störlärm, treten weitere Unregelmässigkeiten in der Aussprache auf, denn der Lärm hat auf die Sprachbil-

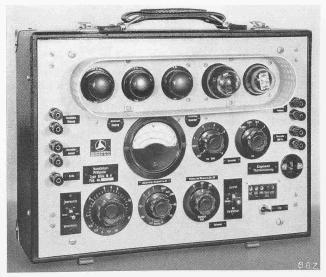


Abb. 31. Verstärkerprüfgerät, Vorderansicht



Abb. 29. Regelverstärker im Gestelleinbau

dung einen mittelbaren und unmittelbaren Einfluss. Unter dem unmittelbaren Einfluss versteht man die Schalldrucktransformation am Kopf und die Resonanzerregung der Mundhöhle durch den Lärm. Diese Einflüsse bringen es mit sich, dass das Lärm-Schallfeld in unmittelbarer Nähe des Kopfes bzw. des Mundes objektiv grösser als im Schallfeld ist und auch subjektiv als solches empfunden wird. Der mittelbare Einfluss des Lärms geht auf die Verschlechterung des Hörens zurück; man spricht nämlich so laut, dass wir uns selbst mit einer uns gewohnten Lautstärke hören. Wird unser Hörvermögen durch den Lärm geschwächt, dann steigert der Sprecher unwillkürlich und unbewusst die Sprachlautstärke. Dabei enthält die laute Sprache bedeutend mehr und höhere Komponenten als die normale.

Sprachunregelmässigkeiten solcher Art würden zwangläufig auch die automatische Lautstärkeregelung fortlaufend zum Regeln zwingen, obschon kurzzeitige Lautstärkeschwankungen dank dem Einbau von Verzögerungsschaltungen nicht ausgeregelt werden. Ein Auf- und Abregeln würde trotzdem eintreten und damit eine störende Instabilität verursachen. Die Uebersteuerung der Verstärkerkanäle bei brüllender Einsprache als Nebenerscheinung wurde noch nicht erwähnt.

Alle die physiologisch, physikalisch und persönlich bedingten Unregelmässigkeiten der Einsprache verlangen eine automatische Regelung der Lautstärken eingangsseitig der Endverstärker. Eine Ansicht des Regelverstärkers, eingebaut in ein Gestell, vermittelt Abb. 29.

Falls eine Musikdarbietung über Kommandoanlagen in Räume gewünscht wird, bei denen der Frequenzgang der elektroakustischen Organe nicht zu stark beschnitten ist, ist der vorgängig beschriebene Begrenzungsverstärker für Sprachregelung

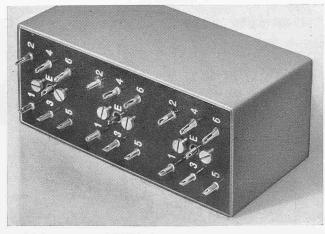


Abb. 32. Korrekturfilter, Ansicht



Abb. 30. Endverstärker

wegen seiner Regelcharakteristik nicht verwendbar. Es besteht aber die Möglichkeit, eine musikalische Darbietung durch das Abspielen einer Grammoplatte wiederzugeben. Zu diesem Zweck ist ein Grammoeingang vorgesehen, der den Begrenzungsverstärker umgeht und die Verbindung direkt mit den Endverstärkern und Lautsprechern herstellt. Sollten Musikdarbietungen über Mikrophone aufgenommen werden und ist eine Regelung erwünscht, sind Regelverstärker mit anders gearteten Kompressionscharakteristiken einzubauen.

c) Endverstärker

Als Endverstärker werden normalisierte Ela-Verstärker mit 20 und 65 Watt Ausgangsleistung verwendet. Ihre Stabilität ist vorzüglich. Nebst den Pegelregelpotentiometern sind Tiefen- und Höhenregler eingebaut; für leichte Auswechselbarkeit des ganzen Chassis sowie der Röhren ist gesorgt. Zwischen Gestell und Chassis dienen Tonfrequenzstecker und abgeschirmte Kabel als elektrische Verbindungen. Die Stromversorgung jedes einzelnen Verstärkers ist dezentralisiert, d. h. jeder Verstärker besitzt eine eigene Stromversorgung. Der Aufbau eines solchen Endverstärkers ist aus Abb. 30 ersichtlich. Wartung und elektrische Ueberwachung dieser zentralisierten Apparate sind äusserst einfach, daher betriebssicher und wirtschaftlich. In der oberen Partie des Gestelles (Abb. 25) ist ein Kontrollautsprecher sichtbar.

Die Ueberwachung der End-, Vor- und Störlärmverstärker hat am vorteilhaftesten mit den eigens hierzu entwickelten Verstärkerprüfgeräten (Abb. 31) zu erfolgen. Man misst zwischen Ein- und Ausgang den Klirfaktor, den Verstärkungsgrad bei 1000 Hz und die Fremdspannungen. Wegen des Röhrenverschleisses ist eine Kontrolle bzw. Ueberwachung der Verstärker von Zeit zu Zeit notwendig.

Eine zentrale Frage bei der Projektierung lärmgesteuerter Anlagen ist die Wahl der Grösse der installierten Verstärker-Leistung. Bekanntlich ist die Beziehung zwischen Schallenergie N und Lautstärke P in phon eine Exponentialfunktion mit dem Exponent P. Eine Lautstärkesteigerung von 90 auf 100 phon, also um rd. 11 % entspricht einer Leistungszunahme vom Faktor 10, bzw. 1000 %. Dieses so ungünstige Verhältnis zwischen den beiden Grössen verlangt ein Untersuchen aller betrieblichen und akustischen Begleiterscheinungen bei den verschiedenen Nutzlautstärken, um die wirtschaftlich tragbare Grenze der Lautstärkeregelung festlegen zu können. Inwieweit umfangreiche theoretische und experimentelle Arbeiten für eine Entschlussfassung nötig sind, wird von Fall zu Fall verschieden sein.

d) Störlärmverstärker und Störlärmmikrophon Der Störlärmverstärker ist dazu bestimmt, die von einem eigens hierzu gebauten Störlärmmikrophon erzeugten Spannungen zu verstärken. Diese Spannung ist ein Mass für den resultierenden Störlärmpegel im Raum, wobei nur Teile der Frequenzen des Störlärmspektrums wirksame Verwertung finden. Welche Schwingungen des Schallfeldes, also der Kombination aus Nutzund Störlärmschallfeld, zur Regelung nutzbar gemacht werden, ist von Fall zu Fall verschieden und die Festlegung hängt weitgehend vom Charakter der Störlärmspektren ab. Akustische Kopplungen zwischen Störlärmmikrophon und Lautsprecher sind tunlichst zu vermeiden, sonst regulieren sich die beiden Systeme selbst über die elektrischen Kreise.

Die Spannung des Störlärmmikrophons wird im Störlärm-Verstärker verstärkt und der Steuerautomatik, zu deren Betätigung sie dient, zugeleitet. Die Automatik selbst steuert den Pegel und damit die Lautstärke der Lautsprecher. Stufung und Grundoder Anfangslautstärke sind den schalltechnischen Eigenschaften der Räume und dem Charakter des Störlärms, sowie den bereits genannten physiologischen Eigenschaften des Ohres (Kap. III) anzupassen. Dass aus wirtschaftlichen Gründen, technisch bezeichnet wegen der zur Verfügung stehenden Endleistung, in praktischen Ausführungen nicht in beliebigen Grenzen geregelt werden kann, wurde bereits in Abschnitt 3c erwähnt.

e) Korrekturfilter

Jeder der zu besprechenden Räume hat einen verschiedenen akustischen Charakter. Schallschwingungen werden angehoben oder unterdrückt, was gehackte, spitzig oder dumpf klingende Wiedergaben verursacht. Um einen Ausgleich zu schaffen und um trotzdem eine optimale Silben- und Satzverständlichkeit zu erreichen, sind Frequenzgangkorrekturen nötig. Diese werden von besonders entwickelten Korrekturfiltern bewirkt. Beachtenswert ist der Umstand, dass diese für jeden Raum neu zu berechnen und anzupassen sind. Grösse und Preis werden gerade durch ihre Eigenart, bestehend in der individuellen Anpassung mit ihrem frequenzabhängigen, verschieden geformten Dämpfungsverlauf bei minimalen Grunddämpfungen, weitgehend bestimmt. Ihr Einbau hat in unmittelbarer Nähe der Regelorgane zu geschehen. Form und Grösse vermittelt Abb. 32.

V. Kleine Lautsprecheranlagen

Anlagen mit einer kleineren Anzahl von Lautsprechern, wie die von Grossrestaurants, Konzertsälen, Hotels usw. benötigen auch eine geringere installierte Endverstärkerleistung. Mehrere Nebensprechstellen sind bei ihr meistens nicht vorhanden. Trotzdem ist aus den dargelegten Gründen der Einbau von elektroakustischen Regelgliedern erwünscht, ja sogar erforderlich. In Anlehnung an Lautsprechergrossanlagen und unter Verwendung aller gemachten Erfahrungen hat man einen kleineren Typ einer Lautsprecheranlage entwickelt und ausgeführt. Automatik, Strom-Versorgung, Regel- und Endverstärker sind in einem einzigen

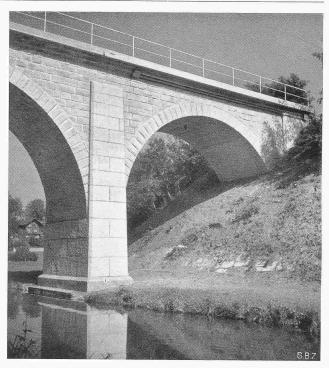


Abb. 4. Teilansicht der umgebauten Oenzbrücke; Verkleidungsmauerwerk der Gewölbestirnkränze und Aufbauten

Gestell zusammengebaut. Solche Bauarten haben den grossen Vorteil eines kleinen Platzbedarfes, sind für den Unterhalt leicht zugänglich und können in allernächster Nähe eines Netzspannungsanschlusses installiert werden. Alle verwendeten Teile, der grossen und kleinen Anlagen, sind Normalteile und deshalb bei Störungen leicht auswechselbar. Mit Ausnahme der Elektronen-Röhren sind keine der Konstruktionsteile bei Gross- und Klein-Anlagen irgend einem Verschleiss unterworfen.

Brücken-Umbauten auf der Strecke Herzogenbuchsee-Solothurn-Busswil

Von Dipl. Ing. O. WICHSER, Sektionschef für Brückenbau SBB Kreis II, Luzern

Die Einführung des elektrischen Betriebes auf der Linie Herzogenbuchsee-Solothurn-Busswil erforderte auch den Ersatz der stählernen Ueberbauten einiger Brücken dieser Strecke, da sie den erhöhten Belastungen durch die elektrischen Triebfahrzeuge im Rahmen der geltenden Vorschriften nicht mehr genügten.

Die grösste unter diesen Brücken war die Oenzbrücke bei Wanzwil, Km. 68,128, zwischen Herzogenbuchsee und Inkwil, die in den Jahren 1856 und 1857 beim Bau dieser Linie, einer der ältesten unseres Landes, von der Schweiz. Centralbahn erbaut wurde. Zwei vollwandige Balken aus Schweisstahl von 36,6 m Länge, durch gusseiserne Querträger miteinander verbunden, abgestützt auf die beiden Widerlager und zwei Zwischenpfeiler aus Jurakalkmauerwerk, überspannten als Hauptträger des eingleisigen Tragwerkes den Einschnitt der Oenz durch den 10 m hohen Bahndamm in drei Oeffnungen. Sie hatten durchlaufend gleiche Stegblechhöhe von 1,04 m und trugen auf ihren oberen Gurtungen unmittelbar die hölzernen Schwellen des Gleisoberbaues; ihr Abstand war dementsprechend gering, er entsprach mit 1,5 m dem Abstand der beiden Schienenstränge. Der Steg dieser Träger war doppelt ausgebildet und bestand aus zwei parallelen Blechen von je 10 mm Stärke mit 12 mm Zwischenraum, eingebaut in Längen von rd. 3,2 m und durch einseitig zwischen den beiden Blechen angeordnete Laschen versetzt gestossen. Während der Obergurt aus zwei Winkeln und darüber liegender durchlaufender Decklamelle bestand, bildeten drei Flachstähle von 90 mm Breite, angenietet an die Stegbleche, die schlaffe untere Gurtung. Die horizontalen Kräfte übernahm ein Verband in halber Hauptträgerhöhe mit gekreuzten Streben aus Rundstahl Ø 30 mm, in den Kreuzungspunkten in gusseiserne Knotenteller zusammengeführt. Ueber den Pfeilern liefen die Hauptträger durch, wobei sie zweimal im Abstand von 1,20 m auflagen, um die Stützweiten der anfallenden Oeffnungen möglichst zu verringern. Ersteller der Konstruktion dieses Ueberbaues im Gewicht von 31,9 t war die Unternehmung G. Stehlin in Niederschönthal.

Die nach dem Erscheinen der Brückenbauverordnung im Jahre 1892 notwendig gewordene Nachrechnung unter Berücksichtigung der neuen anzunehmenden Belastungen ergab beträchtliche Ueberschreitungen der zulässigen Beanspruchungen in den Hauptträgern, sodass sich eine Verstärkung aufdrängte. Im Jahre 1898 wurden daher die Hauptträger über den beiden Mittelpfeilern durchgeschnitten, da dort sämtliche Profile gestossen aber ungenügend überdeckt waren; die obere Gurtung erhielt in den Oeffnungen zusätzliche Lamellen und die untere Gurtung erfuhr die gleiche Querschnittausbildung wie die obere. Die alten Rundstahlstreben des Horizontalverbandes wurden durch Winkelstähle ersetzt und die Lagerung erfuhr eine Verbesserung durch Ver-

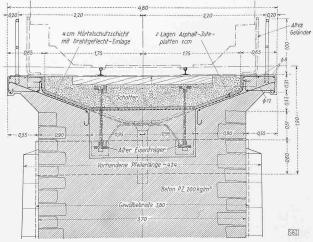


Abb. 5. Querschnitt 1:60 (N. B. im Bereich der Auskragung PZ 300)