

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke

Band: 44 (1953)

Heft: 3

Artikel: Schutz von Transformatoren gegen Überspannung durch Ableiter oder Stabfunkensstrecken

Autor: Aeschlimann, H. / Amsler, J.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1059912>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schutz von Transformatoren gegen Überspannung durch Ableiter oder Stabfunkenstrecken

Von H. Aeschlimann, Genf, und J. Amsler, Aarau

621.314.21 : 621.316.933

Obwohl schon verschiedene Veröffentlichungen über die Schutzwirkung von Ableitern und Stabfunkenstrecken gemacht wurden, bestehen noch wenige Angaben über deren Ansprechspannungen für steile Wanderwellen, sowie über Messungen, die direkt in Parallelschaltung mit Transformatoren durchgeführt wurden. Es wird an Hand von Oszillogrammen gezeigt, dass bei gleicher 50%-Ansprechstoßspannung die Stabfunkenstrecke für steile Stöße bedeutend höhere Ansprechwerte hat als der Ableiter und, dass der Spannungs zusammenbruch bei der Stabfunkenstrecke bedeutend steiler ist als beim Ableiter. Weitere oszillographische Messungen zeigen, dass eine vollständige Schutzwirkung des Ableiters für den Transformator nur gewährleistet ist, wenn dieser unmittelbar beim Transformator angeordnet ist.

Bien que divers articles aient déjà été publiés au sujet de la protection par parafoudres et éclateurs à barreaux, peu d'indications ont été fournies sur leurs tensions de fonctionnement aux ondes à front raide et sur les mesures effectuées avec ces dispositifs branchés directement en parallèle avec des transformateurs. A l'aide d'oscillogrammes et de diagrammes, les auteurs montrent que ces dispositifs, surtout les éclateurs, fonctionnent, en cas d'ondes de choc à front raide, à des valeurs beaucoup plus élevées que leur tension de choc 50 % pour ondes normales. Il peut donc en résulter un contournement ou une perforation du transformateur, avant que l'éclateur n'ait fonctionné. D'autres relevés oscillographiques ont montré qu'un parafoudre ne peut protéger efficacement le transformateur que s'il est monté à proximité immédiate de celui-ci.

1. Einleitung

Die Probleme, die sich im Betrieb von elektrischen Anlagen und Übertragungsleitungen aus dem Auftreten von Überspannungen ergeben, können noch nicht als völlig abgeklärt gelten. Dies kommt vor allem in der Verschiedenheit der zum Überspannungsschutze zur Anwendung gelangenden Mittel zum Ausdruck. Ein grundlegender Schritt vorwärts wurde in den letzten zwanzig Jahren getan, indem der Gedanke der Koordination der Isolation zum grossen Teil verwirklicht wurde. Damit bestehen für die verschiedenen Anlageteile, je nach den Folgen, die eine Beschädigung ihrer Isolation nach sich zieht, verschiedene Isolationshöhen. Diese Massnahme hält grundsätzlich gefährliche Überspannungen von empfindlichen Anlageteilen fern. Es können dadurch jedoch Überschläge in der Anlage nicht allgemein verhindert werden. Die Koordination bietet aber die notwendige Grundlage für die Lösung des Kernproblems des Überspannungsschutzes, d. h. des Schutzes von Transformatoren.

Unzweifelhaft stellt ein Durchschlag der inneren Transformatorisolation die schwerwiegendste Folge einer Überspannung dar, indem diese einen längeren Betriebsunterbruch nach sich zieht. Überschläge von Luftisolation bzw. Porzellanisolation haben in der Regel nur kurze Betriebsunterbrüche zur Folge, die man aber dennoch zu vermeiden trachtet. Um den Wert der verschiedenen Schutzeinrichtungen, die heute in der Praxis Anwendung finden, beurteilen zu können, soll das grundsätzliche Verhalten der Transformatorisolation kurz erwähnt werden:

Treten am Transformatoreingang Wechselspannungen von einigen kHz auf (Netzeigenschwingungen) oder treffen Wanderwellenzüge auf mit flach ansteigender Stirn, dann verteilt sich die Spannung gleichmässig auf die einzelnen Wicklungsabschnitte. Dabei wird hauptsächlich die Isolation zwischen den Wicklungen einerseits und den geerdeten Teilen des Transformatoren anderseits beansprucht. Bei zunehmender Frontsteilheit des auftreffenden Spannungsstoßes ist die Spannungsverteilung zwischen den einzelnen Wicklungsabschnitten mehr und mehr ungleichmässig. Als Folge davon tritt eine zunehmende Beanspruchung der Isolation be-

sonders zwischen den Wicklungsabschnitten am Eingang des Transformators auf. Fig. 1 zeigt schematisch die Durchschlagsfestigkeit eines Transfor-

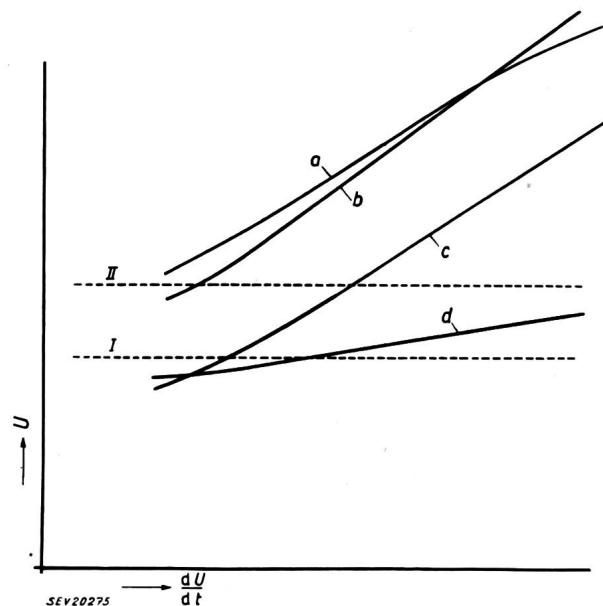


Fig. 1

Schematische Darstellung des Verlaufs der Ansprechspannung U verschiedener Schutzeinrichtungen im Vergleich zur Isolationsfestigkeit eines Transformators in Funktion der Frontsteilheit $\frac{dU}{dt}$ der Stoßwelle

- a Isolationsfestigkeit des Transformators.
- b Ansprechspannung einer auf das «Sicherheitsniveau» eingestellten Schutzenstrecke
- c Ansprechspannung einer auf das «Schutzniveau» eingestellten Schutzenstrecke
- d Ansprechspannung des Ableiters
- I Höchstwert der 50%-Ansprechstoßspannung und der Restspannung der Ableiter nach den «Leitsätzen für den Schutz elektrischer Anlagen gegen atmosphärische Überspannungen», Publikation Nr. 163 des SEV
- II Mindestwert der 50%-Überschlagstoßspannung der Koordinationsfunkensstrecke des Transformators (vgl. Publikation Nr. 183 des SEV)

mators im Vergleich zur Ansprechspannung einer auf das Sicherheitsniveau bzw. auf das Schutzniveau eingestellten Schutzenstrecke und eines auf das Schutzniveau eingestellten Überspannungsableiters. Mit zunehmender Steilheit des Spannungsstoßes steigt im allgemeinen die Festigkeit des Transformatoren nicht im gleichen Masse an wie diejenige einer Stabfunkensstrecke, so dass im Gebiete grosser Steilheiten sogar ein Überschreiten mit der

Festigkeit einer auf das Sicherheitsniveau eingestellten Schutzfunkentstrecke möglich ist. Es ergibt sich aus diesen Überlegungen, dass der Transformator bei allen praktisch vorkommenden Frontsteilheiten durch eine Schutzeinrichtung am besten geschützt ist, deren Ansprechspannung mit zunehmender Frontsteilheit der auftreffenden Stoßwellen nur wenig zunimmt.

Als weitere Forderung an die Schutzvorrichtung muss noch erwähnt werden, dass deren Schutzaktion keinen Betriebsunterbruch nach sich ziehen soll. Diese zweite Forderung hat denn auch in der Praxis die Wahl auf folgende Schutzvorrichtungen beschränkt:

a) Stabfunkentstrecke, deren 50%-Ansprechstoßspannung dem «mittleren Niveau» (Sicherheitsniveau) d. h. der Festigkeit der äusseren Isolation der Durchführung entspricht. Um Betriebsunterbrüche beim Ansprechen zu vermeiden, muss das Netz dabei über eine Löschspule geerdet werden.

b) Stabfunkentstrecke wie unter a), deren 50%-Ansprechstoßspannung jedoch auf das tiefer liegende «Schutzniveau» eingestellt ist.

c) Überspannungsableiter, deren 50%-Ansprechspannung beim Normalstoss höchstens dem «Schutzniveau» entspricht. Diese Schutzvorrichtung verursacht keine Betriebsunterbrüche, unabhängig davon, ob der Nullpunkt der Anlage starr oder über eine Löschspule bzw. über Ohmsche Widerstände oder überhaupt nicht geerdet ist.

Als dritte Forderung an die Schutzvorrichtung muss verlangt werden, dass nach deren Ansprechen die Spannung am Transformator nicht zu schnell, d. h. in Form einer steilen Sprungwelle abgebaut wird. Wie schon erwähnt, ist bei sehr raschen Spannungsänderungen die Isolation zwischen den einzelnen Wicklungsabschnitten der Gefahr von Durchschlägen ausgesetzt. Die rasche Spannungsänderung bei einem Zusammenbruch der Spannung infolge eines Überschlags in der Anlage z. B. beim An-

sprechen einer Schutzfunkentstrecke gefährdet die Transformatorwicklung erheblich mehr als die Spannungsänderung beim Auftreffen einer Überspannungswelle mit der grössten praktisch vorkommenden Stirnsteilheit.

Die Verhältnisse beim Ansprechen von Stabfunkentstrecken sind in Fig. 2 prinzipiell dargestellt. Der Spannungszusammenbruch findet hier in einer äusserst kurzen Zeit statt, und zwar vom Ansprechwert bis Null, wobei je nach den Netzverhältnissen noch ein Überschwingen zu erwarten ist. Der Zusammenbruch der Spannung an einer Funkentstrecke ohne Serie-Impedanz stellt für den Transformator die steilste mögliche Welle dar.

Der Spannungsverlauf am Ableiter ist grundsätzlich anderer Natur, da er wesentlich durch das Verhalten der spannungsabhängigen Widerstände bestimmt ist. Dieser Verlauf ist ebenfalls in Fig. 2 dargestellt. Die Spannung fällt hier nicht sofort auf Null, sondern auf einen Wert der durch den Spannungsabfall des Entladestromes an den spannungsabhängigen Widerständen bedingt ist (sog. Restspannung). Diese Spannung liegt bei den heute üblichen Überspannungsableitern nur wenig unter der Ansprechspannung, so dass die Höhe des Sprunges nur klein ist. Da überdies die Zeitdauer der Spannungsabsenkung durch das Vorhandensein der Ableiterwiderstände gegenüber der Funkentstrecke vergrössert ist, so ist die Steilheit des Spannungszusammenbruchs beim Ableiter ganz wesentlich kleiner. Das weitere Abklingen der Spannung am Ableiter auf den Wert der momentanen Netzzspannung erfolgt dann noch wesentlich langsamer, da die Ladung über die spannungsabhängigen Widerstände nur langsam abfließen kann.

Im folgenden sind Messungen wiedergegeben, die an Stabfunkentstrecken und an Überspannungsableitern vorgenommen wurden. Die in Fig. 1 und 2 wiedergegebenen prinzipiell dargestellten Verhältnisse werden dadurch zahlenmäßig belegt. Die Messungen gestatten, sich ein Bild zu machen über das Verhalten der verschiedenen Schutzvorrichtungen und über die dabei auftretende Beanspruchung des Transformators.

2. Die verwendeten Schutzvorrichtungen

Die Einfachheit im Aufbau der Stabfunkentstrecke, die auch im Betriebe als ihr Hauptvorteil zu betrachten ist, macht es nicht nötig, hier näher auf Einzelheiten der Konstruktion einzugehen. Der Überspannungsableiter hingegen stellt bereits einen hochentwickelten Apparat dar, der verschiedenen Forderungen genügen muss.

Der Forderung nach grösster Betriebssicherheit kann vor allem dadurch Genüge geleistet werden, dass der Ableiter vollständig luftdicht abgeschlossen ist, so dass keine Spur von Feuchtigkeit in das Innere eindringen kann.

Die weitere Forderung nach Unabhängigkeit der Ansprechspannung bei 50 Hz und bei Stoßspannung von der Beregnung und Verschmutzung des Ableiterisolators sowie von der kapazitiven Beeinflussung durch die Umgebung wurde durch die Ent-

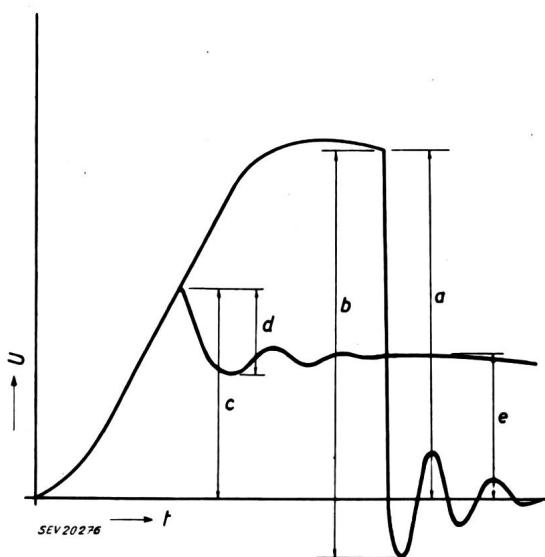


Fig. 2

Prinzipieller Verlauf des Spannungszusammenbruchs beim Ansprechen einer Stabfunkentstrecke bzw. eines Überspannungsableiters

Beide Schutzapparate haben die gleiche 50%-Ansprech-Stoßspannung

- a Ansprechspannung der Stabfunkentstrecke
- b Spannungsprung nach dem Ansprechen der Stabfunkentstrecke
- c Ansprechspannung des Ableiters
- d Spannungsprung nach dem Ansprechen des Ableiters
- e Restspannung des Ableiters
- U Spannung; t Zeit

wicklung besonderer Systeme für die Spannungssteuerung der Ableiterfunkentstrecken befriedigt.

Eine dritte, bereits in der Einleitung erwähnte Forderung ist diejenige nach einer möglichst kleinen Abhängigkeit der Stoßansprechspannung von der Frontsteilheit. Bei jeder Funkenstrecke steigt die Ansprechspannung beim Ansprechen in der Front mit zunehmender Frontsteilheit mehr oder weniger stark an. Auch die Ableiterfunkentstrecke ist davon nicht ausgenommen. Dieses Ansteigen lässt sich aber durch zweckentsprechende Ausgestaltung der Funkenstrecken-Elektroden und besonders durch Vorionisierung der Funkenstrecken mittels geeigneter Massnahmen sehr klein halten, so dass die in Abhängigkeit der Frontsteilheit aufgetragene Ansprechspannung sehr flach verläuft (Fig. 4, 5, 6 und 7).

Bei den im folgenden beschriebenen Messungen wurden ein Ableiter älterer Bauart und ein Ableiter neuerer Bauart verwendet, die sich praktisch nur dadurch unterschieden, dass der zweite vorionierte Funkenstrecken aufwies. Damit sollte untersucht werden, in welchem Masse Unterschiede zwischen Ableitern verschiedener Bauart erwartet werden können. Die neuere Ausführung weist zudem eine sehr kleine Streuung der Ansprechstoßspannung auf, so dass das durch den Ableiter gegebene Schutzniveau gut definiert ist.

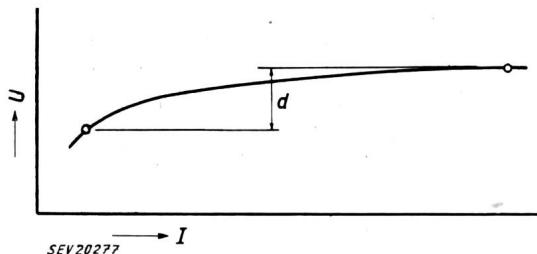


Fig. 3

Prinzipieller Verlauf der Restspannungs-Stromcharakteristik eines Überspannungsableiters

d Differenz der Restspannung U für Stoß-Stromamplituden I von 1000 bzw. 10 000 A

Als vierte an die Ableiter zu stellende Forderung kann schliesslich noch genannt werden, dass die Restspannung über einen weiten Strombereich von der Stoßstrom-Amplitude möglichst wenig abhängig und dass sie bei den praktisch vorkommenden Stromstössen nicht höher als die Ansprechspannung sein soll. Durch die Höhe der Restspannung wird ja nicht nur die Höhe des Spannungssprungs nach dem Ansprechen des Ableiters (vergl. Fig. 2), sondern auch die spannungsmässige Beanspruchung des zu schützenden Objektes gegen Erde wesentlich bestimmt. In Fig. 3 ist die Restspannungsstrom-Charakteristik der verwendeten Ableiter wiedergegeben. Es ist daraus ersichtlich, dass auch die vierte Forderung in befriedigender Weise erfüllt ist.

3. Messungen

Die in der Einleitung angegebenen allgemein gehaltenen Angaben wurden an praktisch ausgeführten Ableitern und Stabfunkentstrecken untersucht. Die Messungen wurden ohne und in Parallelschaltung mit Transformatoren durchgeführt.

a) Ansprechspannung von Überspannungsableitern und Stabfunkentstrecken in Abhängigkeit der Frontsteilheit

Es wurden Überspannungsableiter sowie Stabfunkentstrecken der Nennspannung von 80 kV mit Normalwellen 1|50 μ s im Bereich von 250 bis 1000 kV/ μ s Frontsteilheit untersucht. Die 50%-Ansprechstoßspannung der Ableiter betrug 250 kV. Die Schlagweite der Stabfunkentstrecke war bei dem einen Versuch 310 mm entsprechend einer 50%-Ansprechstoßspannung von 250 kV; dann wurde sie auf 510 mm eingestellt, was einer 50%-Ansprechstoßspannung von 360 kV entspricht. Die Steilheit der Front wurde durch Erhöhung der Spannung der Normalwellen am Stoßgenerator bewirkt.

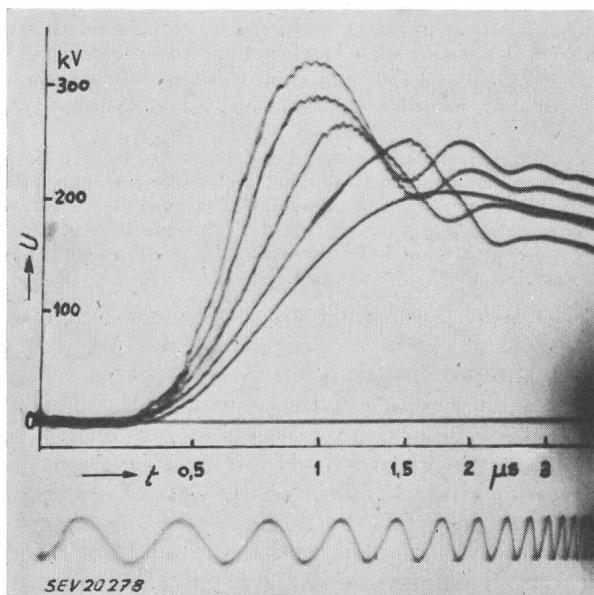


Fig. 4

Oszillogramme von Normalwellen, die durch einen Überspannungsableiter neuerer Bauart begrenzt wurden

Der Ableiter ist für ein Netz mit einer Nennisolationsspannung von 80 kV bestimmt und hat eine 50%-Ansprechstoßspannung von 250 kV. Eichfrequenz zur Ermittlung des Zeitmaßstabes $f = 3$ MHz

Fig. 4 zeigt Oszillogramme, welche an einem Ableiter neuerer Konstruktion aufgenommen wurden. Bei diesem Ableiter wurde durch spezielle Massnahmen erreicht, dass selbst für sehr steile Wanderwellen die Ansprechspannung das vorgesehene Schutzniveau nicht wesentlich überschreitet. Demgegenüber veranschaulichen die Oszillogramme der Fig. 5 die Messungen an der Stabfunkentstrecke. In beiden Fällen wurden die Normalwellen von ca. 250 bis 1000 kV verändert. Durch eine grosse Anzahl Messungen, wie sie in den Fig. 4 und 5 veranschaulicht sind, wurde die Ansprechspannung von Stabfunkentstrecken und Ableitern mit der Nennspannung von 80 kV ermittelt. Die gefundenen Resultate sind in Fig. 6 und 7 zusammengefasst. In der Fig. 6 sind die Ansprechspannungen in Abhängigkeit der Ansprechzeit aufgetragen; Fig. 7 zeigt deren Abhängigkeit von der Frontsteilheit. Die bessere Schutzwirkung der Ableiter gegenüber den Stabfunkentstrecken geht aus den Fig. 4 bis 7 deutlich hervor. Ein Vergleich der Charakteristiken

der Ableiter älterer mit jenen neuerer Konstruktion zeigt, dass durch geeignete Massnahmen die Ableiter wesentlich verbessert werden können. Aus Fig. 7

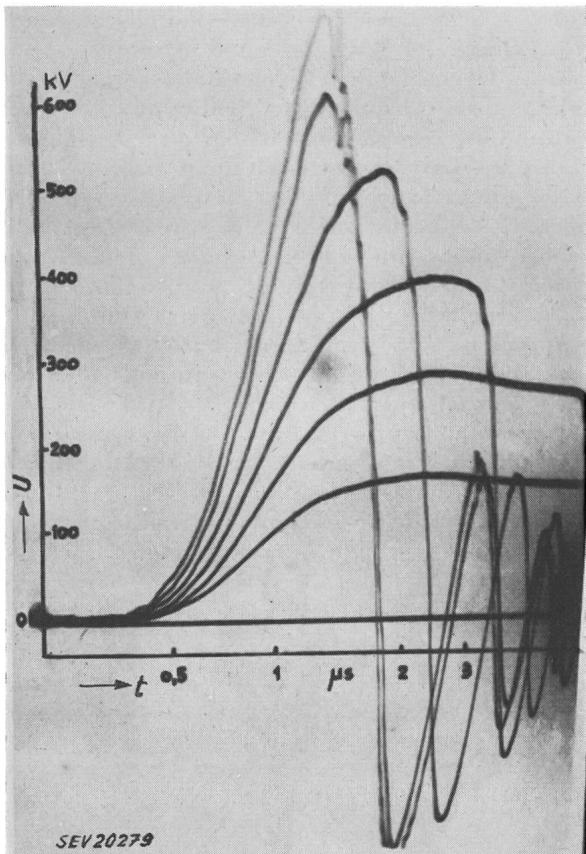


Fig. 5

Oszillogramme von Normalwellen, die durch eine Stabfunkentstrecke begrenzt wurden (Spannungsbereich wie bei Fig. 4) Die Stabfunkentstrecke hatte eine gleich grosse 50%-Ansprechstoßspannung wie der Überspannungsableiter in Fig. 4

ist zu entnehmen, dass die Ansprechspannung bei der Ableiter im untersuchten Bereich praktisch geradlinig mit der Frontsteilheit zunimmt. Je flacher

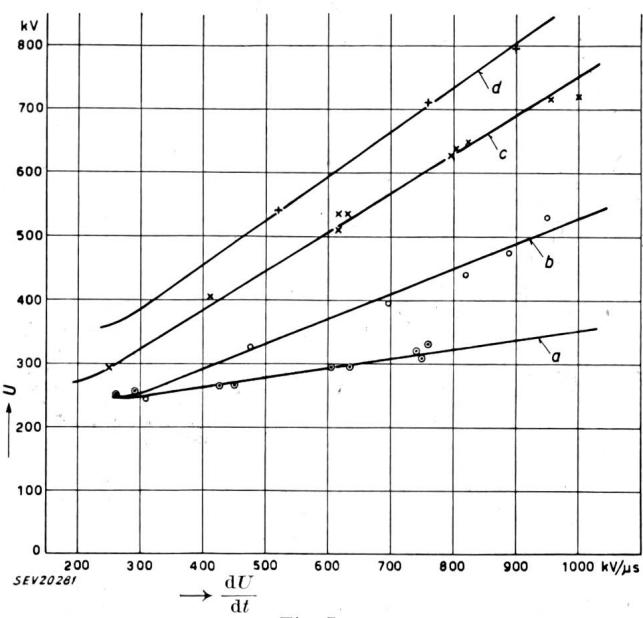


Fig. 7

Darstellung der gemessenen Ansprechspannungen U verschiedener Schutzeinrichtungen in Abhängigkeit von der Frontsteilheit $\frac{dU}{dt}$ für Normalwellen verschiedener Amplituden

- a Ableiter neuerer Bauart mit vorionisierten Funkenstrecken
- b Ableiter älterer Bauart
- c Stabfunkentstrecke bei einer Schlagweite von 310 mm
- d Stabfunkentstrecke bei einer Schlagweite von 510 mm
50%-Ansprechstoßspannungen gleich wie in Fig. 6

sie ansteigt, um so besser ist die Schutzwirkung des Ableiters. Es wäre daher erwünscht, wenn für die Ableiter außer den üblichen Angaben wie: Ableitvermögen, 50%-Ansprechstoßspannung und Restspannung, noch der Tangens des Winkels angegeben würde, welchen die Geraden a bzw. b in Fig. 7 mit der Abszisse einschliessen. Diese Angabe kennzeichnet das Verhalten des Ableiters für steile Wanderwellen. Je kleiner dieser Tangens ist, um so besser ist die Schutzwirkung des Ableiters.

b) Transformator mit parallel angeordnetem Überspannungsableiter bzw. Stabfunkentstrecke als Schutzeinrichtung

Die vorangehenden Versuche wurden ohne parallel zum Ableiter bzw. zur Stabfunkentstrecke angeordneten Transformator durchgeführt. Es könnte angenommen werden, dass die Anwesenheit des Transformatoren die Vorgänge wesentlich beeinflusst. Um zu zeigen, dass dies praktisch nicht der Fall ist, wurden Versuche an der 80-kV-Wicklung eines 10 000-kVA-Transformators durchgeführt. Die 50%-Ansprechstoßspannung des parallel zum Transformatoren angeordneten Ableiters war 250 kV, jene der Stabfunkentstrecke 360 kV. Die Oszillogramme der Fig. 8 zeigen die entsprechenden Resultate. Die auf den Transformatoren gegebene Normalwelle von 360 kV wurde durch den Ableiter auf 260 kV begrenzt, wie das Oszillogramm a zeigt. Die Stabfunkentstrecke kam erst nach ca. 7 μs zum Ansprechen, so dass der Transformatoren während dieser Zeit der Spannungswelle von 360 kV ausgesetzt war.

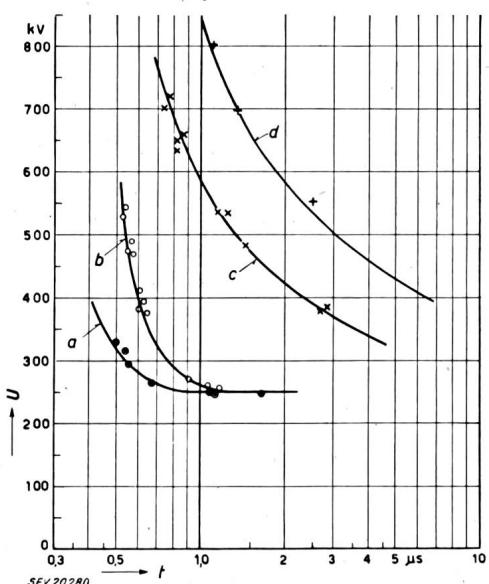


Fig. 6

Darstellung der gemessenen Ansprechspannungen U verschiedener Schutzeinrichtungen in Abhängigkeit von der Ansprechzeit t für Normalwellen verschiedener Amplituden

- a Ableiter neuerer Bauart mit vorionisierten Funkenstrecken
- b Ableiter älterer Bauart. Beide Ableiter haben eine 50%-Ansprechstoßspannung von 250 kV
- c Stabfunkentstrecke bei einer Schlagweite von 310 mm, 50%-Ansprechstoßspannung = 250 kV
- d Stabfunkentstrecke bei einer Schlagweite von 510 mm, 50%-Ansprechstoßspannung = 360 kV

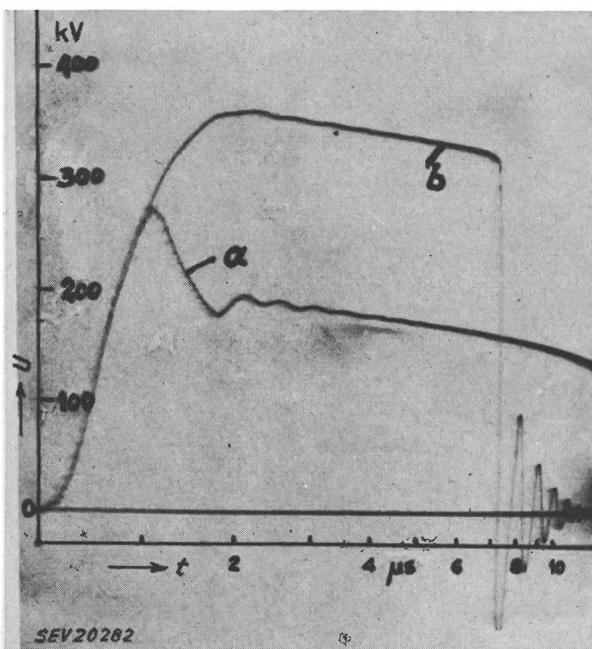


Fig. 8

Vergleich der Schutzwirkung eines Ableiters und einer Stabfunkentstrecke an der 80-kV-Wicklung eines Transformatoren von 10 000 kVA

- a) Die Normalwelle wird durch einen Ableiter begrenzt. 50-%-Ansprechstoßspannung = 250 kV
- b) Die gleiche Normalwelle wird durch eine Stabfunkentstrecke begrenzt. 50-%-Ansprechstoßspannung der Stabfunkentstrecke = 360 kV

c) Beanspruchung der Eingangs-Windungen bzw. -Spulen

Durch das Auftreffen von Wanderwellen auf die Wicklungen von Transformatoren entstehen zwi-

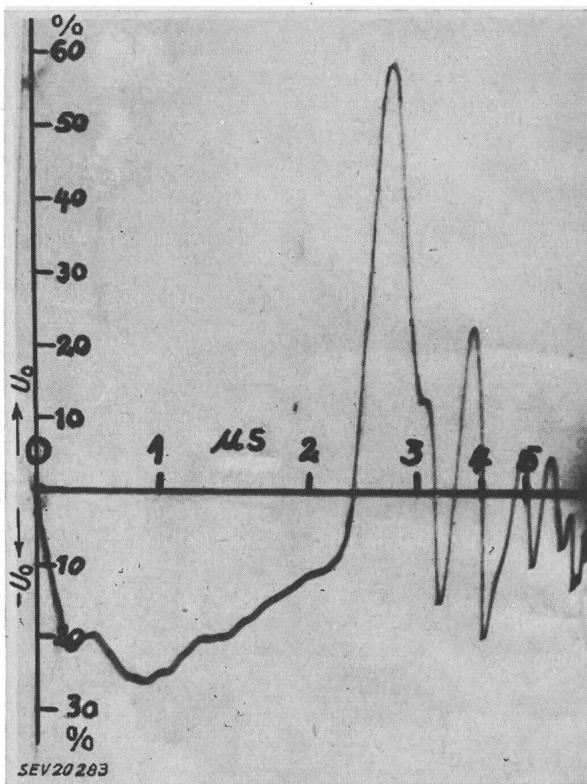


Fig. 9

Spannungsdifferenz an der ersten Doppelspule der 45-kV-Wicklung eines Transformatoren von 6000 kVA, wenn die auftreffende Normalwelle durch eine Stabfunkentstrecke begrenzt ist

schen benachbarten Teilen der Wicklungen erhebliche Spannungsunterschiede. Erfolgt an der Stabfunkentstrecke ein Überschlag, so erfolgt dadurch ein ausserordentlich steiler Spannungszusammenbruch, welcher eine sehr grosse dielektrische Beanspruchung der Eingangs-Windungen bzw. -Spulen bewirkt. Demgegenüber erfolgt beim Ansprechen des Ableiters das Absinken der Spannung viel weniger steil und die einander benachbarten Wicklungsteile erfahren dadurch keine zusätzliche Beanspruchung. Die Oszillogramme der Fig. 9 und 10 veranschaulichen diese Verhältnisse. Sie wurden an einem Transformator von 6000 kVA an der ersten Doppelspule der 45-kV-Wicklung aufgenommen. Das Oszillogramm der Fig. 9 zeigt die Spannungsdifferenz, welche an dieser Spule auftritt, wenn eine Normalwelle auf die Wicklung aufläuft, die durch eine Stabfunkentstrecke begrenzt wird. Die Front der auflaufenden Normalwelle bewirkt vorerst eine Spannungsdifferenz von ca. 26 % der Amplitude U_0 dieser Welle. Im Augenblick, wo die Stabfunkentstrecke anspricht, verursacht der dadurch erzeugte Spannungssprung eine kurzdauernde, jedoch mehr

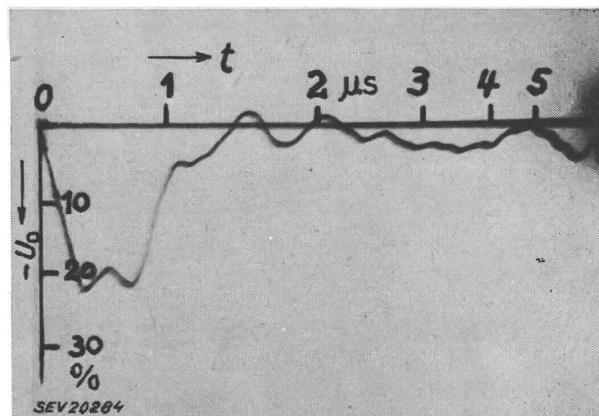


Fig. 10

Spannungsdifferenz an der gleichen Spule wie in Fig. 9, für den Fall, dass die auftreffende Normalwelle durch einen Überspannungsableiter begrenzt ist

als doppelt so hohe Spannungsdifferenz im umgekehrten Sinn. Zum Vergleich zeigt das Oszillogramm der Fig. 10 die Spannungsdifferenz an derselben Spule, wenn die gleiche Normalwelle auf die Wicklung gegeben wird, diese jedoch durch den Ableiter geschützt ist. Das Ansprechen des Ableiters bewirkt keine zusätzliche Beanspruchung, wie dies bei der Stabfunkentstrecke der Fall ist, sondern begrenzt die an der Spule auftretende Spannungsdifferenz auf einen zulässigen Wert.

Da die Stabfunkentstrecke eine grosse Ansprechzeit hat (vergl. Fig. 6 und 7), treten bei sehr steilen Wanderwellen beim Ansprechen der Stabfunkentstrecke an den Eingangswindungen bzw. -spulen ausserordentlich hohe Spannungsdifferenzen auf, die zu Überschlägen führen können.

d) Einfluss der Distanz zwischen Schutzeinrichtung und Transformator

Zwischen Stoßgenerator und Transformator wurde eine Leitung von 220 m Länge eingeschaltet. Die Schutzeinrichtungen, d. h. der Ableiter oder die

Stabfunkentstrecke konnten also entweder unmittelbar am Transformator oder bis zu einer Entfernung von 220 m von diesem angeordnet werden.

Die Fig. 11 zeigt Oszillogramme, bei denen die Schutzeinrichtungen unmittelbar am Transformator angeordnet waren. Der Stoßgenerator war über die 220 m lange Leitung mit der 80-kV-Wicklung des 10 000-kVA-Transformators verbunden. Bei dem Oszillogramm *a* wurde die Spannung durch einen Überspannungsableiter begrenzt, bei dem mit *b* bezeichneten durch eine Stabfunkentstrecke, deren 50%-Ansprechstoßspannung 360 kV betrug. Das mit *c* bezeichnete Oszillogramm zeigt den Verlauf der Spannung, wenn weder Ableiter noch Stabfunkentstrecke angeschlossen sind. Wie schon bei

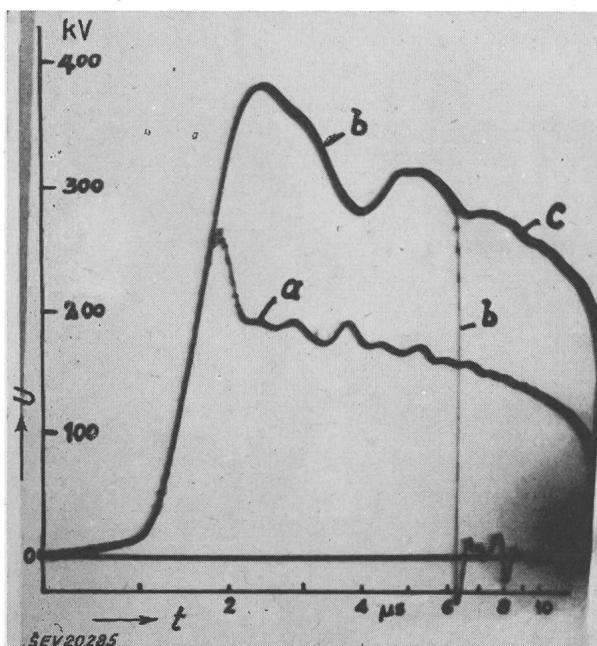


Fig. 11

Oszillogramme von Versuchen, bei denen die Schutzeinrichtungen unmittelbar am Transformator angeordnet waren
Zwischen dem 10 000-kVA-Transformator und einem Stoßgenerator ist ein Leitungsstück von 220 m Länge eingeschaltet. Beim Oszillogramm *a* wird die ankommende Welle durch den unmittelbar an die Durchführung der 80-kV-Wicklung angeschlossenen Überspannungsableiter (50%-Ansprechstoßspannung = 250 kV) begrenzt. Beim Oszillogramm *b* ist der Ableiter durch eine Stabfunkentstrecke (50%-Ansprechstoßspannung = 360 kV) ersetzt. Das Oszillogramm *c* zeigt den Verlauf der Spannung am ungeschützten Transformator

den vorangehenden Versuchen gezeigt wurde, ist auch hier die wesentlich bessere Schutzwirkung des Ableiters gegenüber der Stabfunkentstrecke zu erkennen. Da zwischen dem Stoßgenerator und dem Transformator ein Leitungsstück von 220 m Länge angeordnet ist, tritt eine Reflexion der Welle am Transformator auf, wie aus den Oszillogrammen *b* und *c* zu ersehen ist. Diese Reflexion hat zur Folge, dass am Transformator eine bedeutend höhere Spannung auftritt als die Spannungsamplitude der ankommenden Wanderwelle. Ist der Transformator aber durch einen unmittelbar dabeistehenden Ableiter geschützt, so spricht dieser schon in der Front der ankommenden Welle an und verhindert dadurch eine übermäßige Beanspruchung der Isolation des Transformators.

Bei den Oszillogrammen der Fig. 12 und 13 war der Ableiter in 220 m bzw. 100 m Entfernung vom Transformator angeordnet. Die am Stoßgenerator erzeugte Welle kam also von diesem zum Ableiter

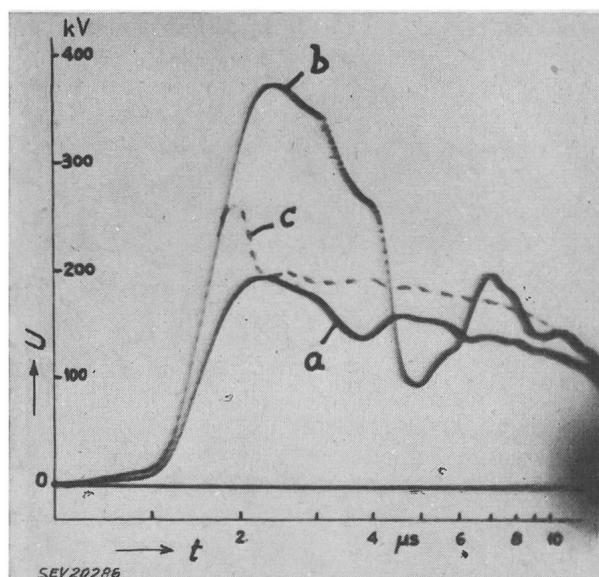


Fig. 12

Verminderung der Schutzwirkung des Ableiters, wenn dieser z. B. 220 m vom Transformator entfernt angeordnet ist
a Die Amplitude der Stoßspannung ist kleiner als die Ansprechspannung des Ableiters
b Die Stoßspannung ist durch den Ableiter begrenzt
c Begrenzung der Stoßwelle nach *b* mit einem unmittelbar beim Transformator angeordneten Ableiter

und dann über das Leitungsstück zum Transformator. In den beiden Figuren zeigen die mit *a* bezeichneten Oszillogramme den Spannungsverlauf am Transformator für einen Spannungswert, welcher unterhalb der Ansprechspannung des Ableiters

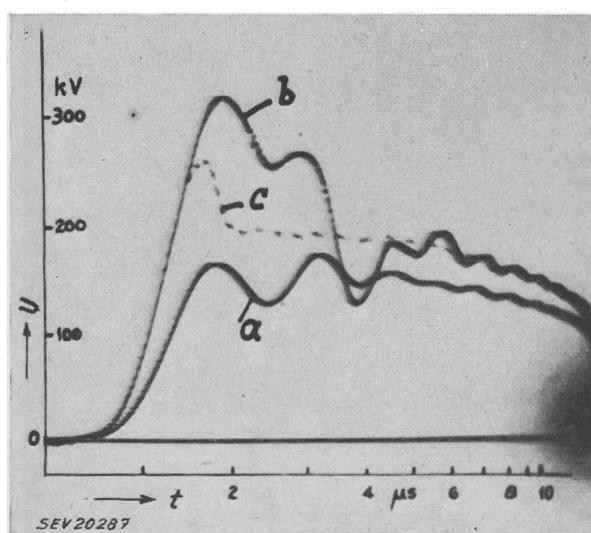


Fig. 13

Gleiche Messungen wie bei Fig. 12, der Abstand zwischen Transformator und Ableiter betrug jedoch 100 m
Bezeichnungen siehe Fig. 12

liegt. Die mit *b* bezeichneten Oszillogramme veranschaulichen den Spannungsverlauf, wenn der Ableiter anspricht. Die punktiert eingetragenen Kurven *c* zeigen den Verlauf der Spannung am Transformator für die gleichen Wanderwellen wie bei

den Oszillogrammen *b*, jedoch mit dem Unterschied, dass hier der Überspannungsableiter unmittelbar am Transformator angeordnet ist. Der Unterschied zwischen den beiden Kurven *b* und *c* veranschaulicht eindeutig die bekannte Tatsache, dass ein voller Schutz der Transformatoren durch Überspannungsableiter nur gewährte ist, wenn diese nicht weit vom Transformator entfernt angeordnet sind.

e) Schutzwirkung von Ableiter und Stabfunkentrecken beim Auftreten von elektromagnetischen Schwingungen in den Transformatorwicklungen

Durch die Wanderwellen werden in den Wicklungen der Transformatoren elektromagnetische Schwingungen erzeugt. Die Amplituden dieser Schwingungen können unter Umständen höhere Werte annehmen, als jene der ankommenden Wanderwellen. Wenn z. B. die Wanderwelle in alle drei Phasen gleichzeitig eindringt, entsteht am Sternpunkt eine Schwingung, deren Amplitude jene der Wanderwelle bedeutend überschreitet.

Es werden aber auch elektromagnetische Schwingungen durch das Abschalten von Drosselpulsen und Transformatoren erzeugt, bei diesen vor allem beim Abschalten im Leerlauf. Die Amplituden dieser elektromagnetischen Schwingungen können in gewissen Fällen beträchtliche Werte annehmen und dadurch die Isolationen des Transformators gefährden. Durch Überspannungsableiter oder durch Stabfunkentrecken können diese Überspannungen begrenzt werden. Die Schutzwirkung dieser Apparate wurde an der 80-kV-Wicklung eines 10 000-kVA-Transformators experimentell kontrolliert. Beim

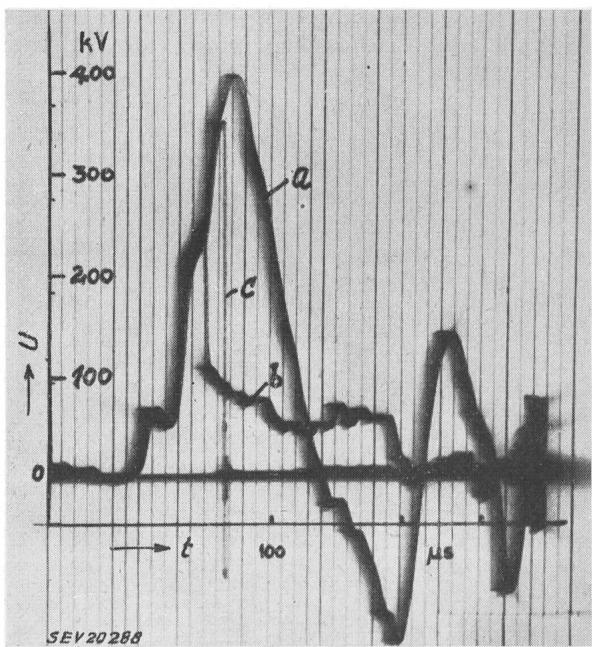


Fig. 14

Schutzwirkung von Ableiter und Stabfunkentrecke bei elektromagnetischen Schwingungen in Transformatoren

- a) Elektromagnetische Schwingung an der Phase *W* der 80-kV-Wicklung eines Transformators von 10 000 kVA, beim Auftreffen einer Stoßwelle auf die Phasen *U* und *V*
- b) Die auftreffende Stoßwelle wird durch einen Überspannungsableiter begrenzt (50-%-Ansprechstoßspannung des Überspannungsableiters = 250 kV)
- c) Die auftreffende Stoßwelle wird durch eine Stabfunkentrecke begrenzt (50-%-Ansprech-Stoßspannung der Stabfunkentrecke = 360 kV)

Versuch wurden die beiden Phasen *U* und *V* miteinander verbunden. Außerdem waren alle drei Phasen der Unterspannungswicklung miteinander verbunden und an Erde gelegt. Bei dieser Anordnung entstand beim Auftreffen einer Normalwelle auf die Phasen *U* und *V* an der dritten Phase *W* eine elektromagnetische Schwingung, deren Amplitude bedeutend höher war als jene der Normalwelle. Die Amplitude dieser Schwingung wurde einmal durch den Ableiter und nachher durch eine Stabfunkentrecke begrenzt. Die 50-%-Ansprechstoßspannung des Ableiters betrug 250 kV. Die

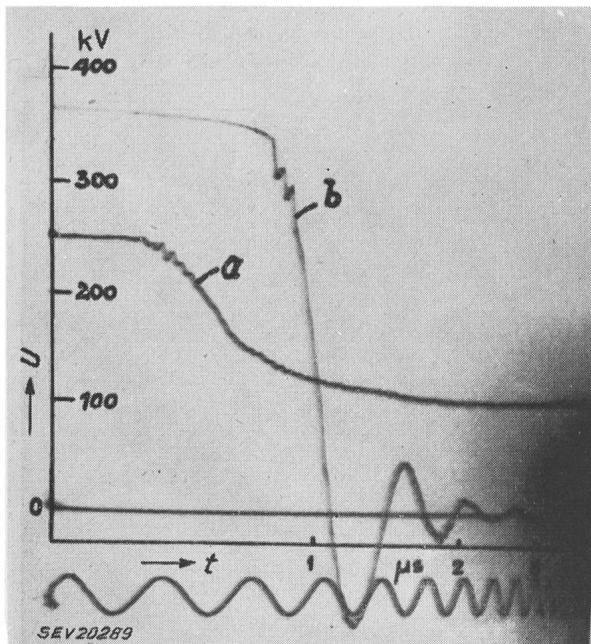


Fig. 15
Ausschnitt der Oszillogramme *b* und *c* der Fig. 14 mit anderem Zeitmaßstab

Das Oszillogramm *a* zeigt den Spannungsverlauf in der Phase *W*, wenn die auf die Phasen *U* und *V* auftreffende Stoßwelle durch einen Überspannungsableiter begrenzt ist; *b* zeigt das gleiche, wenn die auftreffende Stoßwelle durch eine Stabfunkentrecke begrenzt ist

Distanz an der Stabfunkentrecke war auf 510 mm eingestellt, entsprechend einer 50-%-Ansprechstoßspannung von 360 kV. Die bei diesem Versuch am Transformator aufgenommenen Oszillogramme zeigen Fig. 14 und 15. In der Fig. 14 zeigt das Oszillogramm *a* den gesamten Schwingungsverlauf. Bei dem mit *b* bezeichneten Oszillogramm wurde die Spannung durch den Ableiter, bei dem mit *c* bezeichneten durch die Stabfunkentrecke begrenzt. Da es sich um einen verhältnismässig langsamem Spannungsanstieg handelt, tritt bei den beiden Apparaten keine Ansprechverzögerung ein. Aus den Oszillogrammen *b* und *c* der Fig. 14 könnte man schliessen, dass der Spannungszusammenbruch am Ableiter ebenso steil erfolgen würde wie bei der Stabfunkentrecke.

Um zu zeigen, dass dies nicht der Fall ist, wurde mit Hilfe einer speziellen Auslösevorrichtung nur der Vorgang beim Spannungszusammenbruch oszillographiert, wie die Oszillogramme *a* und *b* der Fig. 15 zeigen. Die Schreibgeschwindigkeit in der Abszissenrichtung war bei diesen Oszillogrammen ungefähr 100mal grösser als

bei denen der Fig. 14. Das in der Fig. 15 mit *a* bezeichnete Oszillogramm veranschaulicht die Schutzwirkung des Ableiters, das mit *b* bezeichnete jene der Stabfunkentrecken. Wie beim Begrenzen der Wanderwellen, erfolgt auch hier beim Ableiter ein verhältnismässig langsames Absinken der Spannung, während an den Stabfunkentrecken ein steiler Spannungszusammenbruch erfolgt, durch den die Eingangswindungen und -spulen sehr hohen dielektrischen Beanspruchungen unterworfen werden. Man kann daraus entnehmen, dass auch beim Auftreten von Überspannungen in Form von elektromagnetischen Schwingungen die Überspannungsableiter eine bessere Schutzwirkung für die Transformatoren gewähren als die Stabfunkentrecken.

4. Schlussfolgerungen

Für Wanderwellen mit steiler Front sind die Ansprechspannungen der untersuchten Ableiter bedeutend kleiner als die der Stabfunkentrecken. Es zeigen sich erhebliche Unterschiede im Verhalten von zwei untersuchten Ableitertypen, indem die neuere Bauart eine wesentlich kleinere Abhängigkeit der Ansprechspannung von der Frontsteilheit der auftreffenden Stoßwelle aufweist.

Beim Ansprechen der Stabfunkentrecken werden die Eingangswindungen und -spulen durch die sehr steile Entladewelle dielektrisch ausserordentlich stark beansprucht, wobei die Beanspruchung wesentlich grösser ist als beim Spannungsanstieg. Demgegenüber bewirken die Überspannungsableiter ein verhältnismässig langsames Absinken der Spannung und verursachen daher in der Transformatorwicklung keine zusätzlichen Beanspruchungen. Die gemachten Untersuchungen zeigen also, dass die Überspannungsableiter in Parallelschaltung mit Transformatoren für diese einen bedeutend besseren Schutz gewähren als Stabfunkentrecken.

Literatur

- [1] Strigel, R.: Elektrische Stoßfestigkeit. Berlin, Springer 1939; S. 18, 19, 239...247.
- [2] Aeschlimann, H.: Recherches concernant la coordination de l'isolation dans les installations à haute tension. Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques (CIGRE), Paris 1948, t. III, rapport n° 405, p. 1...13.
- [3] Lewis, W. W.: The protection of transmission systems against lightning. New York, Wiley 1950; p. 274, 322...325.
- [4] Amster, J. und L. Regez: Beeinflussung der Ansprechspannung von Überspannungsableitern moderner Bauart durch Berechnung und Verschmutzung. Bull. SEV Ed. 43 (1952), Nr. 8, S. 311...316.

Adresse der Autoren:

Dr. H. Aeschlimann, Ingenieur, Sécheron S. A., Genève.
Dr. sc. nat. J. Amster, Sprecher & Schuh A.-G., Aarau.

Erfahrungen mit Statorwicklungen von Hochspannungsgeneratoren im Kraftwerk Bannwil der Bernischen Kraftwerke A.-G.

Von R. Frey, Bern

621.313.322

Es wird über den Zustand von Statorwicklungen nach 40jährigen Dauerbetrieb berichtet. Es handelt sich um 2 von der Maschinenfabrik Oerlikon gelieferte Dreiphasengeneratoren von je 2300 kVA, 11 000 V, welche 1912 im Kraftwerk Bannwil in Betrieb gesetzt worden sind.

Im Jahre 1912 wurden durch einen Brandausbau im Kraftwerk Bannwil zwei von total sieben installierten Generatoren so zerstört, dass dieselben nicht mehr repariert werden konnten. Die Generatoren wiesen eine Leistung von 1700 kVA auf und eine Nennspannung von 11 000 V.

Die damalige Geschäftsleitung beschloss, die beiden defekten Generatoren zu ersetzen und gleichzeitig die Scheinleistungen zu erhöhen. Die Generatoren mit horizontaler Welle wurden für folgende Daten durch die Maschinenfabrik Oerlikon konstruiert und geliefert:

Nennleistung	2300 kVA
Nennspannung	11 000 V
Anzahl Statorspulen	120
Drehzahl	1500 U./min
Die Inbetriebsetzung erfolgte 1912.	

Das Kraftwerk Bannwil ist ein Niederdrucklaufwerk; für die Ausbauleistung wurde auf eine Wassermenge abgestellt, welche während des ganzen Jahres zur Verfügung steht. Die Maschinengruppen stehen somit in ununterbrochenem Vollastbetrieb. Eine kurzzeitige Ausserbetriebsetzung erfolgt nur zur Durchführung der nötigen Kontrollen und Revisionen.

Rapport sur l'état de l'enroulement statorique après une période de service continu de 40 ans. Il s'agit de deux générateurs triphasés, de 2300 kVA, 11 000 V, qui ont été livrés à l'usine de Bannwil par les Ateliers de Construction Oerlikon et mis en service en 1912.

An das Kraftwerk Bannwil ist ein ausgedehntes 11-kV-Hochspannungsnetz angeschlossen, und die Generatoren sind ohne Schutztransformatoren auf die 11-kV-Leitungen geschaltet. Die Wicklungen waren somit allen atmosphärischen und sonstigen Überspannungen direkt ausgesetzt, weil Überspannungsableiter erst vor Jahresfrist eingebaut worden sind. Da im Verlaufe des Sommers 1952 das Kraftwerk Bannwil während längerer Zeit zufolge Arbeiten im Oberwasserkanal ausser Betrieb war, wurden auch alle übrigen mechanischen und elektrischen Einrichtungen eingehend revidiert.

Um sich ein Bild über den Zustand der Spulen der Statorwicklungen machen zu können, wurde eine Anzahl nächst den Klemmen liegende Spulen ausgebaut, geöffnet und diversen Prüfungen unterzogen. Die Isolation der Spule, konstruiert im Jahre 1912, ist wie folgt ausgeführt: Über jeden der 14 Kupferleiter mit den Dimensionen $3 \times 12,5$ mm wurde ein U-förmiger Mikanitkanal von 0,6 mm Stärke geschoben. Hierauf wurde die Spule einmal mit Band umwickelt, in Schellack getränkt und gepresst. Nach dem Trocknen des Schellackes erfolgt im geraden Teil der Spule eine maschinelle Umpresung mit einem Mikakanal von 4 mm Stärke. Der Kopf wurde mit Baumwoll- und Lackband ca. 2 mm