

Zeitschrift:	Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber:	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band:	50 (1959)
Heft:	6
Artikel:	Quelques aspects de la contre-réaction dans les amplificateurs à transistors
Autor:	Dessoulavy, R.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-1059444

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Quelques aspects de la contre-réaction dans les amplificateurs à transistors

Conférence donnée à la 17^e Journée Suisse de la technique des télécommunications, du 19 juin 1958 à Biarritz,
par R. Dessoulaury, Lausanne

621.375.4

Après un rappel des propriétés du transistor utilisé comme amplificateur de faibles signaux, l'auteur aborde quelques problèmes particuliers de la contre-réaction et de la réaction appliquée aux montages à transistors. Il montre premièrement que la réduction de la distorsion non-linéaire d'un amplificateur à plusieurs étages et à forte contre-réaction peut dépendre de la façon dont cette contre-réaction est appliquée. Ensuite est envisagé le problème de la réalisation d'amplificateurs à transistors à très haute résistance d'entrée. L'application d'une forte contre-réaction sur l'étage d'entrée ne résoud que médiocrement le problème. Il faut recourir à un montage spécial d'étages amplificateurs en cascade pour obtenir de meilleurs résultats. Troisièmement, le mécanisme de la limitation de l'amplitude d'un oscillateur à transistors est analysé. Des deux types de limitation envisagés, celle par coupure du courant s'avère préférable à celle par saturation du transistor, dans ce dernier cas l'accumulation de porteurs minoritaires dans la région de la base ayant des effets néfastes.

A. Généralités

1. Introduction

Les nombreux avantages des transistors: dimensions réduites, faible consommation de courant, etc. ont motivé leur rapide introduction dans des domaines réservés jusqu'alors au seul tube électronique. Le remplacement du tube par le transistor a été qualifié de «transistorisation», terme marquant bien le caractère systématique et actuellement presque agressif de cette opération.

Si dans de nombreux cas (par exemple: circuits logiques) le transistor permet d'obtenir des performances égales, voire même supérieures à celles qu'offrent les tubes, il en est d'autres où l'on se heurte à de sérieuses difficultés. Le succès ou l'échec dépend dans une large mesure de la comptabilité de l'application envisagée avec le fonctionnement physique du transistor ou du tube.

Supposons que nous désirions réaliser un amplificateur de mesure doté d'une très grande résistance d'entrée. Cela ne présente aucune difficulté en utilisant des tubes, car le courant grille d'un tube est pratiquement nul. Le transistor, au contraire, est avant tout un amplificateur de courant, c'est-à-dire qu'il nécessite toujours un certain courant d'entrée. Il en résulte une résistance d'entrée relativement faible, dont la valeur varie d'ailleurs avec le montage utilisé. Le transistor est donc, de par la nature même de son fonctionnement, beaucoup moins apte que le tube à satisfaire aux exigences proposées.

Admettons que l'on désire à tout prix utiliser des transistors pour un tel amplificateur à haute résistance d'entrée. Grâce à des montages spéciaux basés sur le principe de la contre-réaction, il est possible d'arriver à un certain résultat. Les moyens mis en œuvre pourront paraître disproportionnés vis-à-vis de ceux que nécessiterait, à performances égales, l'emploi d'un tube électronique.

Le but de ce bref exposé n'est pas de présenter une étude systématique et complète des possibilités offertes par la contre-réaction, mais plutôt de discuter quelques aspects particuliers des problèmes rencontrés lors de son application à des montages utilisant des transistors.

Nach einer Zusammenfassung der Kleinsignal-Eigenschaften des als Verstärker verwendeten Transistors schildert der Verfasser einige besondere Fragen der Gegenkopplungs- und Rückkopplungsschaltung von Transistoren. So zeigt er beispielsweise, dass die Verminderung der nichtlinearen Verzerrung eines mehrstufigen Verstärkers mit starker Gegenkopplung von der Art der Realisierung dieser Gegenkopplung abhängen kann. Hierauf betrachtet er die Möglichkeit, Transistor-Verstärker mit sehr hohem Eingangswiderstand zu bauen. Eine starke Gegenkopplung in der Eingangsstufe löst diese Frage nur unbefriedigend; man muss eine besondere Kaskadenschaltung von Verstärkern zu Hilfe nehmen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Schliesslich wird der Vorgang der Amplitudenbegrenzung eines Transistor-Oszillators analysiert. Von zwei Möglichkeiten der Begrenzung erweist sich diejenige der Stromunterbrechung als besser im Vergleich zu jener der Sättigung des Transistors, weil im zweiten Fall die Ansammlung von «Löchern» in der Basis unerwünschte Wirkungen zur Folge hat.

L'inverse de la contre-réaction, la réaction transforme un amplificateur accordé en oscillateur. Nous aborderons également quelques points intéressants du fonctionnement des oscillateurs à transistors.

2. Rappel des propriétés générales du transistor utilisé comme amplificateur de faibles signaux

Pour l'étude d'un amplificateur à transistors, il est commode d'introduire un ensemble d'équations linéaires traduisant approximativement le comportement physique du transistor. A cet ensemble d'équations correspond généralement un certain schéma de remplacement. Cette façon de procéder assimile le transistor à un quadripôle linéaire actif, ce qui n'est vrai que pour de faibles variations de la tension et du courant autour du point de repos (fig. 1).

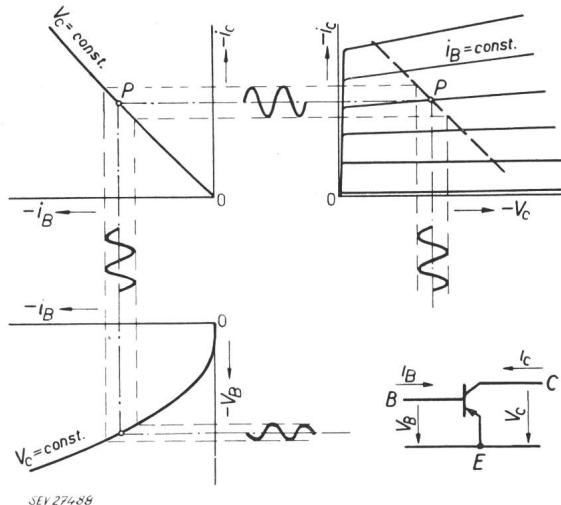


Fig. 1
Caractéristiques d'un transistor à jonction type p-n-p dans le montage E
(émetteur commun)
 V_B , i_B tension et courant de base; V_C , i_C tension et courant de collecteur; P point de repos; B base; C collecteur; E émetteur

Parmi de nombreux modes de représentation, d'ailleurs tous équivalents, deux d'entre eux sont actuellement d'un usage général: en HF le schéma en «II-hybride», et en BF le schéma des paramètres «h» (fig. 2).

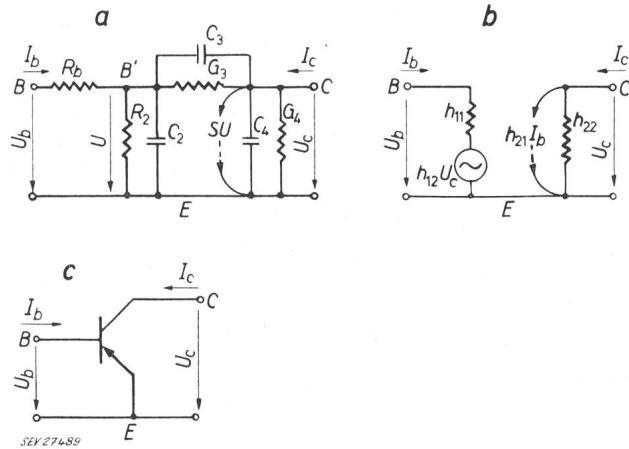


Fig. 2

- Schémas de remplacement du transistor dans le montage E
 a Schéma en «Il-hybride» utilisé en HF; B' point de base interne; SU source de courant
 b Schéma des paramètres « h » utilisé en BF
 c Schéma du transistor avec flèches marquant le sens des tensions et courants alternatifs considérés

Il est aisément d'établir les relations de correspondance entre ces deux schémas pour le fonctionnement en basse fréquence:

$$\begin{aligned} h_{11e} &\approx R_b + R_2 \\ h_{12e} &\approx R_2 G_3 \\ h_{21e} &\approx S R_2 \\ h_{22e} &\approx G_4 + G_3 (1 + SR_2) \end{aligned}$$

D'une manière générale les paramètres « h » sont les coefficients des deux équations suivantes:

$$\begin{aligned} U_1 &= h_{11} I_1 + h_{12} U_2 \\ I_2 &= h_{21} I_1 + h_{22} U_2 \end{aligned}$$

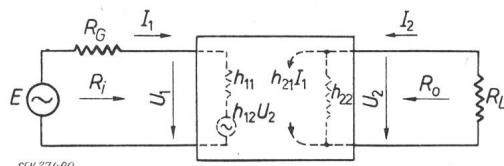


Fig. 3

Schéma de principe d'un amplificateur avec charge et source U_1 , I_1 tension et courant d'entrée; U_2 , I_2 tension et courant de sortie; R_L résistance de charge (Load, Last); R_g résistance interne de la source (Générateur); $R_i = \frac{U_1}{I_1}$ résistance d'entrée (input); $R_o = \frac{U_2}{I_2} \Big|_{E=0}$ résistance de sortie (output)

Les paramètres « h » caractérisent les propriétés «internes» d'un amplificateur (fig. 3). Ses propriétés «externes» dépendent de la charge R_L ainsi que de la résistance interne R_g de la source. On obtient pour ces dernières les expressions suivantes:

$$\begin{aligned} R_i &= h_{11} - \frac{h_{12} h_{21}}{h_{22} + 1/R_L} & R_i &= \text{résistance d'entrée} \\ \frac{1}{R_o} &= h_{22} - \frac{h_{12} h_{21}}{h_{11} + R_g} & R_o &= \text{résistance de sortie} \\ A_i &= \frac{I_2}{I_1} = \frac{h_{21}}{1 + h_{22} R_L} & A_i &= \text{amplification de courant} \\ A_u &= \frac{U_2}{U_1} = -\frac{R_L}{R_i} A_i & A_u &= \text{amplification de tension} \end{aligned}$$

Remarquons que la résistance d'entrée R_i dépend de la résistance de charge R_L . D'autre part la résistance de sortie R_o dépend de celle de la source R_g . Pour un tube électronique ce n'est pas le cas, car le coefficient h_{12} , marquant l'influence de la tension de sortie sur celle d'entrée est alors nul. Le schéma équivalent en « h » d'un tube électronique en basse fréquence, y compris sa résistance de polarisation de grille R_g , est donné par la fig. 4.

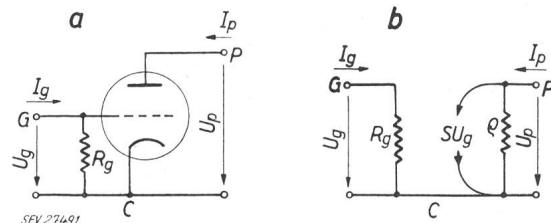


Fig. 4

Paramètres en « h » du tube électronique

- a Schéma en courant alternatif d'un tube électronique avec une résistance de grille R_g ; G grille; C cathode; P plaque
 b Schéma équivalent du tube électronique en courant alternatif

S pente du tube; ϱ résistance interne du tube
 on obtient pour les paramètres h :

$$h_{11} = R_g; \quad h_{12} = 0; \quad h_{21} = S R_g; \quad h_{22} = 1/\varrho$$

On peut dire que le transistor se distingue en principe du tube par une certaine contre-réaction interne de tension caractérisée par le paramètre h_{12} . Pour simuler le comportement d'un transistor avec un montage à tube, il faudrait rajouter entre plaque et grille une résistance de contre-réaction (voir schémas équivalents de la fig. 5).

On distingue 3 montages principaux du transistor, suivant l'électrode commune aux circuits

Montage	E	B	C
h_{11}	2 k Ω	40 Ω	2 k Ω
h_{12}	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$0,4 \cdot 10^{-3}$	1
h_{21}	49	-0,98	-50
h_{22}	50 μS	1 μS	50 μS
R_i pour $R_L = 10$ k Ω	1,48 k Ω	44 Ω	335 k Ω
R_o pour $R_g = 2$ k Ω	33 k Ω	0,84 M Ω	80 Ω
A_i	33	-0,97	-33
A_u	-220	221	0,995 ≈ 1
Montage équivalent à tube			

Fig. 5
 Les 3 montages principaux du transistor

E montage émetteur commun; B montage base commune; C montage collecteur commun

La table indique l'ordre de grandeur des paramètres « h » pour un transistor BF type $p-n-p$ avec un courant $I_C = -1$ mA et une tension $V_G = -5V$

Les caractéristiques indiquées plus bas ont été calculées en admettant une résistance de charge $R_L = 10$ k Ω et une résistance interne de source $R_g = 2$ k Ω

Le bas de la figure indique la structure à tube électronique équivalente en principe à chacun des trois montages à transistor. Les correspondances sont les suivantes: E montage classique; B montage inversé (grille à la terre); C montage à charge cathodique; Les résistances entre cathode, grille et plaque simulent l'effet de h_{12}

d'entrée et de sortie. A chacun de ces montages correspond une série de paramètres h désignés par

$$h_{...b} \quad h_{...e} \quad \text{et} \quad h_{...c}$$

A titre d'information, indiquons à la fig. 5 l'ordre de grandeur de ces paramètres pour un transistor BF à jonction *p-n-p*.

Remarquons que c'est le montage «C» qui a la plus forte contre-réaction interne, puisque $h_{12c} = 1$.

La variation de la résistance d'entrée R_i en fonction de la charge R_L est illustrée à la fig. 6a, celle de la résistance de sortie R_o en fonction de la résistance de la source R_G à la figure 6b.

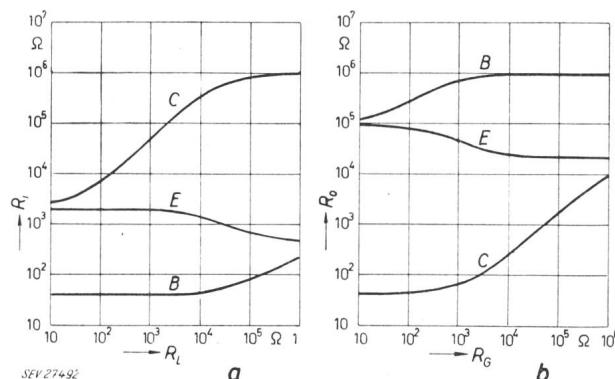


Fig. 6

Résistances d'entrée et de sortie d'un étage amplificateur à transistor pour les 3 montages E, B et C

a Résistance d'entrée R_i en fonction de la résistance de charge R_L ; b Résistance de sortie R_o en fonction de la résistance interne de la source R_G

Les valeurs des paramètres « h » déterminant ces courbes sont celles de la table de la fig. 5. (Ces courbes ont été relevées de l'ouvrage de R. F. Shea: Transistor Circuit Engineering, Wiley 1957.)

B. Contre-Réaction

1. Principes généraux

La contre-réaction est généralement utilisée dans le but de stabiliser les performances d'un amplificateur indépendamment des variations de ses éléments. Elle est particulièrement à recommander pour les montages utilisant des transistors, étant donné que leurs caractéristiques peuvent accuser de fortes variations d'un exemplaire à l'autre, et sont d'autre part dépendantes du point de fonctionnement ainsi que de la température ambiante.

La théorie des amplificateurs à contre-réaction est identique à celle des servo-mécanismes. Les

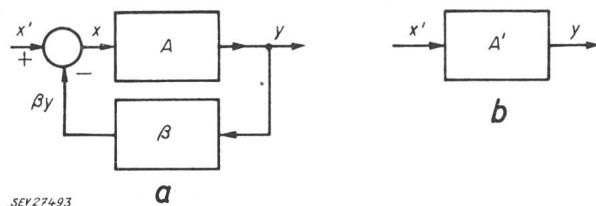


Fig. 7

Principe général d'un amplificateur à contre-réaction
a Schéma «bloc» d'un amplificateur avec chaîne de contre-réaction; b Schéma «blocs» de l'ensemble décrit sous a
 x signal à l'entrée de l'amplificateur ($x = x' - \beta y$); y signal à la sortie de l'amplificateur; x' signal total d'entrée ($x' = x + \beta y$); A rapport d'amplification sans contre-réaction; A' rapport d'amplification avec contre-réaction; β rapport de contre-réaction

mêmes méthodes sont utilisées dans les deux cas pour éviter les oscillations spontanées d'une chaîne fermée sur elle-même.

Si A désigne le rapport d'amplification (ou gain) sans contre-réaction, et A' ce même rapport avec contre-réaction, on obtient la relation classique:

$$A' = \frac{A}{1 + A\beta}$$

Appelons «rapport de réaction» la quantité β .


L'application de la contre-réaction a provoqué une baisse de l'amplification d'un facteur $1 + A\beta$ appelé «taux de contre-réaction». Les variations relatives de l'amplification sont également réduites d'un même facteur car:

$$\frac{dA'}{A'} = \frac{1}{1 + A\beta} \left(\frac{dA}{A} \right)$$

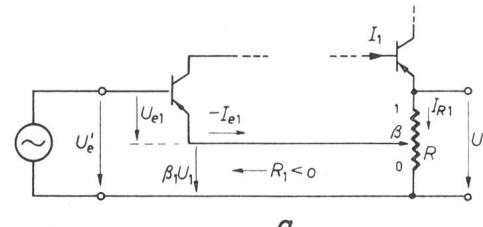
2. Réduction de la distorsion non-linéaire

Dans certaines applications, par exemple en téléphonie par courants porteurs, la contre-réaction est principalement utilisée dans le but de réduire à une valeur acceptable la distorsion non-linéaire, cause de diaphonie dans les répéteurs. A condition d'appliquer cette contre-réaction d'une manière judicieuse, la baisse de distorsion obtenue est de l'ordre de grandeur du taux de contre-réaction $1 + A\beta$.

Examinons à titre d'exemple une des raisons pour lesquelles la contre-réaction peut être beau-



a

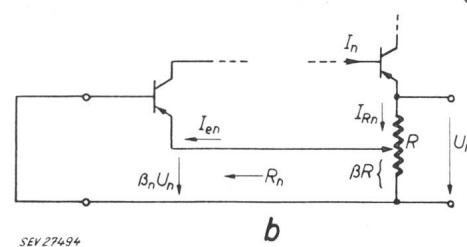

b

Fig. 8
Chaîne de contre-réaction d'un amplificateur à transistors à plusieurs étages

a Conditions rencontrées pour le signal appliqué à l'entrée U'_e tension d'entrée totale de fréquence f_i ; U_{e1} tension appliquée entre base et émetteur du transistor d'entrée; U_1 tension de sortie de fréquence f_1 ; $\beta_1 U_1$ tension de contre-réaction ramenée à l'entrée; β fraction du potentiomètre de sortie R déterminant le rapport de contre-réaction à vide; β_1 rapport de contre-réaction effectif pour le signal de fréquence f_1 (si $-I_{e1} \ll I_{R1}$, $\beta_1 \approx \beta$); R_1 résistance apparente de charge du potentiomètre R , cette résistance est négative

b Conditions rencontrées pour les harmoniques ou produits de modulation

créées à l'intérieur de l'amplificateur à la suite de distorsions non linéaires

I_n source de courant interne de fréquence f_n ; U_n tension de sortie indésirable de fréquence f_n ; $\beta_n U_n$ tension de contre-réaction pour la fréquence f_n ; β_n rapport de contre-réaction effectif pour la fréquence f_n (si $R_n \ll \beta R$, $\beta_n \ll \beta$); R_n résistance apparente de charge du potentiomètre R

coup moins efficace pour les harmoniques créés dans l'amplificateur, que pour le signal appliqué à son entrée.

Nous représentons à la fig. 8 le schéma simplifié à l'extrême d'un amplificateur à transistors à plusieurs étages. Seuls les transistors de l'étage d'entrée, sur la gauche, et de sortie, sur la droite ont été dessinés. Il s'agit ici d'une contre-réaction de tension appliquée en série à l'entrée, d'une manière analogue à celle couramment utilisée dans les amplificateurs à tubes.

Soit β la portion du potentiomètre de sortie R devant déterminer la tension de contre-réaction ramenée à l'entrée.

La fig. 8a nous indique les conditions rencontrées pour le signal d'entrée U_e' , de fréquence f_1 . Le courant de l'émetteur ($-I_{e1}$) est généralement beaucoup plus petit que le courant I_{r1} traversant le potentiomètre R . Il en résulte une tension de contre-réaction $\beta_1 U_1$ pratiquement égale à βU_1 , tension à vide de la prise médiane du potentiomètre. Le rapport de contre-réaction β_1 pour le signal d'entrée de fréquence f_1 vaut donc β ; l'amplification est réduite d'un facteur $1 + A\beta$.

Les conditions pour les harmoniques sont différentes (fig. 8b). Soit I_n le courant de fréquence f_n représentant l'un des harmoniques ou produits de modulation créés à l'intérieur de l'amplificateur. Une portion $\beta_n U_n$ de la tension de sortie U_n est ramenée à l'entrée, et produit un courant s'opposant au courant initial I_n , ce qui explique la baisse de la distorsion avec l'application de la contre-réaction. Toutefois dans ce cas, le potentiomètre R est chargé en son point milieu par le courant I_{en} de valeur non négligeable. En effet, pour la fréquence f_n aucun signal n'est appliqué à la base du transistor d'entrée, la tension de contre-réaction $\beta_n U_n$ apparaît directement entre émetteur et base. La résistance apparente R_n vaut alors environ h_{11b} , valeur relativement faible (de l'ordre de 40Ω). Si R_n est plus petit

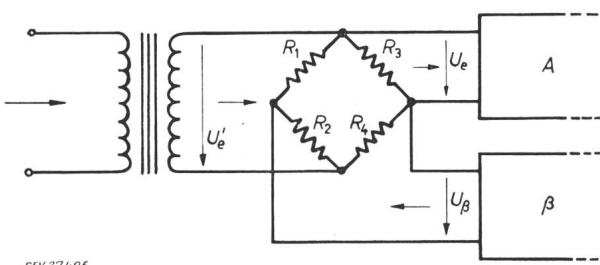


Fig. 9
Contre-réaction appliquée par un pont équilibré à l'entrée d'un amplificateur

A amplificateur; β chaîne de contre-réaction

$$\text{Condition d'équilibre du pont: } \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

R_1, R_2, R_3, R_4 résistances formant le pont équilibré
 U_e tension à l'entrée de l'amplificateur; U_β tension de contre-réaction appliquée au pont; U'_e tension d'entrée appliquée au pont

$$U_e = \frac{R_3}{R_3 + R_4} U'_e - \frac{R_3}{R_3 + R_1} U_\beta$$

que la résistance βR , le potentiomètre sera fortement chargé et la tension de contre-réaction $\beta_n U_n$ effectivement ramenée à l'entrée sera plus faible que βU_n , valeur que l'on aurait à vide. Le rapport

de contre-réaction β_n pour les harmoniques est donc inférieur à β . La contre-réaction agira en conséquence moins efficacement sur les harmoniques ou autres produits de modulation que sur le signal d'entrée.

Cette analyse très sommaire montre combien il faut être prudent dans le choix d'un dispositif de contre-réaction¹⁾. La meilleure solution est incontestablement celle pour laquelle les conditions de contre-réaction sont indépendantes du signal d'entrée. C'est la solution classique du pont équilibré à l'entrée de l'amplificateur (fig. 9).

3. Influence sur la résistance de sortie

La résistance de sortie R'_o d'un amplificateur auquel est appliquée la contre-réaction est généralement différente de la résistance de sortie R_o du même amplificateur sans contre-réaction.

La *contre-réaction de tension* (fig. 10a) tend à stabiliser la tension de sortie, elle aura donc pour effet de faire baisser la résistance de sortie ($R'_o \ll R_o$). Un exemple typique d'une telle contre-réaction poussée à l'extrême est celle du stabilisateur de tension continue exposé précédemment par le prof. Bal-

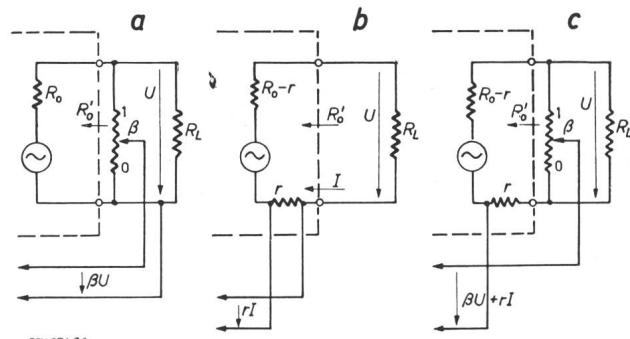


Fig. 10
Différentes méthodes pour prélever le signal de contre-réaction et effet sur la résistance de sortie de l'amplificateur
 R_L résistance de charge de l'amplificateur; R_o résistance de sortie de l'amplificateur sans contre-réaction; R'_o résistance de sortie de l'amplificateur avec contre-réaction; U tension de sortie; I courant de sortie

a) contre-réaction de tension:

$$\beta U$$
 tension de contre-réaction, $R'_o \ll R_o$

b) contre-réaction de courant:

$$rI$$
 tension de contre-réaction, $R'_o \gg R_o$

c) contre-réaction mixte:

$$\beta U + rI$$
 tension de contre-réaction, $R'_o \approx \frac{r}{\beta}$; équilibre pour $\beta = \frac{r}{R_o}$

dinger²⁾ et dont la résistance de sortie est extrêmement basse.

Au contraire, une *contre-réaction de courant* (fig. 10b) tend à augmenter la résistance de sortie de l'amplificateur ($R'_o \gg R_o$).

Une *contre-réaction mixte* (fig. 10c) permet d'obtenir une résistance de sortie indépendante des caractéristiques de l'amplificateur ($R'_o \rightarrow \frac{r}{\beta}$). Une contre-réaction mixte équilibrée présente en plus

¹⁾ Il y a lieu de tenir compte également d'autres facteurs pour le choix d'un système de contre-réaction. Voir à cet égard l'effet de la résistance de la source et de la charge sur le taux d'harmoniques, problème abordé par E. Hauri dans sa conférence [voir Bull. ASE t. 49(1958), n° 17, p. 809...810 et 827...833].

²⁾ Voir Bull. ASE t. 50(1959), n° 1, p. 2...9.

l'avantage de donner une tension de contre-réaction indépendante de la valeur de la charge. La condition d'équilibre est celle du pont, soit: $\beta = \frac{r}{R_o}$.

Illustrons ces principes généraux par l'exemple d'un étage amplificateur à transformateur de sortie auquel nous appliquons ces trois types de contre-réaction (fig. 11).

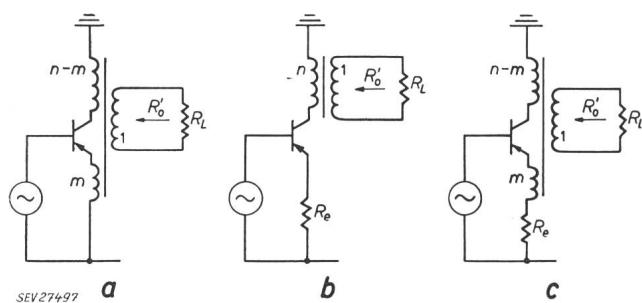


Fig. 11

Contre-réaction appliquée à un étage amplificateur de sortie à transistor

n rapport du nombre de spires total du primaire à celui du secondaire; m rapport du nombre de spires de l'enroulement de contre-réaction à celui du secondaire; R_L résistance de charge; R_o résistance de sortie sans contre-réaction; R'_o résistance de sortie avec contre-réaction

- a *Contre-réaction de tension:* une fraction $\beta = m$ de la tension de sortie est appliquée entre émetteur et terre. L'enroulement m participe au transfert de puissance, d'où le nom de ce montage dit «à charge répartie» sur les circuits d'émetteur et de collecteur. (R'_o petit.)
- b *Contre-réaction de courant:* la tension de contre-réaction est obtenue par le passage du courant d'émetteur (environ égal à celui du collecteur) à travers la résistance R_e . (R'_o grand.)
- c *Contre-réaction mixte:* application simultanée des cas a et b. ($R'_o \approx \frac{R_e}{m n}$.)

Le montage de la fig. 11c présente un certain intérêt pour la technique des télécommunications où l'on exige souvent une impédance de sortie bien déterminée.

4. Influence sur la résistance d'entrée

La manière selon laquelle la contre-réaction est appliquée à l'entrée de l'amplificateur est détermi-

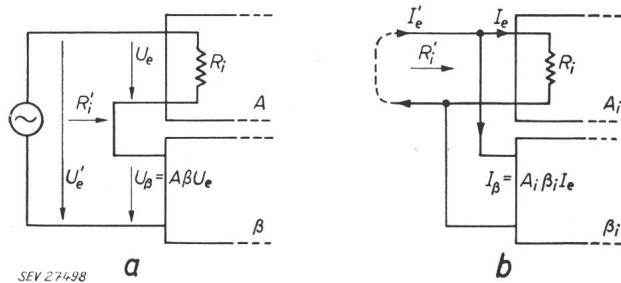


Fig. 12

Contre-réaction en série et en parallèle

- a *Contre-réaction appliquée en série à l'entrée:*

$$R'_i = (1 + A\beta) R_i$$

A rapport d'amplification de tension; β rapport de contre-réaction; $1 + A\beta$ taux de contre-réaction; R_i résistance d'entrée sans contre-réaction; R'_i résistance d'entrée avec contre-réaction

- b *Contre-réaction appliquée en parallèle:* $R'_i = \frac{1}{1 + A_i \beta_i} R_i$

A_i rapport d'amplification de courant; β_i rapport de contre-réaction en courant; $1 + A_i \beta_i$ taux de contre-réaction

minante pour la résistance d'entrée. Elle augmentera si le signal est appliqué en série (fig. 12a), elle baissera s'il est appliquée en parallèle (fig. 12b). Un montage en pont équilibré (fig. 9) assure une résistance d'entrée constante.

Reprenons le problème de l'amplificateur à haute résistance d'entrée. Des 3 montages de base, celui à collecteur commun s'avère le plus favorable à cet égard (voir courbes fig. 6). La résistance d'entrée R_i est d'autant plus grande que la charge R_L est élevée.

Toutefois, on ne saurait dépasser la valeur limite théorique: $R_{i\max} = 1/h_{22b}$, valeur atteinte lorsque le courant d'émetteur devient nul (fig. 13b). Cette résistance est de l'ordre de grandeur du Megohm. Nous n'avons pas tenu compte dans ce calcul des résistances de polarisation de base R_1 et R_2 , lesquelles sont placées directement à l'entrée et diminueront encore la résistance d'entrée. La même limitation est obtenue dans le cas de l'amplificateur à plusieurs étages et à contre-réaction sur l'émetteur (fig. 13c).

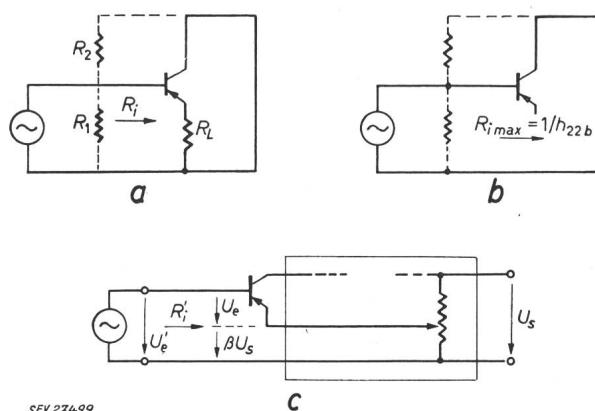


Fig. 13

Limitation de la résistance d'entrée d'un étage amplificateur à transistor

- a *Montage collecteur commun: schéma de principe en courant alternatif*
- R_i résistance d'entrée; R_L résistance de charge;
- R_1, R_2 résistances de polarisation de base
- b *Limitation de la résistance d'entrée du montage a lorsque $R_L \rightarrow \infty$ ou du montage c lorsque le taux de contre-réaction $\rightarrow \infty$*
- c *Circuit d'entrée d'un amplificateur à forte contre-réaction appliquée en série à l'entrée; $U'_e = U_e + \beta U_s$ tension appliquée à l'entrée de l'amplificateur; U_e tension appliquée au transistor d'entrée; βU_s tension de contre-réaction; R'_i résistance d'entrée avec contre-réaction, si $\beta U_s \gg U_e$, $R'_i \approx 1/h_{22b}$*

Pour porter la résistance d'entrée à une valeur supérieure à cette limite théorique, il convient de réaliser un montage dans lequel la tension d'entrée n'apparaît plus directement entre le collecteur et la base du transistor d'entrée. Une solution possible est celle dont le principe est représenté à la fig. 14.

Il s'agit de la mise en cascade de deux amplificateurs, le premier étant du type collecteur commun, le second du type émetteur commun. Si R_i représente la résistance d'entrée du premier amplificateur, la résistance d'entrée de l'ensemble vaudra: $R'_i = (1 + A) R_i$. A_1 et A_2 sont les rapports d'amplification respectifs de chacun des deux étages, mais comme A_1 est pratiquement égal à l'unité, on a $A \approx A_2$.

Ce montage peut être considéré comme un montage à contre-réaction de tension appliquée en série à l'entrée. Le rapport de contre-réaction $\beta = 1$, de sorte que la formule pour la résistance d'entrée est bien vérifiée: $R'_i = (1 + A\beta) R_i = (1 + A) R_i$.

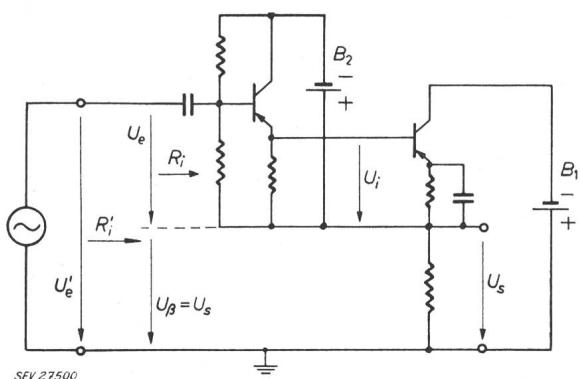


Fig. 14

Schéma de principe d'un amplificateur à haute résistance d'entrée

U_e tension d'entrée appliquée au premier étage amplificateur; U_i tension de sortie du 1^{er} étage ($U_i \approx U_e$) et tension d'entrée du 2^e; U_s tension de sortie du 2^e étage ($U_s = A U_i$); U_β tension de contre-réaction ($U_\beta = U_s$); U'_e tension d'entrée totale ($U'_e = U_e + U_\beta$); R_i résistance d'entrée du 1^{er} étage amplificateur; R'_i résistance d'entrée de l'ensemble, $R'_i = (1 + A) R_i$; B_1 , B_2 sources de tension continue

Le rapport de l'amplification de l'ensemble

$$A' = \frac{A}{1 + A\beta} \approx 1, \text{ si } A \gg 1.$$

Remarquons que ce montage nécessite 2 sources d'alimentation distinctes dont l'une d'elles (B_2) est portée au potentiel alternatif de la tension de sortie (pour un montage pratique on peut remplacer B_2 par un couplage adéquat à B_1).

C. Oscillateurs

La fig. 15 donne le schéma classique d'un oscillateur à transistor à circuit accordé.

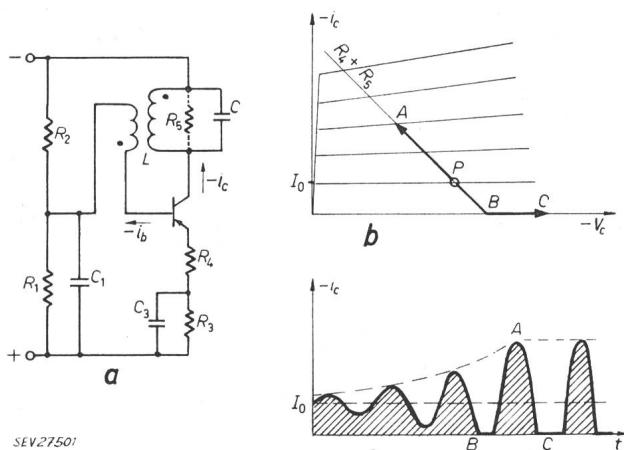


Fig. 15

Oscillateur à circuit accordé à transistor

- a Schéma de principe; R_1, R_2 pont à résistances pour la polarisation de la base; R_3 résistance assurant la constance du courant continu; R_4 résistance de contre-réaction; R_5 résistance équivalente du circuit oscillant à la résonance; LC circuit oscillant; C_1, C_3 capacités de découplage
- b Caractéristiques du collecteur et de charge, le point de repos P étant choisi relativement bas; I_0 courant continu moyen de collecteur
- c Croissance et limitation de l'amplitude des oscillations par coupure du courant de collecteur; A, B, C points correspondant à ceux de diagramme b

Dans ce schéma la résistance R_4 provoque une contre-réaction de courant dans le but de se rendre indépendant des caractéristiques du transistor. La résistance R_3 , court-circuitée en courant alternatif par la capacité C_3 assure la constance du courant moyen I_0 ; il s'agit là en fait d'une contre-réaction de courant agissant seulement en courant continu.

La réaction est réalisée par couplage inductif sur la base.

Examinons pour deux variantes le mécanisme de la limitation de l'amplitude des oscillations: partant d'une très faible valeur, l'amplitude des oscillations croît tout d'abord exponentiellement et l'oscillateur travaille en classe A.

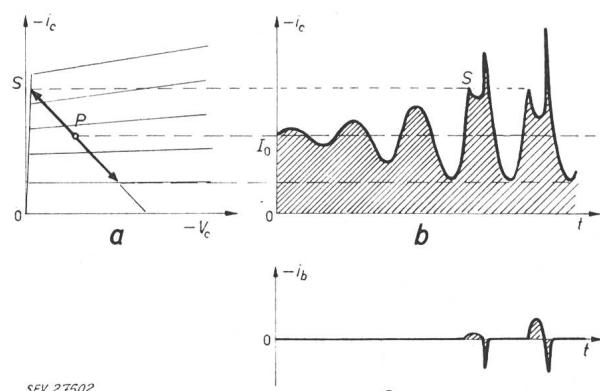


Fig. 16
Limitation de l'amplitude des oscillations par saturation du transistor

Schéma, voir fig. 15

- a Caractéristiques du collecteur et de charge, le point de repos P étant choisi relativement haut
- b Croissance et limitation de l'amplitude des oscillations par saturation: S point de saturation du transistor
- c Courant de base correspondant

Si le courant moyen est choisi relativement bas, il apparaîtra une coupure du courant du collecteur à chaque cycle, et l'amplificateur travaillera en classe C (fig. 15c). Un régime stable peut alors s'établir au moment où la tension de réaction est juste égale à celle nécessaire à la production des impulsions de courant.

Au cas où le courant moyen est choisi plus élevé on constatera au contraire une limitation des oscillations par le haut (fig. 16b). C'est-à-dire qu'au cours de la croissance des oscillations le point de saturation S du transistor sera atteint avant qu'il y ait coupure du courant de collecteur. Pendant la période de saturation la tension du collecteur est pratiquement nulle, le courant de base augmente dans de fortes proportions, aux dépens du courant du collecteur et de l'émetteur (voir fig. 16c). Un grand nombre de porteurs minoritaires (trous) est alors accumulé dans la région de la base, ce qui fait qu'au moment où la tension du collecteur redevient négative par rapport à la base, ces charges accumulées donnent lieu à une pointe intense du courant de collecteur (trous) et de base en sens inverse (électrons). Ce phénomène est de même nature que le retard observé lors de la coupure d'un transistor préalablement saturé (temps d'accumulation). Inutile de dire que cette impulsion de courant est indésirable: elle est cause d'une forte dérive de la

fréquence d'oscillation. Il sera donc généralement préférable d'adopter le premier type de limitation par coupure du courant, ou tout autre méthode ne présentant pas l'inconvénient mentionné.

D. Conclusions

Notre but était d'aborder quelques problèmes de réaction et contre-réaction dans les montages à transistors, après avoir rappelé les propriétés générales de ces éléments.

La technique classique des circuits à tubes électroniques a certainement largement contribué au

rapide essor de circuits adaptés aux transistors. Toutefois de nombreux problèmes propres aux transistors doivent être traités en tenant compte du comportement souvent fort complexe de ces éléments.

Les quelques données expérimentales exposées plus haut ont été établies au Laboratoire d'Electronique de l'Ecole Polytechnique de l'Université de Lausanne au cours de travaux pour lesquels la Fondation Hasler nous a accordé son appui.

Adresse de l'auteur:

R. Dessoulaury, Professeur à l'Ecole Polytechnique de l'Université de Lausanne, 33, avenue de Cour, Lausanne.

Spezifische thermische Festigkeit elektrischer Leiter

Von G. Dassetto, Zürich

621.315.53.019.33

Auf Grund eines neuen Begriffes — der spezifischen thermischen Festigkeit eines Leiters bei Kurzschluss — wird die Überlegenheit von Aluminium- und besonders von Aldrey-Leitern gegenüber widerstandsgleichen Kupferleitern gezeigt.

Jeder elektrische Leiter muss nicht nur den durch Kurzschlüsse hervorgerufenen elektrodynamischen Beanspruchungen widerstehen, sondern es müssen auch seine Abmessungen (Querschnitt) derart gewählt werden, dass er von einem Kurzschlussstrom i_k während einer Zeit τ durchflossen werden kann, ohne dass eine bestimmte Grenztemperatur ϑ_l überschritten wird.

Diesbezüglich taucht neuerdings in der technischen Literatur [1]¹⁾ ein neuer Begriff auf, nämlich die «spezifische thermische Festigkeit» eines Leiters, d. h. sein spezifischer Widerstand in Bezug auf den thermischen Stoß.

Nimmt man einfacheitshalber an, dass sich der ganze Kurzschlußstrom in Wärme umsetzt, so gilt die Gleichung:

$$\underbrace{i_k^2 \frac{\varrho l}{A} \Delta t}_{\text{I}} = \underbrace{A \varrho c \Delta \vartheta}_{\text{II}} \cdot 4,1868 \cdot 10^{-3} [\text{Ws}] \quad (1)$$

$$\underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{\text{III}}$$

Hierin bedeuten:

- i_k Mittlerer, wirksamer Kurzschlußstrom [A]
- ϱ Spezifischer elektrischer Widerstand [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$]
- l Leiterlänge [m]
- A Leiterquerschnitt [mm^2]
- Δt Zeit [s]
- δ Dichte des Leitermaterials [kg/m^3]
- c Spezifische Wärme des Leitermaterials [$\text{kcal}/\text{kg}^\circ\text{C}$]
- $\Delta \vartheta$ Während Δt erfolgte Temperaturerhöhung [$^\circ\text{C}$]
- I Elektrische Energie [Ws]
- II In Wärme umgewandelte Energie [kcal]
- III Umrechnungsfaktor von [kcal] in [Ws] und [mm^2] in [m^2].

Wenn man diejenigen Größen, die für die Beanspruchung des Leiters massgebend sind (Strom und Zeit) von denjenigen trennt, die dessen Festigkeit

darstellen (Materialkonstanten), so erhält man eine neue Gleichung, die den neuen Begriff zu erklären vermag:

$$\underbrace{i_k^2 \Delta t}_{\text{IV}} = \underbrace{A^2 \frac{\delta c}{\varrho} \Delta \vartheta}_{\text{V}} \cdot 4,1868 \cdot 10^{-3} [\text{A}^2\text{s}] \quad (2)$$

wo IV Thermische Beanspruchung des Leiters

[A^2s]

V Spezifische thermische Festigkeit des Leiters [$\text{A}^2\text{s}/\text{mm}^4$]

Unter der Annahme, dass δ und c von der Temperatur unabhängig, also Konstanten sind, und dass

$$\varrho = \varrho_0 [1 + \alpha (\vartheta - \vartheta_0)]$$

wo α Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes [$^\circ\text{C}^{-1}$]

ϱ_0 Spezifischer Widerstand bei der Temperatur ϑ_0 [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$]

kann man also schreiben:

$$\int_0^{\vartheta_l} i_k^2 dt = 4,1868 \cdot 10^{-3} \cdot A^2 \frac{\delta c}{\varrho_0} \int_{\vartheta_n}^{\vartheta_l} \frac{d\vartheta}{1 + \alpha(\vartheta - \vartheta_0)} [\text{A}^2\text{s}] \quad (3)$$

wo ϑ_l Zulässige Grenztemperatur bei Kurzschluss [$^\circ\text{C}$]

ϑ_n Maximal zulässige Temperatur für Dauerbetrieb laut Normen [$^\circ\text{C}$]

Durch Integration erhält man:

$$i_k^2 \tau = 4,1868 \cdot 10^{-3} \cdot A^2 \frac{\delta c}{\varrho_0 \alpha} \ln \left[\frac{1 + \alpha(\vartheta_l - \vartheta_0)}{1 + \alpha(\vartheta_n - \vartheta_0)} \right] = \\ = 9,64 \cdot 10^{-3} \cdot A^2 \frac{\delta c}{\varrho_0 \alpha} \lg \left[\frac{1 + \alpha(\vartheta_l - \vartheta_0)}{1 + \alpha(\vartheta_n - \vartheta_0)} \right] = A^2 k_{th} [\text{A}^2\text{s}] \quad (4)$$

$$\text{wo } k_{th} = 9,64 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{\delta c}{\varrho_0 \alpha} \lg \left[\frac{1 + \alpha(\vartheta_l - \vartheta_0)}{1 + \alpha(\vartheta_n - \vartheta_0)} \right]$$

Man erhält somit:

¹⁾ Siehe Literatur am Schluss des Aufsatzes.